

A common source (CS) amplifier
w/ NMOS transistor:

$$k'_n = 0.2 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \quad \frac{W}{L} = 40 \quad V_t = 0.5 \text{V}$$

$$V_A = 50 \text{V}$$

$$R_D = 20 \text{k}\Omega$$

$$R_L = 20 \text{k}\Omega$$

$$R_{\text{sig}} = 100 \text{k}\Omega$$


a) If $I_{DQ} = 0.25 \text{mA}$
 $V_{GSQ} = ?$

$$I_{DQ} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t)^2$$

$$0.25 \text{mA} = \frac{1}{2} (0.2)(40)(V_{GSQ} - 0.5)^2$$

$$\boxed{V_{GSQ} = 0.75 \text{V}}$$

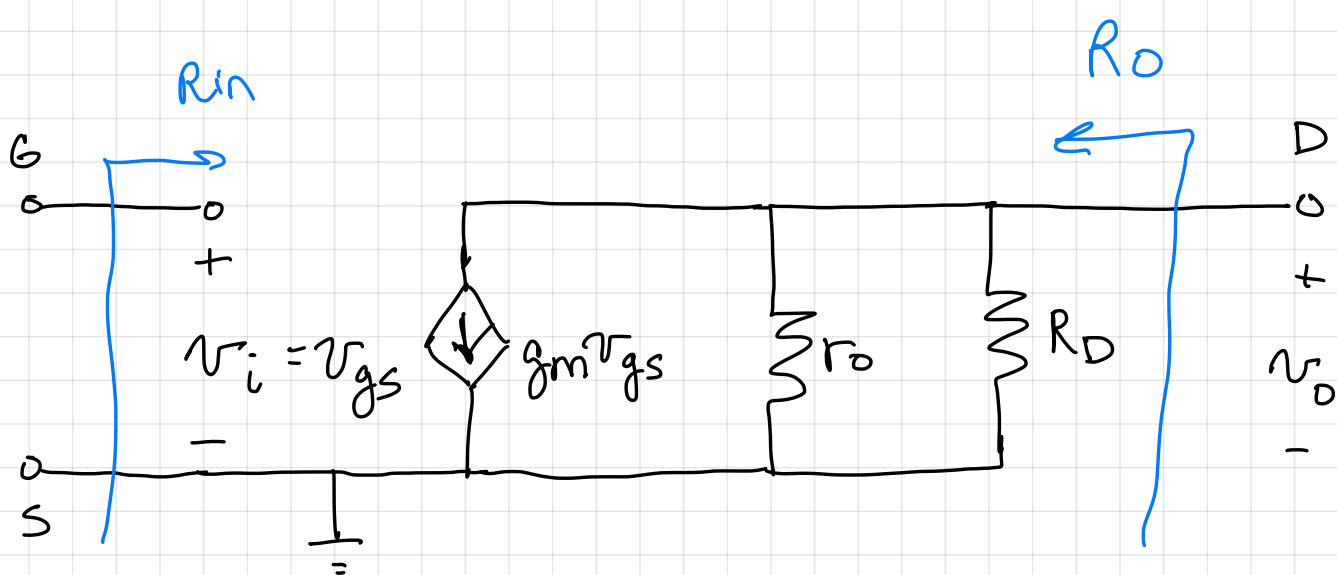b) $R_{\text{in}}, g_m, R_o, \underline{A_{v_o}}, r_o$



$$R_{in} = \infty$$

$$g_m = \mu_n' \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t) = 2 \text{ mA/V} \\ = 0.2(40)(.25) = 2 \text{ mA/V}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{DQ}} = \frac{50}{.25} = 200 \text{ k}\Omega$$


$$R_o = r_o \parallel R_D = (200 \parallel 20) \text{ k}\Omega = 18.2 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v_o} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = -g_m(r_o \parallel R_D)$$

$$= -2(200 \parallel 20)$$


$$A_{v_o} = -36.4 \text{ V/V}$$

$$c) A_v = \frac{v_o}{v_i}$$

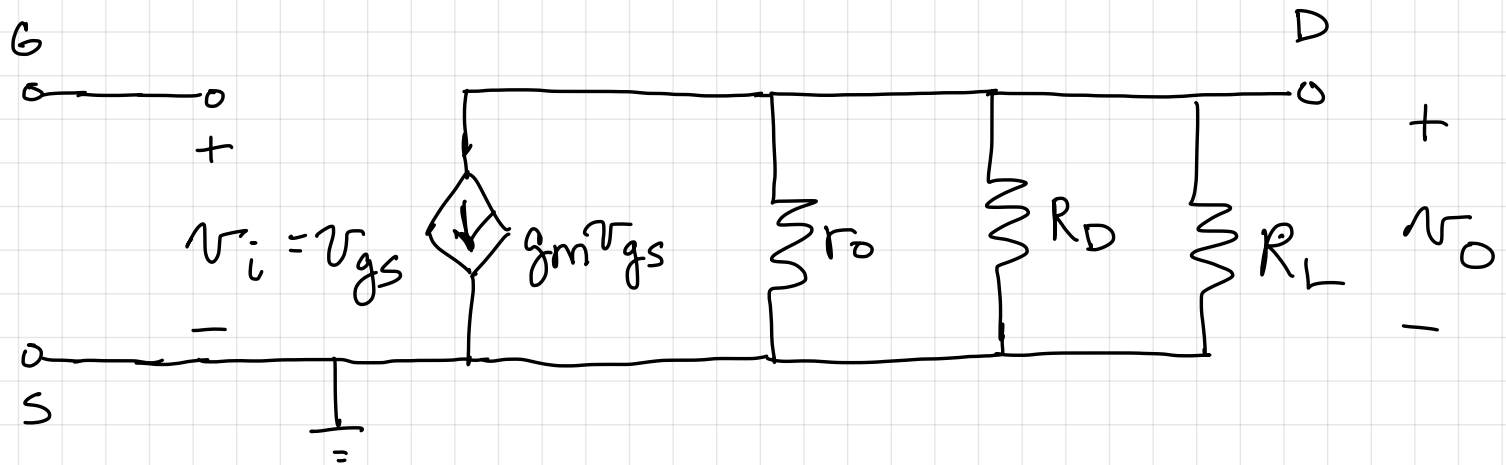

$$\begin{aligned} A_v &= -g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L) \\ &= -2 (200 \parallel 20 \parallel 20) \\ &= -19.05 \text{ V/V} \end{aligned}$$

d) G_v does not affect G_v

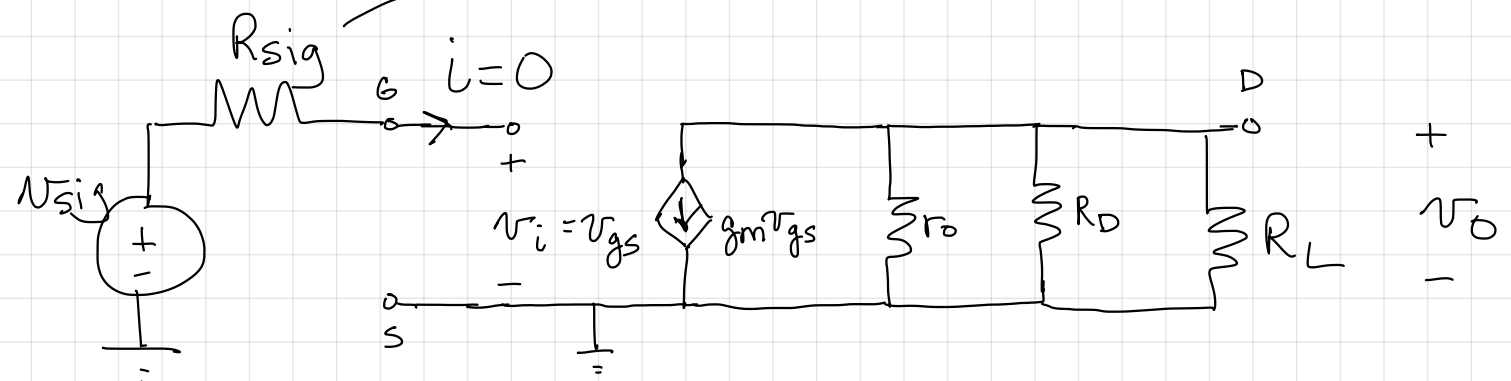

$$G_v \equiv A_v = -g_m(r_o \parallel R_D \parallel R_L) \\ = -19.05 \text{ V/V}$$