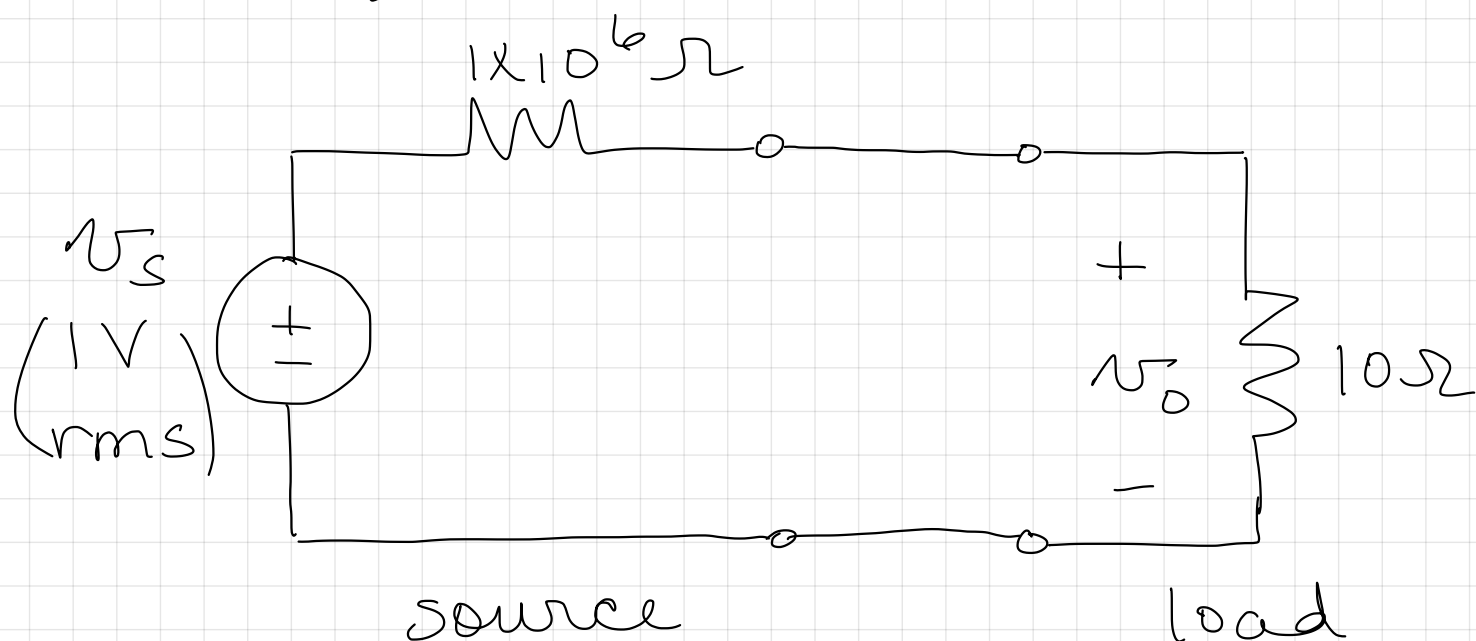


Ex

$$V_S = 1 \text{ Vrms}, R_S = 1 \text{ m}\Omega$$

$$R_L = 10 \Omega$$



$$V_O = V_S \left(\frac{10}{10 + 1 \times 10^6} \right)$$

$$V_O = V_S (0.999 \times 10^{-5})$$

$$\approx \cancel{V_S}^{1V} (10 \times 10^{-6})$$

$$V_O \approx 10 \mu \text{ Vrms}$$

$$P_L = \frac{V_O^2}{10} = \frac{(10 \times 10^{-6})^2}{10} = 10^{-11} \text{ W}$$

Remember max power transfer?


$$R_{TH} = R_L$$

$$1 \times 10^6 \gg 10$$

↑↑

severe mismatch

add amplifier in between
source & load.

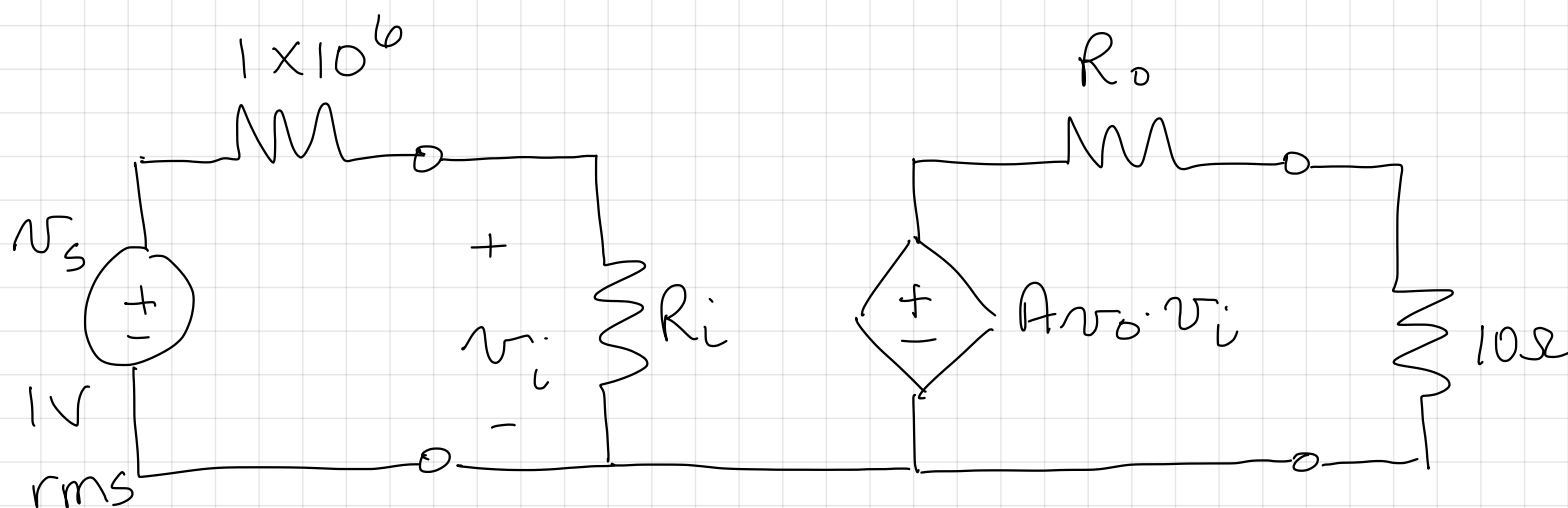

$$A_{vo} = 1 \text{ V/V}$$

$$R_i = 1 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = 10 \Omega$$

$$\frac{v_o}{v_s} = A_{vo} \left(\frac{R_L}{R_L + R_o} \right) \left(\frac{R_i}{R_s + R_i} \right)$$

Red annotations in the original image indicate the following values for the resistors in the equation above:

- $R_L = 10$
- $R_o = 10 \Omega$
- $R_i = 1 \text{ M}\Omega$
- $R_s = 1 \text{ M}\Omega$

$$\frac{V_o}{V_s} = (1) \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{V_o}{\cancel{V_s} 1V} = 0.25 \frac{V}{V}$$

$$V_o = 0.25 \text{ V}_{rms}$$

$$P_L = \frac{V_o^2}{10} = \frac{(0.25)^2}{10} = 6.25 \text{ mW}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{0.25}{1} = 0.25 \frac{V}{V}$$

$$= -12.04 \text{ dB}$$

$$A_p = \frac{P_o}{P_i} = \frac{6.25 \times 10^{-3}}{(0.5)^2 / 1 \times 10^{-6}}$$

$$A_P = \frac{6.25 \times 10^{-3}}{0.25 \times 10^{-6}} = 25 \times 10^3 \frac{W}{W}$$

$$\alpha = 43.98 \text{ dB}$$

$$V_S \Rightarrow R_S = 100 \text{ k}\Omega \quad R_L = 100 \Omega$$

stage 1 : $R_{i1} = 1 \text{ M}\Omega$
 $R_{o1} = 1 \text{ k}\Omega$
 $A_{v01} = 10 \text{ V/V}$


high
input resistance

stage 2 : $R_{i2} = 100 \text{ k}\Omega$
 $R_{o2} = 1 \text{ k}\Omega$
 $A_{v02} = 100 \text{ V/V}$

high
gain

stage 3 : $R_{i3} = 10 \text{ k}\Omega$
 $R_{o3} = 10 \Omega$
 $A_{v03} = 1 \text{ V/V}$

low output
resistance.

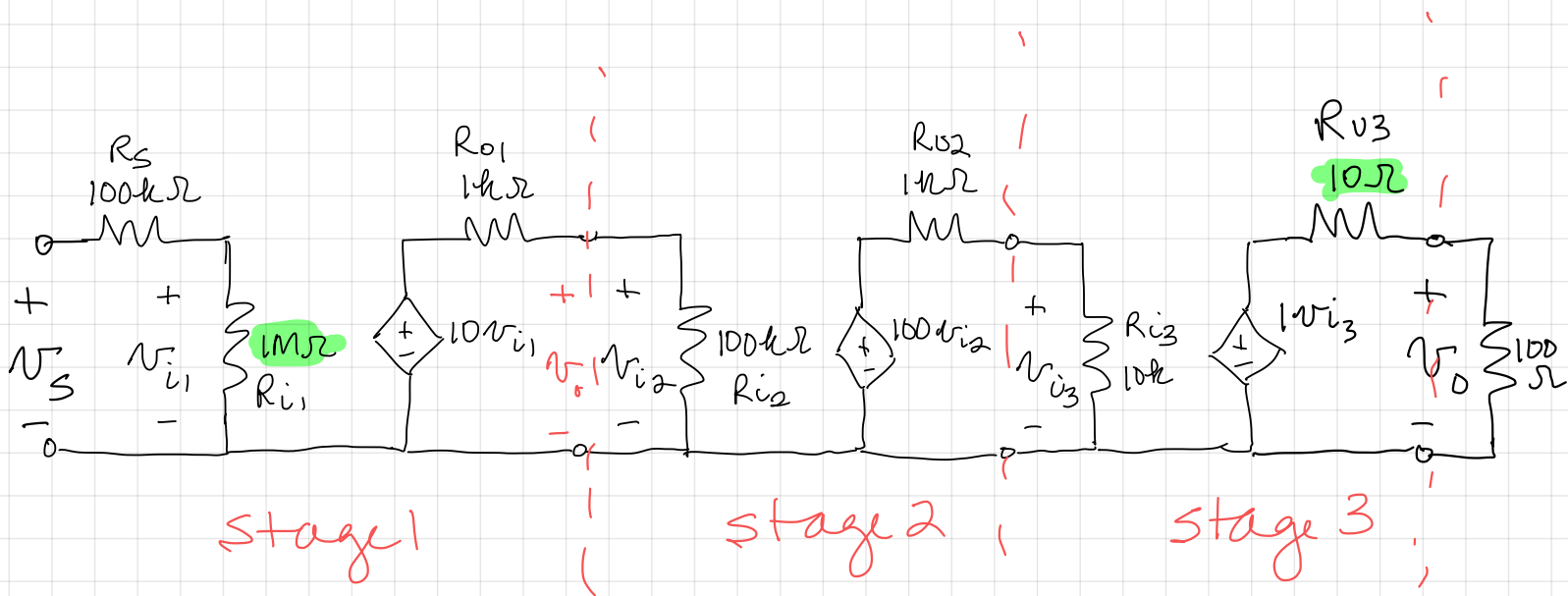

$$v_o = v_{i3} \left(\frac{100}{100 + 10} \right) = 0.91 v_{i3}$$

$$v_{i3} = 100 v_{i2} \left(\frac{10 \times 10^3}{10 \times 10^3 + 1 \times 10^3} \right) = 90.91 v_{i2}$$

$$v_{i2} = 10 v_{i1} \left(\frac{100 \times 10^3}{100 \times 10^3 + 1 \times 10^3} \right) = 9.90 v_{i1}$$

$$v_{i1} = v_s \left(\frac{1 \times 10^6}{1 \times 10^6 + 100 \times 10^3} \right) = 0.91 v_s$$

$$\begin{aligned} \frac{v_o}{v_s} &= \left(\frac{v_o}{v_{i3}} \right) \left(\frac{v_{i3}}{v_{i2}} \right) \left(\frac{v_{i2}}{v_{i1}} \right) \left(\frac{v_{i1}}{v_s} \right) \\ &= (0.91) (90.91) (9.90) (0.91) \end{aligned}$$

$$\frac{v_0}{v_s} = 745.29 \frac{V}{V}$$