

Nolan Anderson



Quiz #3

???

$$R_1 = 4k\Omega$$

$$R_2 = 2k\Omega$$

$$V_s = \pm 6v$$

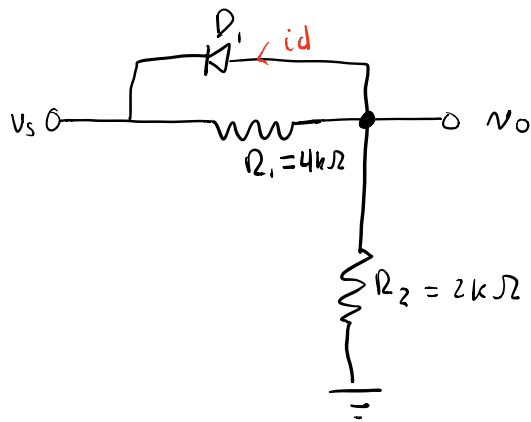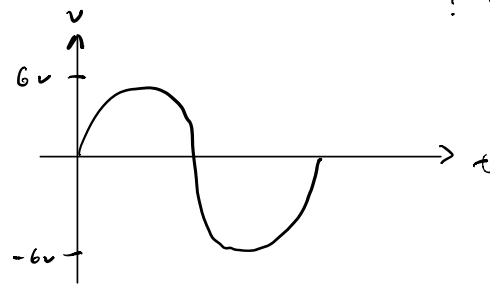

$$\frac{v_o - v_s}{4000} + i_D + \frac{v_o - v_s}{2000} = 0$$

$$i_D = -\left(\frac{v_o - v_s}{4000} + \frac{v_o - v_s}{2000}\right)$$

$$i_D = -\frac{3v_o - 3v_s}{4000}$$

$$i_D = \frac{18 - 3v_o}{4000}$$

$$i_D > 0$$

$$v_o =$$


#2: $V_S = 5V$

$V_o = 2.4V$

$V_D = 0.71V$

$i_d = 0.4mA$

$V = IR$

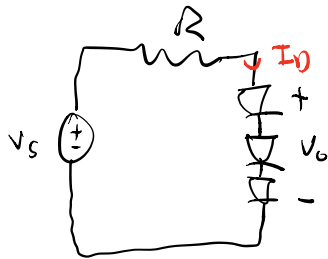

each diode has: $\frac{2.4}{2} = 0.8V$

$$\frac{V_S - V_o}{R} = I_D$$

$$\frac{5 - 2.4}{R} = 0.4mA$$

$$2.6 = .4R$$

$$R = 28.88k\Omega?$$

$I_R = I_D$

$$I_D = I_{D1} \exp\left(\frac{5 - 2.4}{25E-3}\right)$$

$I_D = .4847mA$

$$I_{D2} = \frac{2.6}{28.88} =$$

$R =$