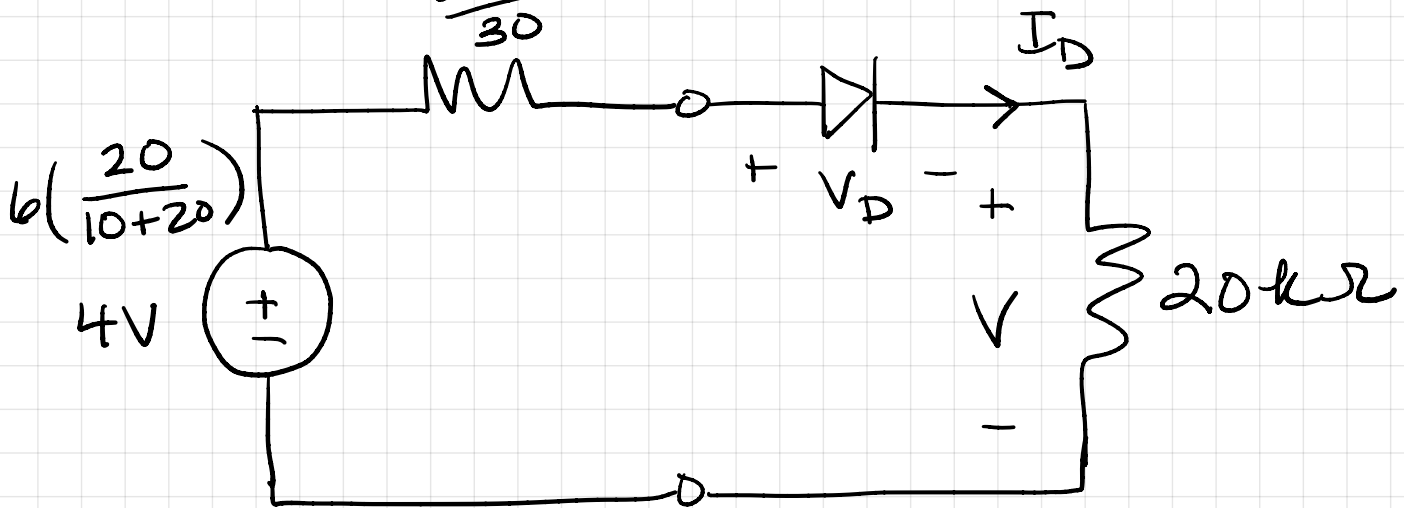


Apply
ideal
constant
drop
exponential
model

0.7V ←



ideal $V_D = 0$

$$V = 4 \left(\frac{20}{20 + 6.67} \right)$$

$$V = 3V$$

$$I_D = \frac{4}{26.67} = 0.15mA$$

constant drop
 $V_D = 0.7V$

$$I_D = \frac{4 - 0.7}{26.67k\Omega}$$

$$I_D = 0.124mA$$

$$V = (I_D 20) = 2.48V$$

```
clc
```

```
Vdd=4;  
Rs=6.6667;  
Rl=20;
```

```
Vd=0.7;  
Id=1; %units of mA
```

```
x=1; ←  
count=0; ←
```

```
while x > 0.000000001
```

```
    Idtest=(Vdd-Vd)/(Rs+Rl);  
    Vdtest=Vd+0.025*log(Idtest/Id);  
    x=abs(Vd-Vdtest); ←  
    Vd=Vdtest;  
    Id=Idtest;  
    count=count+1;
```

```
end
```

```
Id  
Vd  
count  
Vl=Id*20
```

forexp
1mA, 0.7V

$$I_D = 0.1257 \text{ mA}$$

$$V_D = 0.6482 \text{ V}$$

$$V = 2.5139 \text{ V}$$