

$$V_t = 0.4V$$

$$k'_n = 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$\text{if } V_{DD} = V_I = 1.3V$$

$$\text{and } V_O = 50\text{mV}$$

Find $\frac{W}{L}$ and R

$$V_{DS} = V_O - 0 = V_O = 0.05V$$

$$V_{GS} = V_I - 0 = V_I = 1.3V$$

$$V_{DS} < V_{GS} - V_t \Rightarrow \text{triode region}$$

$$0.05 < 1.3 - 0.4$$

$$0.05 < 0.9$$

we know $r_{ds} = 50\Omega$

$$r_{ds} = \frac{1}{k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)} = 50$$

$$\frac{1}{(0.5 \times 10^{-3}) \left(\frac{W}{L} \right) (1.3 - 0.4)} = 50$$

$$\boxed{\frac{W}{L} = 44.\bar{4}}$$


$$R = \frac{V_{DD} - V_O}{I_D}$$

$$I_D = \mu_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)(V_{DS})$$

$$= 0.5 (44.\bar{4}) (1.3 - 0.4)(0.05)$$

$$I_D = 1 \text{ mA}$$
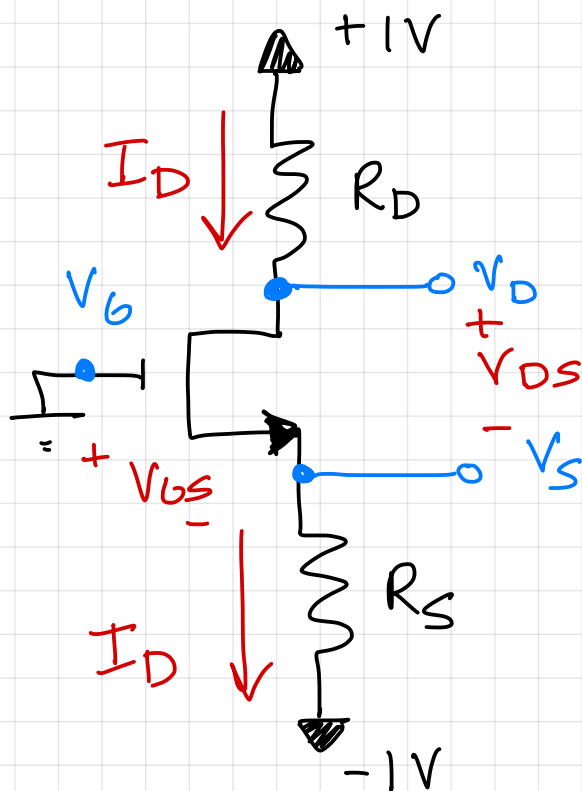
$$R = \frac{1.3 - 0.05}{1 \text{ m}} = 1.25 \text{ k}\Omega$$



Design R_D & R_S

$$I_D = 0.1 \text{ mA}$$

$$V_D = 0.2 \text{ V}$$

$$V_t = 0.5 \text{ V}$$

$$\mu_n C_{ox} = 400 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2}$$

$$W = 4 \mu\text{m}$$

$$L = 0.5 \mu\text{m}$$

$$\frac{W}{L} = \frac{4}{.5} = 8$$

Know

$$V_{GS} = 0 - V_S \\ = -V_S$$

$$V_{DS} = 0.2 - V_S$$

$$V_{DS} \leq V_{GS} - V_t$$

$$0.2 - V_S \leq -V_S - 0.5$$

$$0.2 - V_S \geq -0.5 - V_S$$

assume saturation operation
and then check our assumption

$$R_D = \frac{V - V_D}{I_D} = \frac{1 - 0.2}{0.1 \text{ m}} = 8 \text{ k}\Omega$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$\frac{1}{2} (0.4) \left(\frac{\text{mA}}{\text{V}} \right) (8) (V_{GS} - 0.5)^2 = 0.1 \text{ [mA]}$$

$$(V_{GS} - 0.5)^2 = 0.0625$$

$$V_{GS} = 0.75 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -V_S$$

$$-V_S = 0.75 \text{ V}$$

$$\boxed{V_S = -0.75 \text{ V}}$$

$$0.2 - V_S (\geq) -0.5 - V_S$$


$$0.2 - (-0.75) \quad \bigcirc \quad -0.5 - (-0.75)$$

$$0.95 \quad (\geq) \quad 0.25$$

assumption was correct
device is operating in saturation

$$R_S = \frac{V_S - (-1)}{I_D} = \frac{-0.75 + 1}{0.1\text{m}} = 2.5\text{k}\Omega$$

$$R_S = 2.5\text{k}\Omega$$

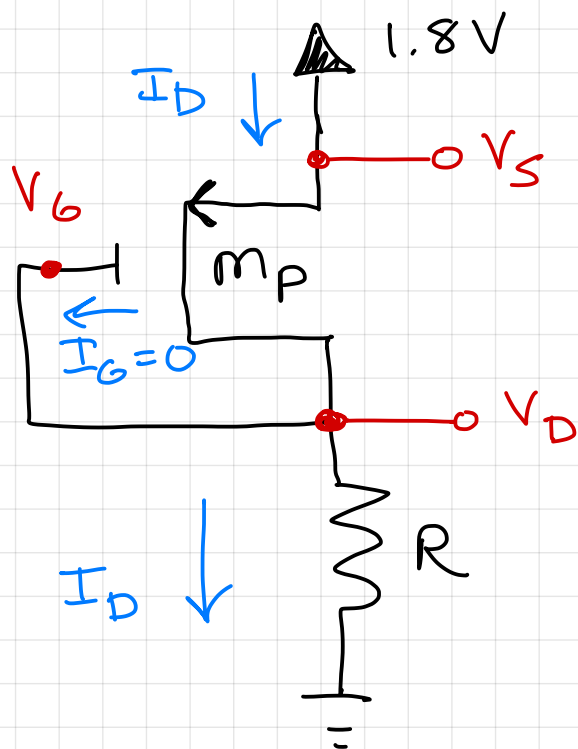

$$\mu_p' = \mu_p C_{ox} = 100 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2}$$

$$V_{tp} = -0.5\text{V}$$

$$L = 0.18\mu\text{m}$$

$$I_D = 160\mu\text{A}$$

$$V_D = 0.8\text{V}$$

find w and R

$$V_S = 1.8\text{V}$$

$$V_{SG} = 1.8 - 0.8$$

$$V_G = V_D = 0.8\text{V}$$

$$V_{SG} = 1\text{V}$$

when gate & drain are tied together ($V_G = V_D$), this "diode-connected" configuration.

$$V_{SD} (\geq) V_{SG} - |V_{tp}|$$

$$V_G = V_D$$

$$V_S - \cancel{V_D} \quad \bigcirc \quad V_S - \cancel{V_G} - |V_{tp}|$$

$$V_S (\geq) V_S - |V_{tp}|$$


under diode connected conditions the MOSFET operates in saturation.

$$R = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.8}{160 \times 10^{-6}} = 11.25 \text{ k}\Omega$$

$$I_D = \frac{1}{2} k'_p \left(\frac{W}{L} \right) (V_{SG} - |V_{tp}|)^2 = 160 \mu\text{A}$$

$$\frac{1}{2} (100) \left(\frac{W}{.18} \right) (1 - |-0.5|)^2 = 160$$

$$W = 2.3 \mu\text{m}$$

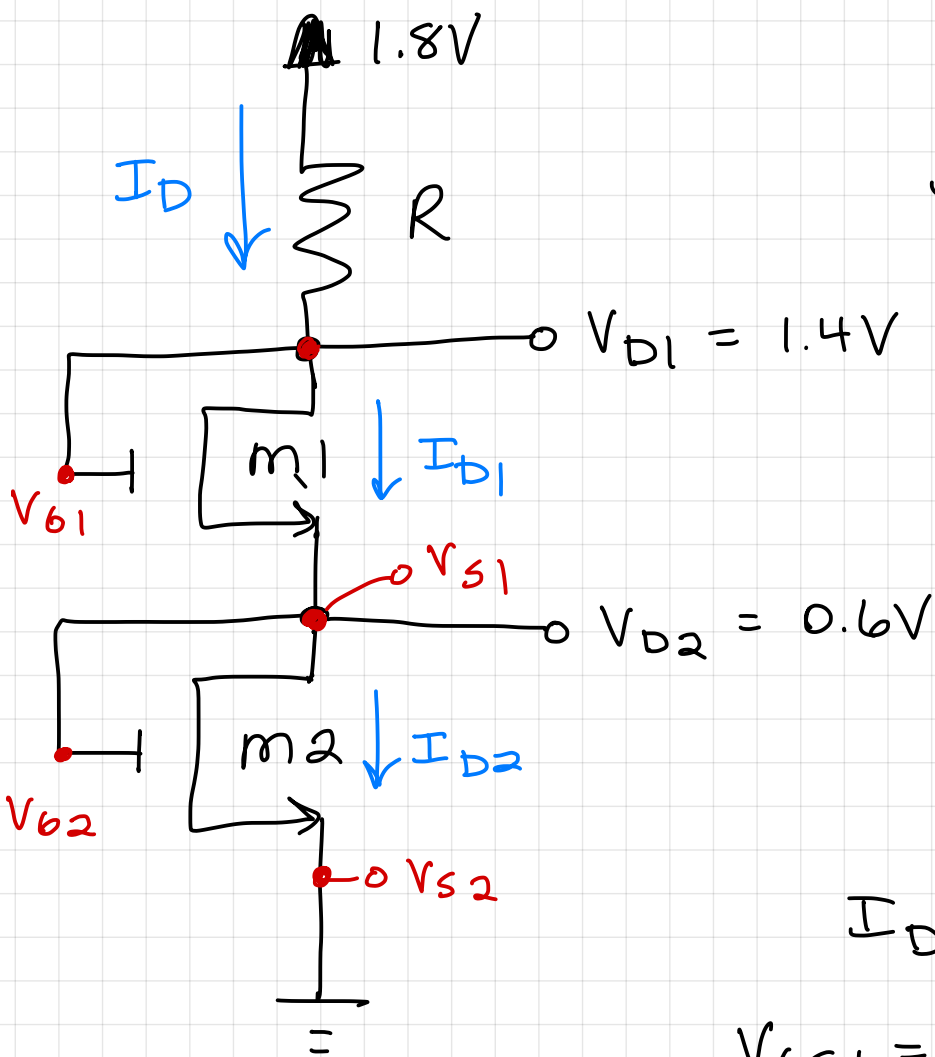

$$I_D = 0.1 \text{ mA}$$

$$V_t = 0.4 \text{ V (both } M_1 \text{ \& } M_2)$$

$$\mu_n C_{ox} = k'_n = \frac{0.4 \text{ mA}}{\sqrt{2}}$$

$$L_1 = L_2 = 0.18 \mu\text{m}$$

Find R and W_1, W_2

M_1 & M_2 are diode connected \Rightarrow saturation

$$I_D = I_{D1} = I_{D2} = 0.1 \text{ mA}$$

$$V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1}$$

$$= V_{D1} - V_{D2}$$

$$= 1.4 - 0.6$$

$$V_{GS1} = 0.8 \text{ V}$$

$$V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2}$$

$$= V_{D2} - 0$$

$$V_{GS2} = 0.6 - 0$$

$$V_{GS2} = 0.6 \text{ V}$$

$$R = \frac{1.8 - V_{D1}}{I_D}$$

$$= \frac{1.8 - 1.4}{0.1 \text{ m}}$$

$$R = 4 \text{ k}\Omega$$

for m_1

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \mu_n' \left(\frac{W_1}{L_1} \right) (V_{GS1} - V_t)^2$$

$$\frac{1}{2} (0.4) \left(\frac{W_1}{.18} \right) (0.8 - 0.4)^2 = 0.1$$

$$\left(\frac{W_1}{.18} \right) = 3.125$$

$$W_1 = 0.56 \mu m$$


for m_2

$$I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n' \left(\frac{W_2}{L_2} \right) (V_{GS2} - V_t)^2$$

$$\frac{1}{2} (.4) \left(\frac{W_2}{.18} \right) (0.6 - 0.4)^2 = 0.1$$

$$\frac{W_2}{.18} = 12.5$$

$$W_2 = 2.25 \mu m$$

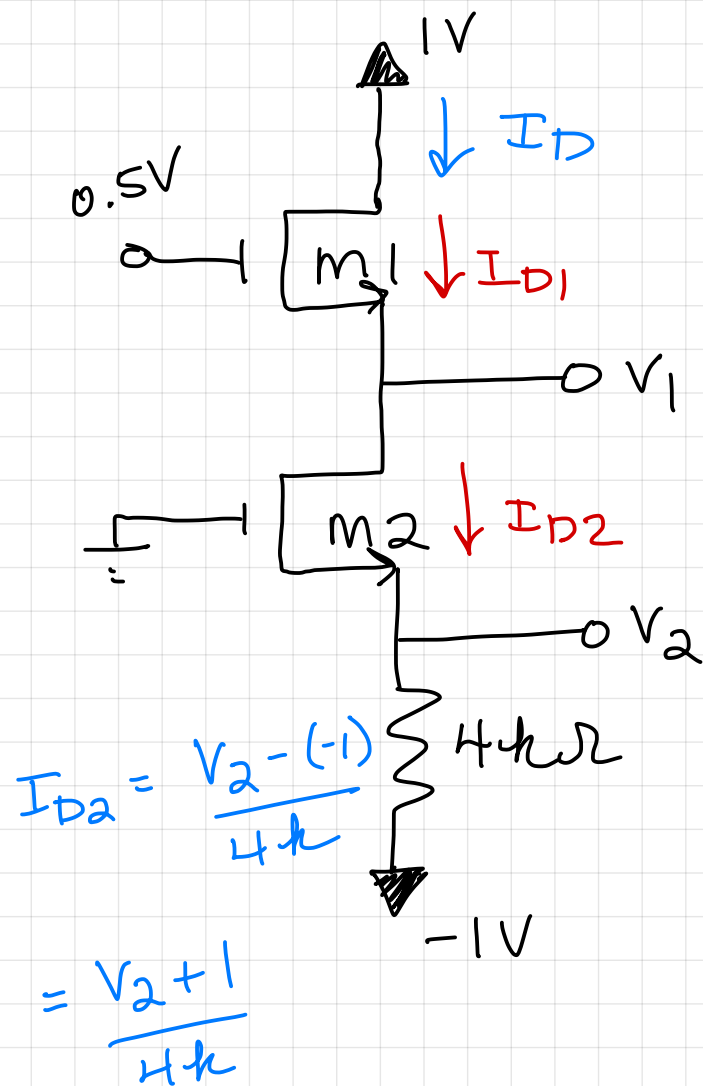

Find I_D , V_1 & V_2
 for both m_1 & m_2
 $V_t = 0.4V$

$$\left(\mu_n \frac{W}{L} \right) = \frac{5mA}{V^2}$$

$$V_{GS1} = 0.5 - V_1$$

$$V_{GS2} = 0 - V_2$$

$$V_{DS1} = 1 - V_1$$

$$V_{DS2} = V_1 - V_2$$

for m_1

$$V_{DS1} \bigcirc V_{GS1} - V_t$$

$$1 - V_1 \bigcirc 0.5 - V_1 - 0.4$$

$$1 - V_1 \bigcirc_{\geq} 0.1 - V_1$$

assume
 m_1 is
 in saturation

for m_2

$$V_1 - V_2 \bigcirc -V_2 - 0.4$$

assume
 m_2 in
 saturation

$I_D = I_{D1} = I_{D2}$ & devices are matched
 $\left(k'_n \frac{W}{L}, V_t \right)$
are same

$$I_{D1} = I_{D2}$$

$$\cancel{\frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L}} (V_{GS1} - V_t)^2 = \cancel{\frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L}} (V_{GS2} - V_t)^2$$

$$(V_{GS1} - V_t)^2 = (V_{GS2} - V_t)^2$$

$$V_{GS1} = V_{GS2}$$

$$0.5 - V_1 = 0 - V_2$$

$$\boxed{V_1 - V_2 = 0.5V}$$

$$I_{D2} = \frac{V_2 + 1}{4k}$$

$$\frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (\overset{\nearrow}{V_{GS2}} - V_t)^2 = \frac{V_2 + 1}{4k}$$

$$\frac{1}{2} (5m) (-V_2 - 0.4)^2 = \frac{V_2 + 1}{4k}$$

$$10(-V_2 - 0.4)^2 = V_2 + 1$$

$$10(0.16 + 0.8V_2 + V_2^2) = V_2 + 1$$

$$1.6 + 8V_2 + 10V_2^2 = V_2 + 1$$

$$10V_2^2 + 7V_2 + 0.6 = 0$$

$$V_2 = -0.1V$$

$$V_2 = -0.6V$$

$$V_1 = 0.4V$$

$$V_2 = -0.1V$$

$$V_{GS2} = 0.1V$$

$$V_{DS2} = 0.5V$$

$$V_{DS1} = 0.6V$$

$$V_{GS1} = 0.1V$$

$$V_{GS1} < V_t$$

$$0.1 < 0.4$$

$$V_{GS2} < V_t$$

$$0.1 < 0.4$$



Both devices are off.

$$V_{GS1} = 0.5 - V_1$$

$$V_{GS2} = 0 - V_2$$

$$V_{DS1} = 1 - V_1$$

$$V_{DS2} = V_1 - V_2$$

$$V_1 - V_2 = 0.5V$$

$$V_{GS1} = 0.5 - V_1$$

$$V_{GS2} = 0 - V_2$$

$$V_{DS1} = 1 - V_1$$

$$V_{DS2} = V_1 - V_2$$

$$V_1 - V_2 = 0.5V$$

$$V_2 = -0.6V$$
$$V_1 = -0.1V$$

$$V_{GS1} = 0.6V$$
$$V_{GS2} = 0.6V$$

$$V_{DS1} = 1.1V$$

$$V_{DS2} = 0.5V$$

greater
than V_t

$$V_{DS1} \bigcirc V_{GS1} - V_t$$
$$1.1 \bigcirc \geq 0.6 - 0.4$$

$$V_{DS2} \bigcirc V_{GS2} - V_t$$
$$0.5 \bigcirc \geq 0.6 - 0.4$$

confirmed saturation
for both!

$$I_D = \frac{V_2 + 1}{4k} = \frac{-0.6 + 1}{4k}$$

$$I_D = 0.1mA$$