

Nolan Anderson
Modul 5 Quiz

1) BJT in active mode

$$V_{BE} = 0.72V$$

$$I_C = 4.5mA$$

$$V_{BE} = ?$$

$$I_C = 6.8mA$$

$$V_{BE} - .72 = .025 \ln\left(\frac{6.8}{4.5}\right)$$

$$V_{BE} = .025 \ln\left(\frac{6.8}{4.5}\right) + .72$$

$$V_{BE} = .7302V$$

$$V_{BE} = 0.730$$

2) $I_E = 1.208mA$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_C = 1.2mA$$


$$I_B = I_E - I_C$$

$$I_B = .008mA$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \quad \beta = 150$$

$$\alpha = \frac{150}{151} = .99$$

3)

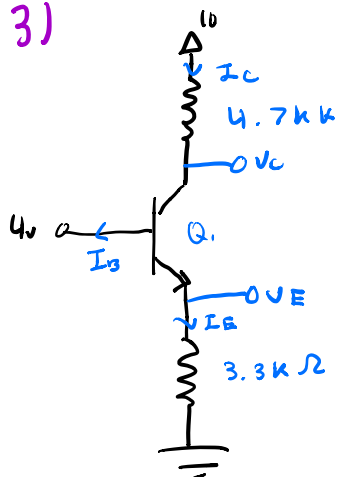

$$V_{BE} = .75V$$

$$\alpha = .99$$

$$I_B = 0.01mA$$

$$I_C = 0.975mA$$

$$I_E = 0.985mA$$

I_C

$$I_C = \alpha I_E$$

$$I_C = (.99)(.985)$$

$$I_C = .975mA$$

I_E

$$V_E = 4 - .75$$

$$V_E = 3.25V$$

$$I_E = \frac{3.25}{3.3k\Omega}$$

$$.984mA$$

$$.985$$

I_B

$$I_B = .985 - .975$$

$$I_B = 0.01mA$$