

# BJT Amp Configuration Examples

CE amplifier

$$\beta = 100$$

$$I_{CQ} = 1\text{mA}$$

$$R_L = 5\text{k}\Omega$$

$$V_A = 100$$

$$R_C = 5\text{k}\Omega$$


$$R_{sig} = 10\text{k}\Omega$$

Finding  $g_m$ ,  $r_\pi$ ,  $r_o$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{1\text{mA}}{0.025\text{V}} = 40 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{40 \times 10^{-3}} = 2.5 \times 10^3 = 2.5\text{k}\Omega$$
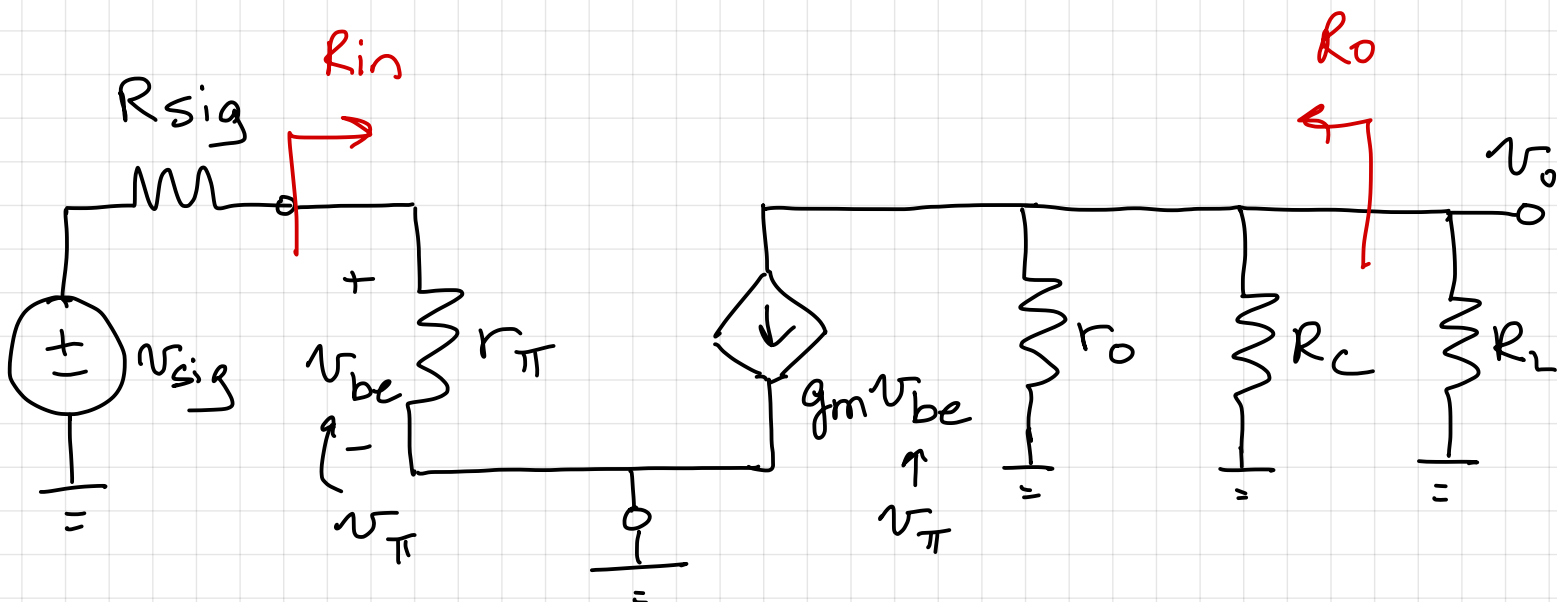
$$r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}} = \frac{100}{1} = 100\text{k}\Omega$$



$$R_{in} = r_{\pi} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = r_o \parallel R_c = 100 \parallel 5 = 4.76 \text{ k}\Omega$$

$$G_v = \frac{v_o}{v_{sig}} = -g_m (r_o \parallel R_c \parallel R_L) \left( \frac{r_{\pi}}{r_{\pi} + R_{sig}} \right)$$

$$= -40 (100 \parallel 5 \parallel 5) \left( \frac{2.5}{12.5} \right)$$

$$G_v = -19.52 \text{ V/V}$$

Let's do a redesign:

$I_{CQ} = 0.5 \text{ mA} \Rightarrow$  reduction to increase  $R_{in}$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = 20 \text{ mA/V}$$

$$r_{\pi} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}} = 200 \text{ k}\Omega$$

$$G_v = -g_m (r_o \parallel R_c \parallel R_L) \left( \frac{r_{\pi}}{r_{\pi} + R_{sig}} \right)$$

$$= -20 (200 \parallel R_c \parallel 5) \left( \frac{5}{15} \right)$$

$$= -20 (R_c \parallel 4.88) \left( \frac{1}{3} \right)$$

$$= -6.67 (R_c \parallel 4.88)$$


$$-6.67 \left( \frac{R_C (4.88)}{R_C + 4.88} \right) = -19.52$$

$$R_C = 7.33 \text{ k}\Omega$$

$$R_O = 200 \parallel 7.33 = 7.07 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = 5 \text{ k}\Omega$$

Common Base

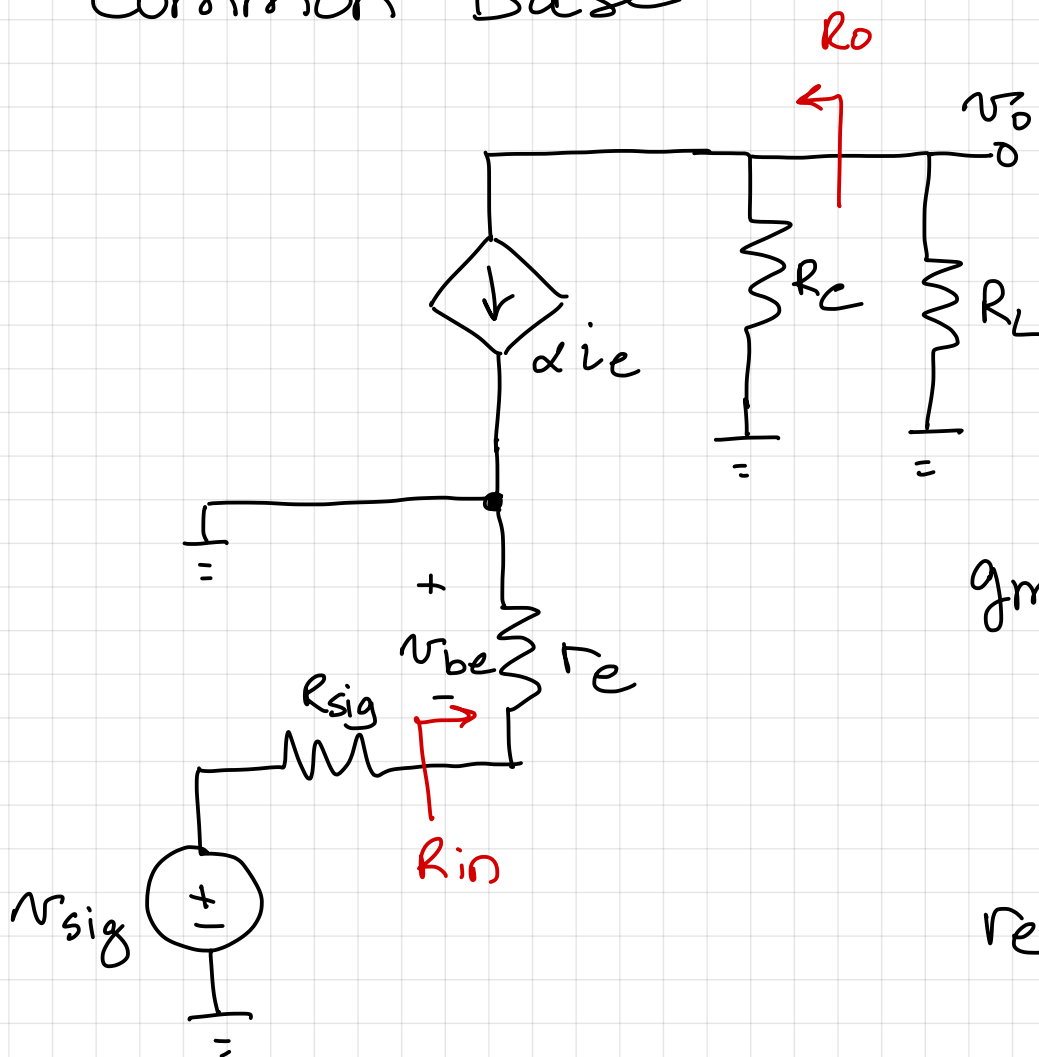

$$I_{CQ} = 1 \text{ mA}$$

$$R_C = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_{sig} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}$$

$$= \frac{1}{.025} = 40 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$r_e = \frac{\alpha}{g_m} \approx \frac{1}{g_m}$$

$$= 25 \Omega$$



$$R_{in} = r_e = 25 \Omega$$

$$R_o = R_c = 5k\Omega$$

$$\frac{v_o}{v_{sig}} = \left( \frac{r_e}{r_e + R_{sig}} \right) \left( g_m (R_c || R_L) \right)$$

$$= \left( \frac{25}{25 + 5000} \right) \left( 40 (5 || 5) \right)$$
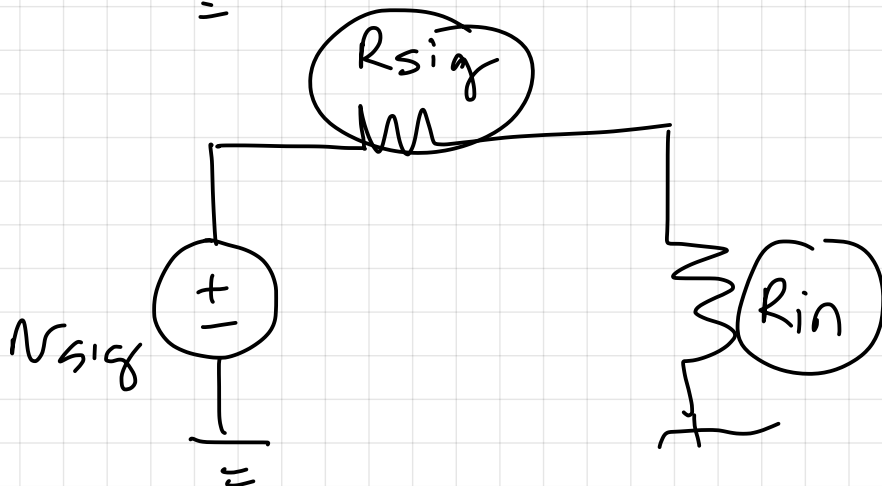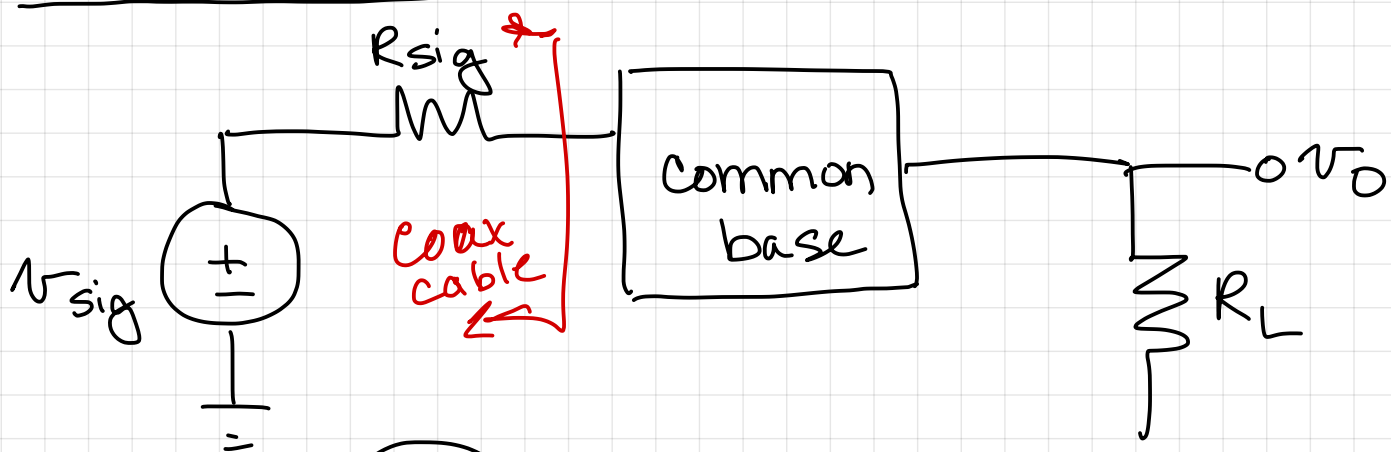
$$\frac{v_o}{v_{sig}} = 0.5 \text{ V/V}$$



max power  
 $R_{TH} = R_L$

Design  
 $R_{in} = 50\Omega$

$$R_{in} = r_e$$

$$r_e = 50\Omega$$

$$r_e \approx \frac{1}{g_m} = 50$$

$$g_m = \frac{20\text{mA}}{V}$$

Design  
 $G_v = 40 \text{ V/V}$

$$40 = \overset{20}{g_m} (R_c \parallel R_L) \left( \frac{\overset{r_e}{50}}{\overset{r_e}{50} + \overset{R_L}{50}} \right)^{1/2}$$

$$\frac{40}{20} = (R_c \parallel R_L) \left( \frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{80}{20} = R_c \parallel R_L$$

$$R_c \parallel R_L = 4$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}$$

$$I_{CQ} = g_m V_T$$

$$= 20(.025)$$

$$I_{CQ} = 0.5\text{mA}$$

# Common Collector

CC amp


$$\beta = 100$$

$$R_{sig} = 10\text{ k}\Omega$$

$$I_{CQ} = 5\text{ mA}$$

$$R_L = 1\text{ k}\Omega$$
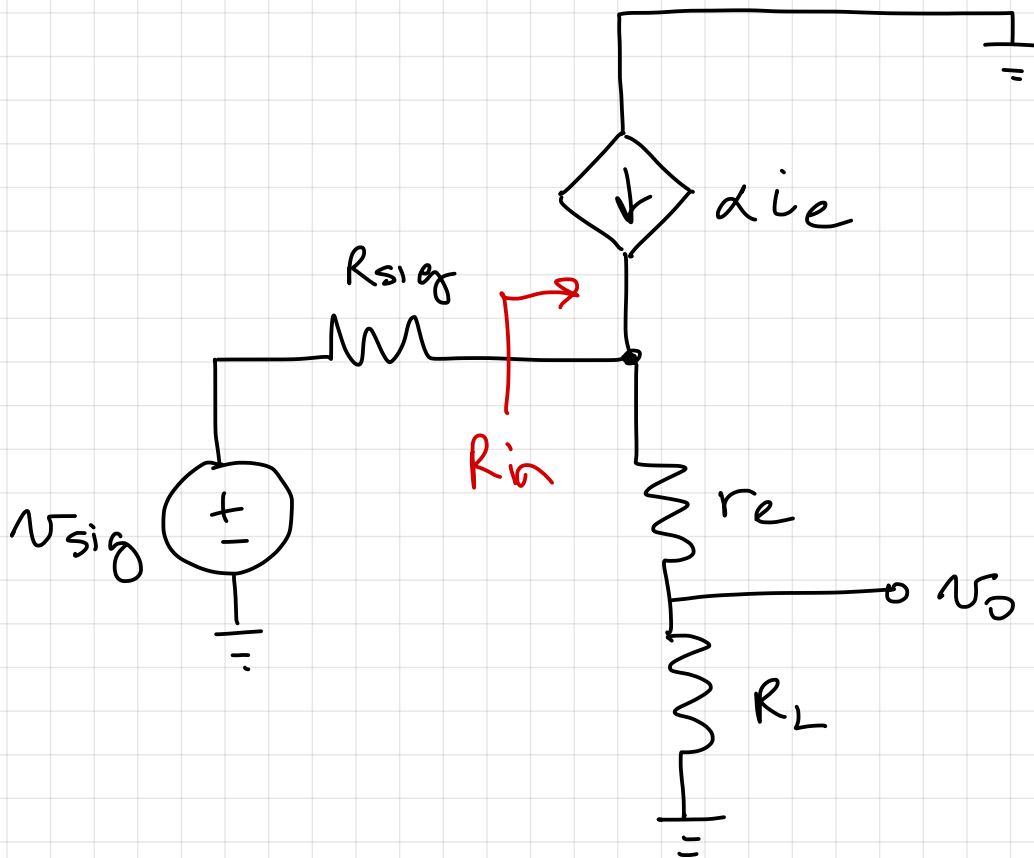
$$\begin{aligned} g_m &= \frac{I_{CQ}}{V_T} \\ &= \frac{5}{.025} \\ &= 200\text{ mA/V} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} r_e &\cong \frac{1}{g_m} \\ &= 5\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{in} &= (1 + \beta)(r_e + R_L) \\ &= (1 + 100)(5 + 1000) \\ &= (101)(1005) \end{aligned}$$

$$R_{in} = 101.5\text{ k}\Omega$$

$$R_o = r_e = 5\Omega$$

$$G_v = \frac{(\beta + 1)(R_L)}{(1 + \beta)(r_e + R_L) + R_{sig}}$$
$$= \frac{(101)(1000)}{(101)(1005) + 10000}$$

$$G_v = 0.91 \text{ V/V}$$