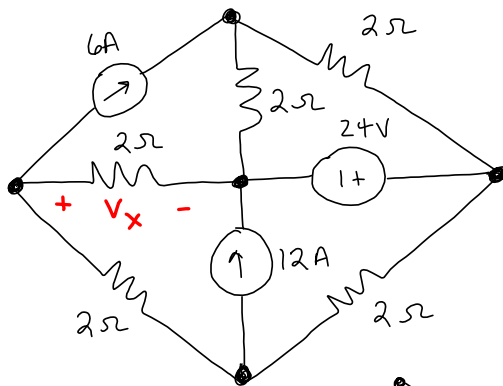


Exam 1 : Wednesday 2/12


pencils, erasers, calculator

3" x 5" any two side
handwritten notes


Use superposition to find V_x .



24 V - ON


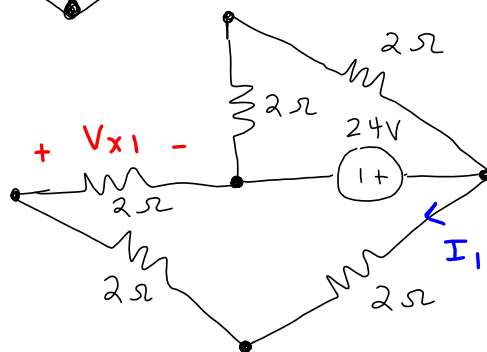


$$V_{x1} = I_1 \cdot 2 = 8V$$

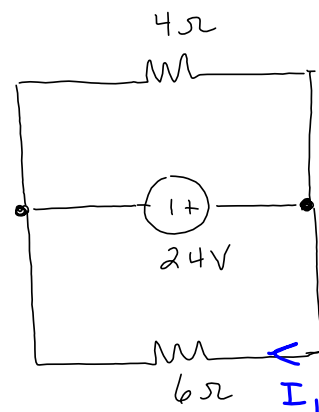

$$I_1 = \frac{24}{6} = 4A$$



6A - ON

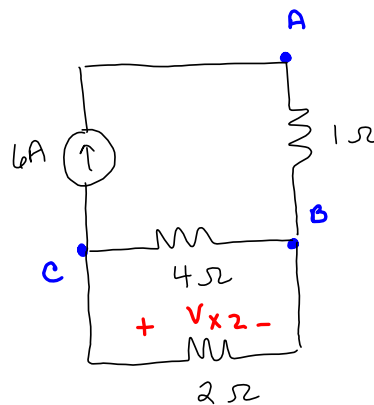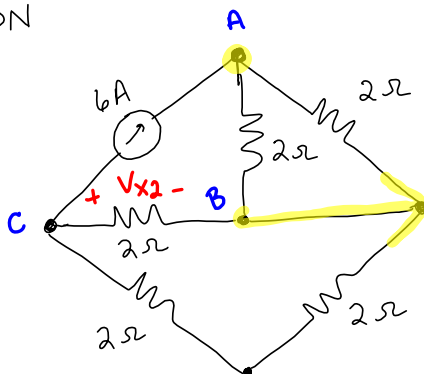

$$V_{x2} = -6 (4 || 2)$$

$$V_{x2} = -8V$$

12A ON

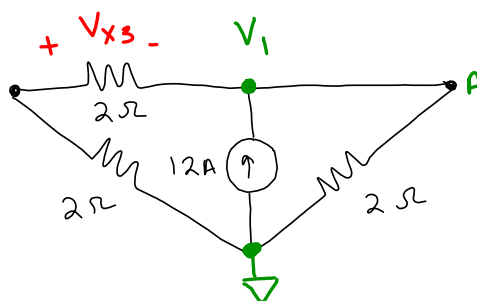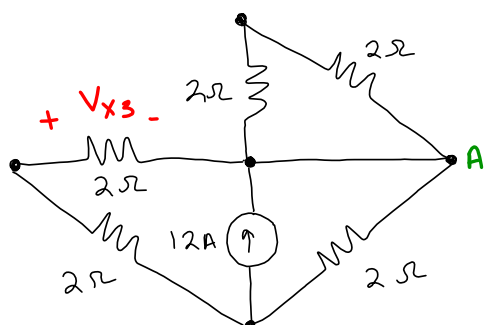


$$V_{x3} = - \left(\frac{V_1}{4} \right) (2)$$

$$\boxed{V_{x3} = -8V}$$


$$\frac{V_1}{2} + (-12) + \frac{V_1}{4} = 0$$

$$V_1 = 16V$$
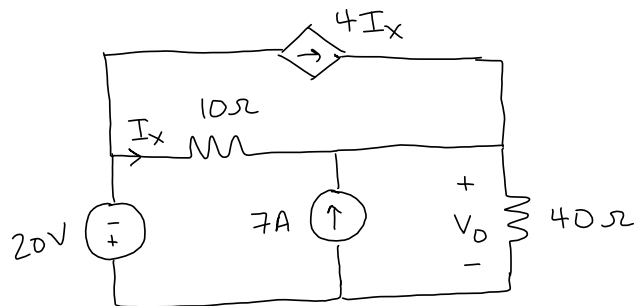
$$V_x = V_{x1} + V_{x2} + V_{x3} = -8 + 8 - 8 = -8V$$



Find V_o using super position.

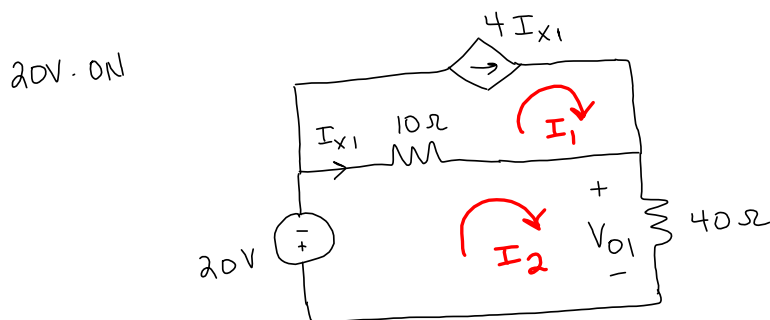

Know :

$$\begin{aligned} I_1 &= 4I_{x1} \\ I_{x1} &= I_2 - I_1 \\ V_{o1} &= 40I_2 \end{aligned}$$

m1: Don't need.

$$m2: -20 - 10(I_2 - I_1) - 40I_2 = 0$$

$$10I_1 - 50I_2 = 20$$

$$I_1 = 4(I_2 - I_1)$$

$$5I_1 - 4I_2 = 0$$


$$I_1 = -0.48 \text{ A}$$

$$I_2 = -0.38 \text{ A}$$

$$V_{o1} = 40I_2$$

$$V_{o1} = -19.05 \text{ V}$$

7A ON

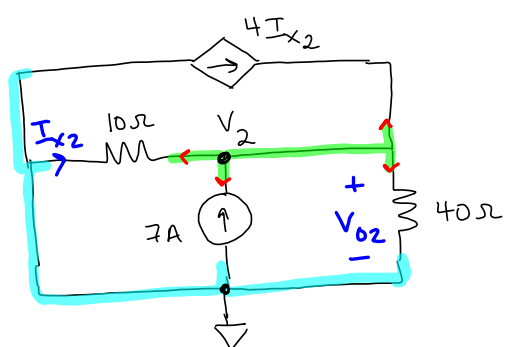

$$V_0 = V_{01} + V_{02}$$

$$= -19.05 + 13.33$$

$$V_0 = -5.72 \text{ V}$$

$$I_{x2} = \frac{0 - V_2}{10} = -\frac{V_2}{10}$$


$$\frac{V_2}{10} + (-7) + \frac{V_2}{40} + (-4I_{x2}) = 0$$

$$V_2(0.525) = 7$$


$$V_2 = 13.33 \text{ V}$$

$$V_{02} = V_2$$

$$V_{02} = 13.33 \text{ V}$$

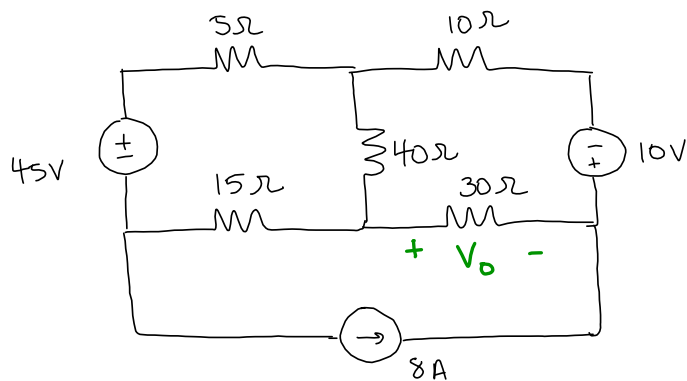

Find V_o using superposition.

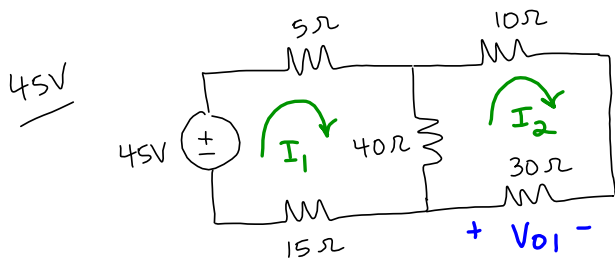

Know: $V_{o1} = -30 I_2$

$$m1: 45 - 5 I_1 - 40(I_1 - I_2) - 15 I_1 = 0$$

$$m2: -40(I_2 - I_1) - 10 I_2 - 30 I_2 = 0$$

$$2(-60 I_1 + 40 I_2 = -45)$$

$$40 I_1 - 80 I_2 = 0$$

$$I_2 = \frac{1}{2} I_1$$



$$= 0.5625 \text{ A}$$

$$V_{o1} = -16.88 \text{ V}$$

$$-80 I_1 = -90$$

$$I_1 = \frac{9}{8} = 1.125 \text{ A}$$


10V ON

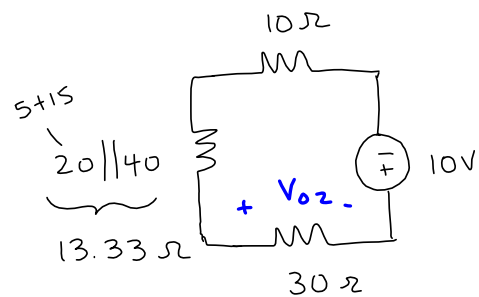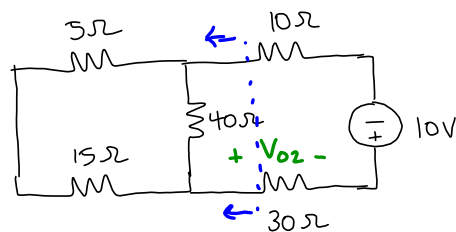

$$V_{02} = -10 \left(\frac{30}{53.33} \right)$$

$$V_{02} = -5.625 \text{ V}$$

8A ON

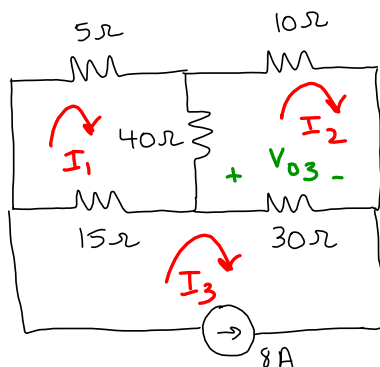

$$I_3 = -8 \text{ A}$$

$$V_{03} = 30(I_3 - I_2)$$

$$I_1 = -6 \text{ A}$$

$$I_2 = -6 \text{ A}$$

$$V_{03} = -60 \text{ V}$$

$$m1: -5I_1 - 40(I_1 - I_2) - 15(I_1 - I_3) = 0$$

$$m2: -10I_2 - 30(I_2 - I_3) - 40(I_2 - I_1) = 0 \quad V_0 = -82.51 \text{ V}$$