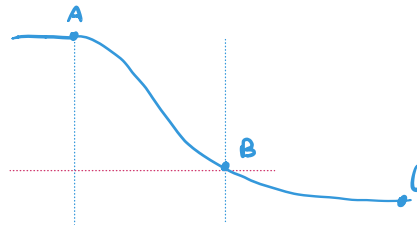


$$V_t = 0.4 \text{ V}$$

$$k'_n = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$\frac{W}{L} = 2$$

① Find Q-point



$$V_{GS1} = V_t + \sqrt{\frac{2k'_n \frac{W}{L} R_D V_{DD} - I}{k'_n \frac{W}{L} R_D}}$$

$$V_{GS_{edge}} = 0.706 \text{ V}$$

$$V_{GS} - V_t = 0.306 \text{ V}$$

$$\frac{1}{2} (V_{GS_e} - V_t) = 0.153$$

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t; \quad V_{DS} = 0.306 \text{ V}$$

$$V_{GSQ} = V_t + 0.153 = 0.553 \text{ V}$$


$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} (2)(2)(0.553 - 0.4)^2$$

$$I_{DQ} = 0.047 \text{ mA}$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - R_D I_{DQ}$$


$$V_{DSQ} = 1.43 \text{ V}$$

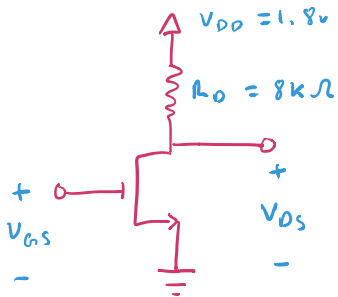

$$V_t = 0.4 \text{ V}$$

$$k'_n = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$\frac{W}{L} = 2$$

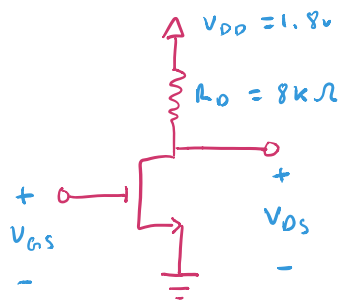

$$V_t = 0.4 \text{ V}$$


$$k'_n = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$\frac{W}{L} = 2$$

② Small signal analysis

$$g_m = k'_n \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t)$$

$$g_m = 0.612 \text{ mA/V}$$

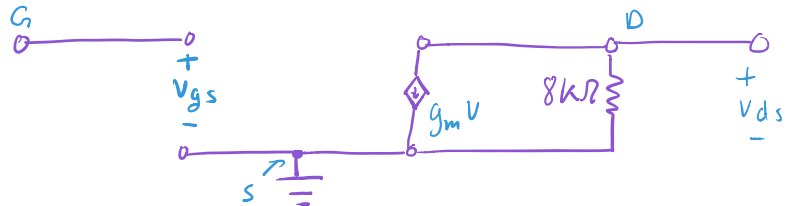


$$A_v = \frac{v_{ds}}{v_{gs}}$$

$$v_{ds} = -g_m v_{gs} (8 \text{ k}\Omega)$$

$$A_v = (-0.612)(8)$$

$$A_v = -4.9 \text{ V/V}$$

$$\frac{v_{ds}}{v_{gs}} = -g_m (8)$$

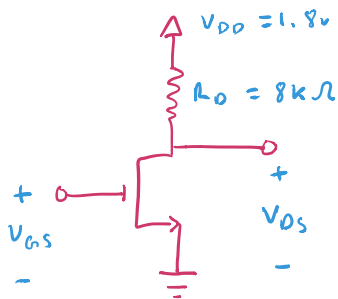


$$V_t = 0.4 \text{ V}$$

$$k'_n = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$\frac{W}{L} = 2$$

b.) What happens if $\lambda = 0.04 \text{ V}^{-1}$
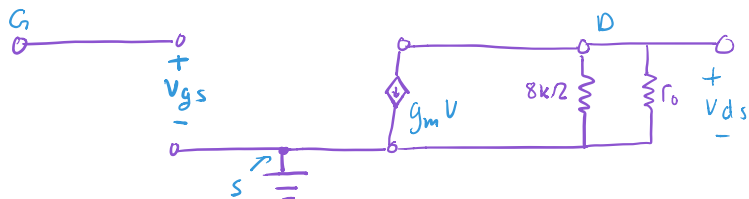
$$r_o = \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{1}{(0.04)(1.047)} = 531.91 \text{ k}\Omega$$



$$v_{ds} = -g_m v_{gs} (R_D \parallel r_o)$$

$$A_v = \frac{v_{ds}}{v_{gs}} = -g_m (R_D \parallel r_o) = (-0.612)(8 \parallel 531.91)$$

$$A_v = (-0.612)(7.88)$$

$$A_v = -4.82 \text{ V/V}$$

$$A_v = -4.9 \text{ V/V}$$

$$r_o \rightarrow \infty$$

$$A_v = -4.82 \text{ V/V}$$

$$r_o \text{ not } \infty$$

Example 2

A common source amp w/ NMOS transistor

$$V_A = 50V$$

$$R_D = 20k\Omega$$

$$R_L = 20k\Omega$$

$$R_{sig} = 100k\Omega$$

$$k'_n = 0.2mA/V^2$$

$$\frac{W}{L} = 40$$

$$V_t = 0.5V$$

a) If $I_{DQ} = 0.25mA$; $V_{GSQ} = ?$


→ Assume Saturation

$$I_{DQ} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t)^2$$

$$0.25mA = \frac{1}{2} (0.2)(40)(V_{GSQ} - 0.5)^2$$

$$V_{GSQ} = 0.75V$$

b) R_{in} , g_m , R_o , A_{vo} , r_o

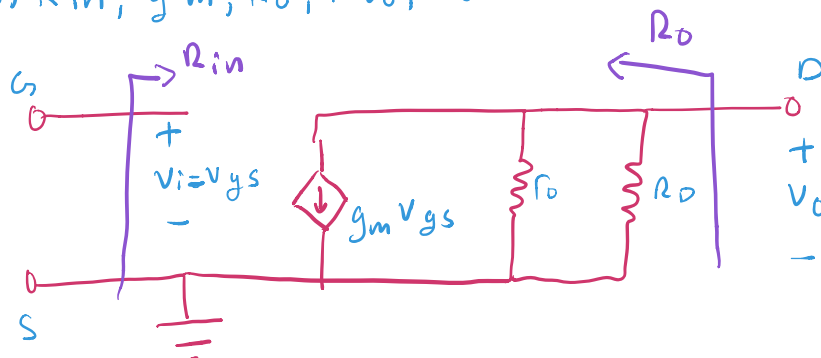

$$R_{in} = \infty$$

$$g_m = k'_n \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t) = 2mA/V^2$$

$$= (0.2)(40)(0.25) = 2mA/V^2$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{DQ}} = \frac{50}{0.25} = 200k\Omega$$

$$R_o = r_o \parallel R_D = 18.2k\Omega$$

$$A_{vo} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = -g_m (r_o \parallel R_D) = -2(200 \parallel 20)$$

$$A_{vo} = -36.4V/V$$

$$V_A = 50V$$

$$R_D = 20k\Omega$$

$$R_L = 20k\Omega$$


$$R_{sig} = 100k\Omega$$

$$k'_n = 0.2mA/V^2$$

$$\frac{W}{L} = 40$$

$$V_t = 0.5V$$

$$c) A_v = \frac{V_o}{v_i}$$

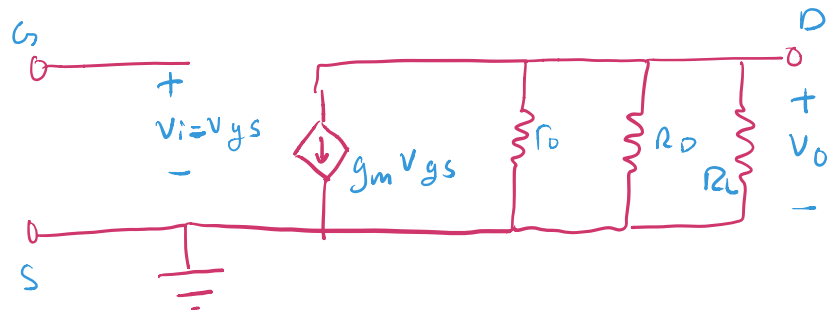


$$A_v = -g_m(r_o \parallel R_D \parallel R_L)$$

$$A_v = -2(200 \parallel 20 \parallel 20)$$

$$A_v = -19.05 V/V$$

$$d) G_v$$

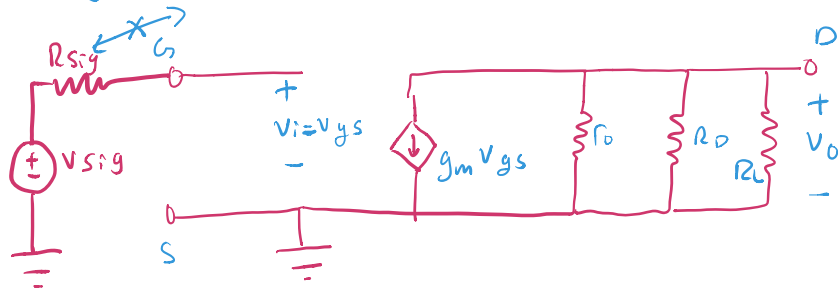

$$G_v = A_v = -g_m(r_o \parallel R_D \parallel R_L)$$

$$= -19.05 V/V$$

