



$i_o \downarrow$

{ DC bias pt. (Q-pt)
 { small signal

↗ small signal voltage gain

Example:

① Q point $\Rightarrow V_{GSQ} = 0.6 \text{ V}$

Assume saturation, then confirm.

$$I_{DQ} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t)^2$$

$$I_{DQ} = \frac{1}{2} (.4)(10)(.6 - .4)^2$$

$$I_{DQ} = 0.08 \text{ mA} \quad V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_D)$$

$$V_{DSQ} = 1.8 - (.08)(17.5)$$

$$V_{DSQ} = 0.4 \text{ V}$$

② Find A_v

$$A_v = -R_D \left[k'_n \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_{t1}) \right]$$

$$A_v = -(17.5) [0.4 (10) (0.6 - 0.4)]$$

$$A_v = -14 \text{ V/V}$$

V_{DS}

A

0.4V — Q

B

1
.4V 1
.6V

V_{GS}

\Rightarrow 2nd order

How do you choose Q point?

V_{DS}

A

Q

B

V_{t1}

$V_{DS, edge}$

V_{DS}