

$$I_S = 1 \times 10^{-15} \text{ A}$$

$$V_{CEQ} = 3.2 \text{ V}$$

V_O

a) Finding V_{BEQ} , I_{CQ}

$$I_{CQ} = \frac{10 - V_{CEQ}}{6.8} = \frac{10 - 3.2}{6.8} = 1 \text{ mA}$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BEQ}}{V_T}\right)$$

$$1 \times 10^{-3} = 1 \times 10^{-15} \exp(V_{BEQ}/0.025)$$

$$V_{BEQ} = 0.691 \text{ V}$$

$$b) A_v = - \underbrace{\frac{I_{CQ}}{V_T}}_{g_m} R_c$$

$$A_v = \frac{- (1 \times 10^{-3}) (6.8 \times 10^3)}{.025}$$

$$= -272 \text{ V/V}$$

c) let small signal of 5mV sine wave be superimposed on V_{BEQ}

$$v_{ce} \Rightarrow A_v = \frac{v_{ce}}{v_{be}}$$

$$v_{ce} = A_v \cdot v_{be}$$

$$= -272 (.005)$$

$$v_{ce} = 1.36 \text{ V peak sine wave}$$

d) Drive Qpt to edge of saturation

$$V_{CE} = 0.3V$$

what is the change in V_{BE} to do so?

$$i_c = \frac{10 - 0.3}{6.8} = 1.43 \text{ mA}$$

$$\underbrace{V_{BE2} - V_{BE1}} = V_T \ln \left(\frac{i_{c2}}{i_{c1}} \right)$$

$$\Delta V_{BE} = (0.025) \ln \left(\frac{1.43}{1} \right)$$

$$\Delta V_{BE} = 8.94 \text{ mV}$$

Example 2

NPN transistor

g_m, r_π, r_e at

Q point

$$V_T = 25 \text{ mV}$$

$$\beta = 100$$

$$I_{CQ} = 1 \text{ mA}$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{1 \text{ mA}}{.025 \times 10^{-3}} = \frac{40 \text{ mA}}{\text{V}}$$

\uparrow
mA/V

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{40 \text{ mA/V}} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$r_e \approx \frac{1}{g_m} = \frac{1}{40 \text{ mA/V}} = 25 \Omega$$


$$r_e = \frac{r_{\pi}}{(1 + \beta)} = 24.75 \Omega$$

$\beta \rightarrow \text{larger}$

$$\beta + 1 \approx \beta$$

$$\alpha \approx 1$$

Example 3

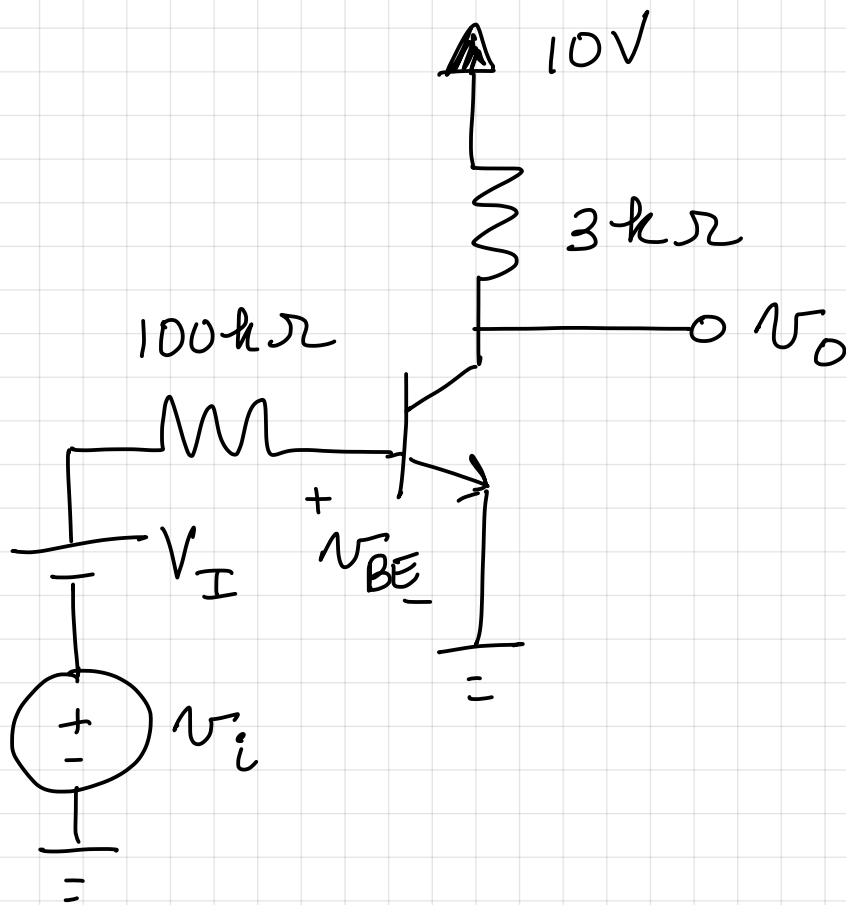


$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$V_I = 3V$$

① DC Analysis

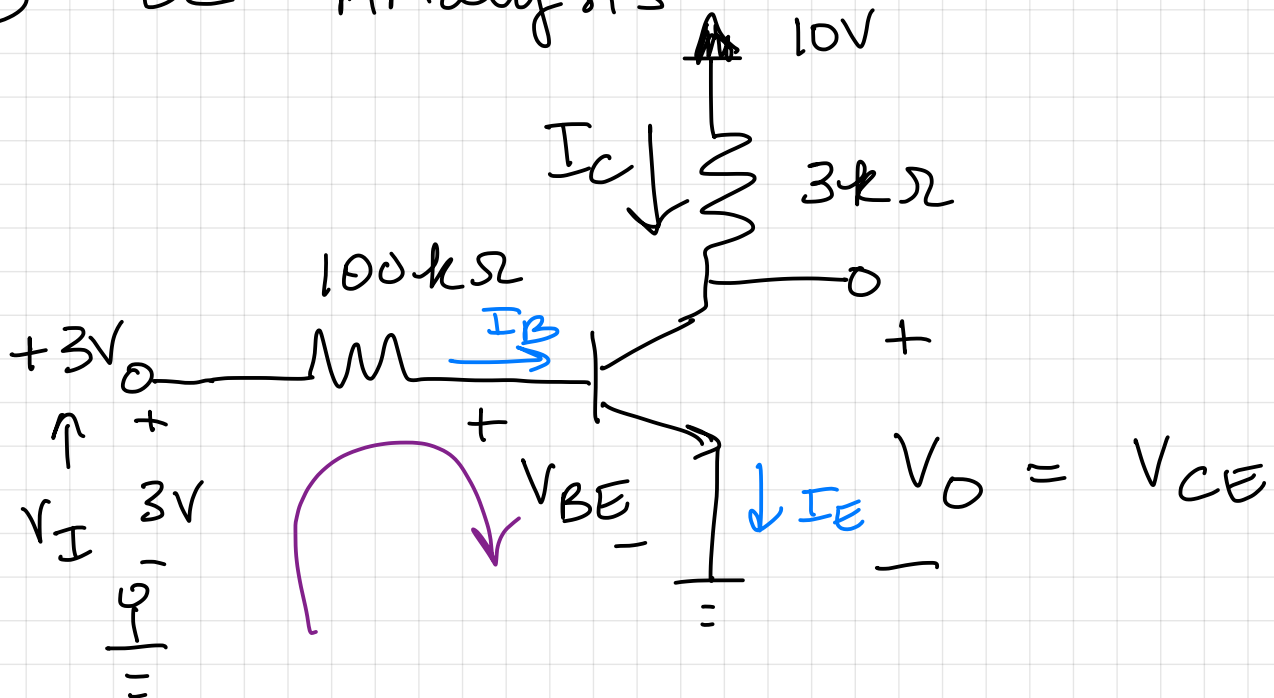

by KVL: $3 - 100(I_B) - V_{BE} = 0$

$$I_B = \frac{3 - 0.7}{100} = 0.023 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 100(0.023 \text{ mA})$$

$$\boxed{I_{CQ} = 2.3 \text{ mA}}$$

$$V_{CEQ} = V_{OQ} = 10 - I_{CQ} R_C \\ = 10 - (2.3)(3)$$


$V_C > V_B$
are in
active

$$\Leftarrow V_{CEQ} = V_{OQ} = 3.1 \text{ V}$$

② small signal

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{2.3}{0.025} = \frac{92 \text{ mA}}{\text{V}}$$
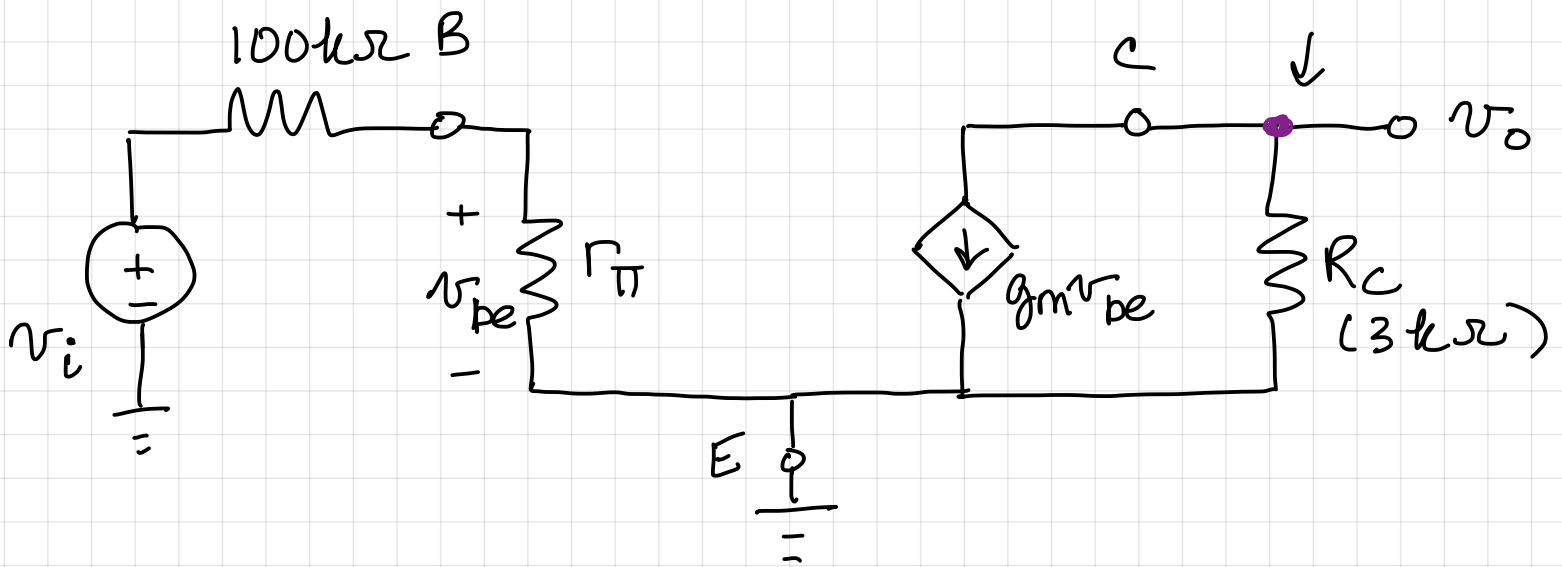
$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{92 \text{ mA/V}} = 1.09 \text{ k}\Omega$$



$$\frac{v_o}{v_i} \Rightarrow g_m v_{be} + \frac{v_o}{R_C} = 0$$

$$\frac{v_o}{R_C} = -g_m v_{be}$$

$$\frac{v_o}{v_{be}} = -g_m R_C \quad \left\{ g_m = \frac{I_C}{V_T} \right.$$

$$v_{be} = v_i \left(\frac{r_\pi}{r_\pi + 100\text{k}\Omega} \right)$$

$$\frac{v_{be}}{v_i} = \frac{(1.09)}{(1.09 + 100)}$$

$$\frac{v_o}{v_{be}} \cdot \frac{v_{be}}{v_i} = \frac{v_o}{v_i} = -92(3) \left(\frac{1.09}{100 + 1.09} \right)$$

$$\frac{v_o}{v_i} = -2.98 \text{ V/V}$$