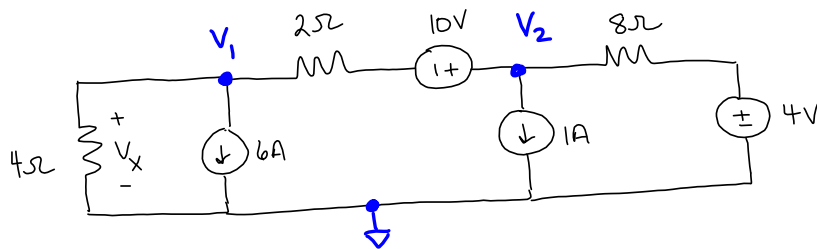


## EE 213 Honors Exam 1 Solutions ; Spring 2020

①



Know

$$V_x = V_1$$

$$N1: \frac{V_1}{4} + 6 + \frac{V_1 + 10 - V_2}{2} = 0$$

$$N2: \frac{V_2 - 10 - V_1}{2} + 1 + \frac{V_2 - 4}{8} = 0$$

simplify

$$V_1(.75) + V_2(-.5) = -11$$

$$V_1(-.5) + V_2(.625) = 4.5$$

$$V_1 = -21.14V$$

$$V_2 = -9.71V$$

$$V_x = -21.14V$$

Power : Sources

$$6A: P = -V_1(6) = 126.86W, \text{ Del}$$

$$1A: P = -V_2(1) = 9.71W, \text{ Del}$$

$$4V: P = \left(\frac{V_2 - 4}{8}\right)(4) = -6.86W, \text{ Abs}$$

$$\text{or } 6.86W, \text{ Del}$$

$$10V: P = (10)\left(\frac{V_1 + 10 - V_2}{2}\right) = -7.14W, \text{ Del}$$


Power : Resistors

$$2\Omega: P = \frac{(V_1 + 10 - V_2)^2}{2} = 1.02W, \text{ Abs}$$


$$4\Omega: P = \frac{V_1^2}{4} = 111.76W, \text{ Abs}$$

$$8\Omega: P = \frac{(V_2 - 4)^2}{8} = 23.51W, \text{ Abs}$$
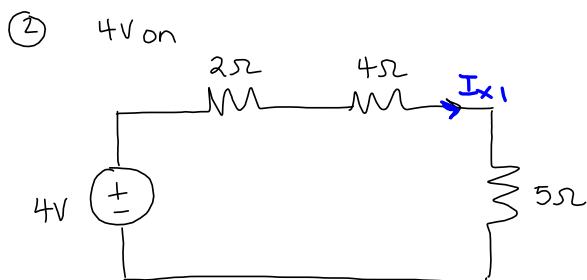
$$\sum P_{\text{del}} = 136.29W \leftarrow \text{😊} \rightarrow \sum P_{\text{abs}} = 136.29W$$


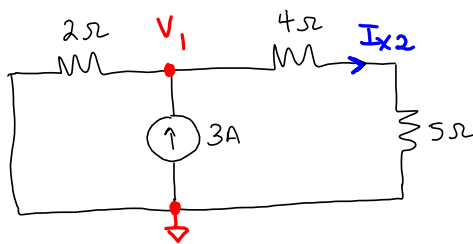
$$I_{x1} = \frac{4}{11} = 0.\overline{36} \text{ A}$$




$$\frac{V_1}{2} + \frac{V_1}{4} + (-3) = 0$$

$$I_{x2} = \frac{V_1}{4}$$

$$V_1(0.6\overline{1}) = 3$$

$$V_1 = 4.91 \text{ V}$$

$$I_{x2} = 0.\overline{54} \text{ A}$$

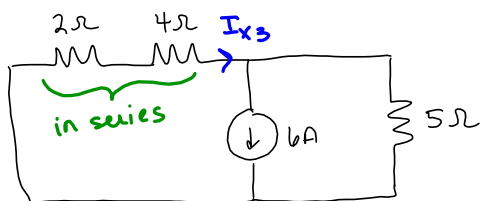

using current division


$$I_{x3} = \frac{6(6 \parallel 5)}{6} = 2.\overline{72} \text{ A}$$

$$I_x = I_{x1} + I_{x2} + I_{x3}$$

$$I_x = 3.64 \text{ A}$$

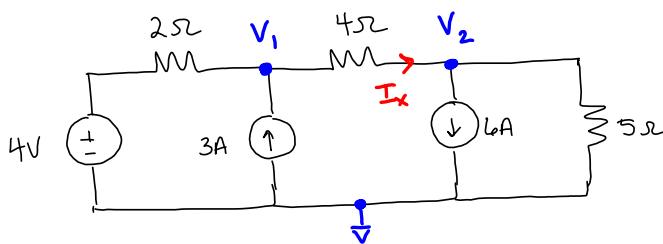(2) Check w/ nodal

$$\text{know } I_x = \frac{V_1 - V_2}{4}$$



$$\text{N1: } \frac{V_1 - 4}{2} + (-3) + \frac{V_1 - V_2}{4} = 0$$

$$\text{N2: } \frac{V_2 - V_1}{4} + 6 + \frac{V_2}{5} = 0$$

simplify

$$V_1 (.75) + V_2 (-.25) = 5$$

$$V_1 (-.25) + V_2 (.45) = -6$$


$$V_1 = 2.73 \text{ V}$$

$$V_2 = -11.82 \text{ V}$$

$$I_x = 3.64 \text{ A}$$

checks  
w/  
superposition  
😊

③

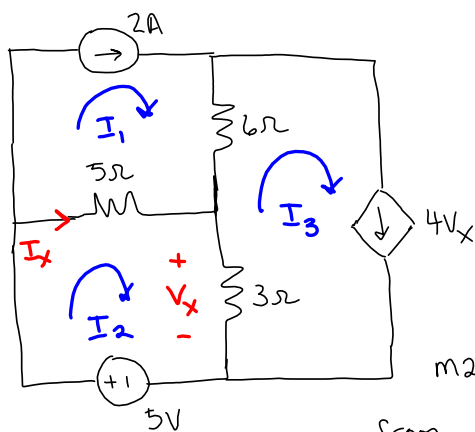

Know:  $I_1 = 2A$      $V_x = 3(I_2 - I_3)$

$I_3 = 4V_x$      $I_x = I_2 - I_1$

m1: Don't need yet

m2:  $5 - 5(I_2 - I_1) - 3(I_2 - I_3) = 0$

m3: Don't need yet

m2:

$$-8I_2 + 3I_3 = -15$$

from  
knowns:


$$I_3 = 4(3(I_2 - I_3))$$

$$12I_2 - 13I_3 = 0$$

$$I_2 = 2.87A \quad I_3 = 2.65A$$

$$V_x = 0.662V \quad I_x = 0.868A$$

3 cont

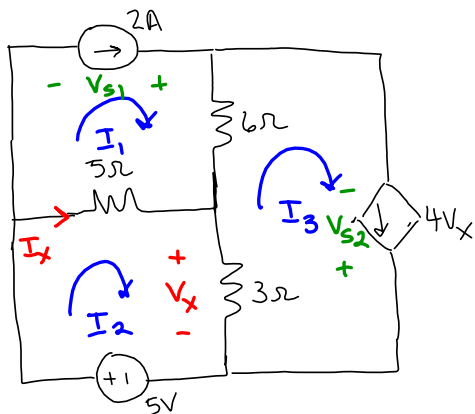

now write m1 &amp; m3 equations

$$m1: V_{s1} - 6(I_1 - I_3) - 5(I_1 - I_2) = 0$$

$$V_{s1} = -8.22 \text{ V}$$

$$m3: -6(I_3 - I_1) + V_{s2} - 3(I_3 - I_2) = 0$$

$$V_{s2} = 3.22 \text{ V}$$

Power : Sources

$$2A: P = V_{s1}(2) = -16.44 \text{ W, Del}$$

$$5V: P = 5(I_2) = 14.34 \text{ W, Del}$$

$$4V_x: P = V_{s2}(4V_x) = 8.53 \text{ W, Del}$$

$$\sum P_{del} = 6.43 \text{ W} \quad \leftarrow \text{😊} \quad \rightarrow \sum P_{abs} = 6.43 \text{ W}$$

Power : Resistors

$$3\Omega: P = (I_2 - I_3)^2(3) = 0.146 \text{ W, Abs}$$

$$5\Omega: P = (I_2 - I_1)^2(5) = 3.76 \text{ W, Abs}$$

$$6\Omega: P = (I_3 - I_1)^2(6) = 2.52 \text{ W, Abs}$$