

2) a)  $k'n = 300 \text{ nA/V}^2$   $V_t = 1.0$   $\frac{W}{L} = 10$  300E-6  
7E3

$R_D = 7 \text{ k}\Omega$   $V_{DD} = 5 \text{ V}$

A: Point A is  $V_t = 1.0 \text{ V}$

B: Point B =  $V_{GS} = V_t + \frac{\sqrt{1 + 2R_D k'n (\frac{W}{L}) V_{DD}} - 1}{R_D k'n (\frac{W}{L})}$   
 $R_D k'n (\frac{W}{L}) = 1045.53 = \frac{\sqrt{1 + 2(1045.53)(5)} - 1}{1045.53} + 1.0$

Point B =  $V_{GS} = 1.64 \text{ V}$

- A ☒
- B ☒
- $I_{DQ}$  ☒
- $g_m$  ☒
- $r_o$  ☒
- model ☐
- $V_{GSQ}$  ☒

Q point ( $V_{GSQ}$ )

→ halfway between A & B:


$V_{GSQ} = \frac{1.64 - 1.0}{2} + 1.0$ ;  $V_{GSQ} = 1.32 \text{ V}$

$I_{DQ}$ :

$I_{DQ} = \frac{1}{2} k'n \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t)^2$

$I_{DQ} = \frac{1}{2} (300 \text{ E-6}) (10) (1.32 - 1.0)^2$

$I_{DQ} = .154 \text{ mA}$

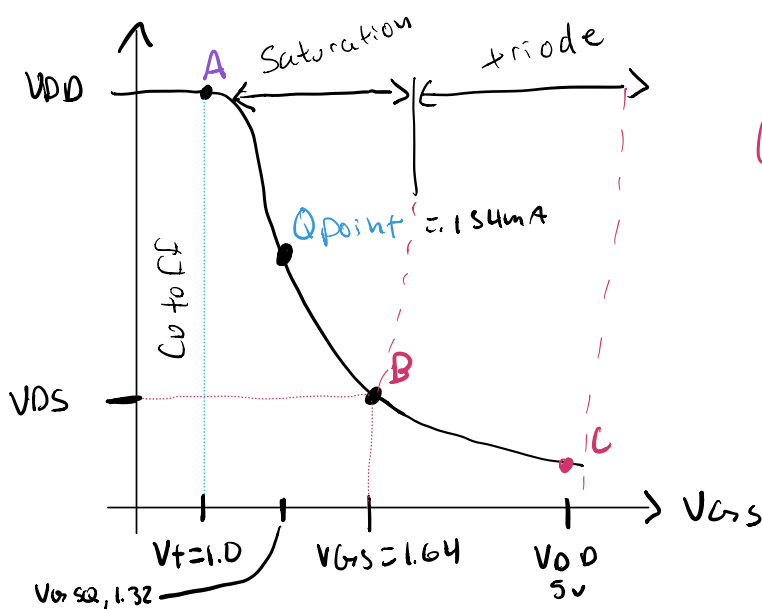

(not to scale)

## Part 2 Small signal model

$$\lambda = .01 \text{ V}^{-1}$$

$$R_L = 1 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = \mu_n \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t) = (300 \times 10^{-6}) (10) (1.32 - 1.0)$$

$$g_m = .96 \text{ mA/V}$$


$$r_o = \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{1}{.01 (.154)} = r_o = 649.35 \text{ k}\Omega$$

$$G_v = -g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L)$$

$$G_v = (.96) \left( \frac{649.35 \times 7 \times 1}{649.35 + 7 + 1} \right) = .96 \left( \frac{4545}{657.35} \right) = 6.64 \text{ V/V}$$

$$G_v = -6.64 \text{ V/V}$$

Small signal model:

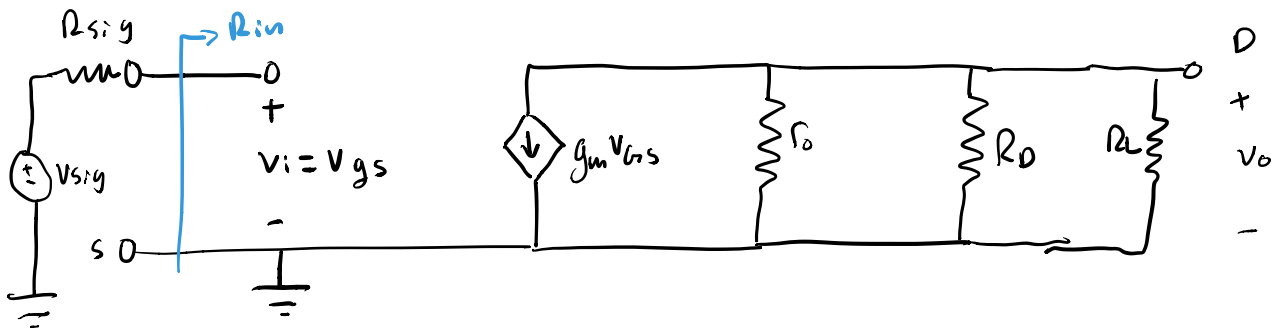

Overall:  $A = 1.0 \text{ V}$   
 $B = 1.64 \text{ V}$   
 $V_{GSQ} = 1.32 \text{ V}$

$I_{DQ} = .154 \text{ mA}$   $G_v = -6.64 \text{ V/V}$   
 $g_m = .96 \text{ mA/V}$   
 $r_o = 649.35 \text{ k}\Omega$

Thanks for a great semester!

Happy Holidays.