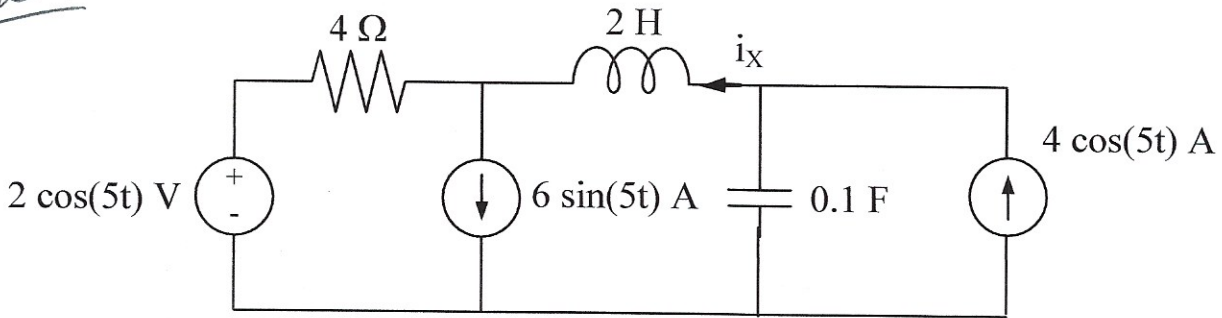


Solutions

Nodal

$$\omega = 5 \text{ rad/s}$$



$$2 \cos 5t \text{ V} \rightarrow 2 \angle 0^\circ \text{ V}$$


$$6 \sin(5t) \text{ A} \rightarrow 6 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$4 \cos(5t) \text{ A} \rightarrow 4 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$4 \Omega \rightarrow 4 \Omega$$

$$2 \text{ H} \rightarrow j10 \Omega$$

$$0.1 \text{ F} \rightarrow -j2 \Omega$$

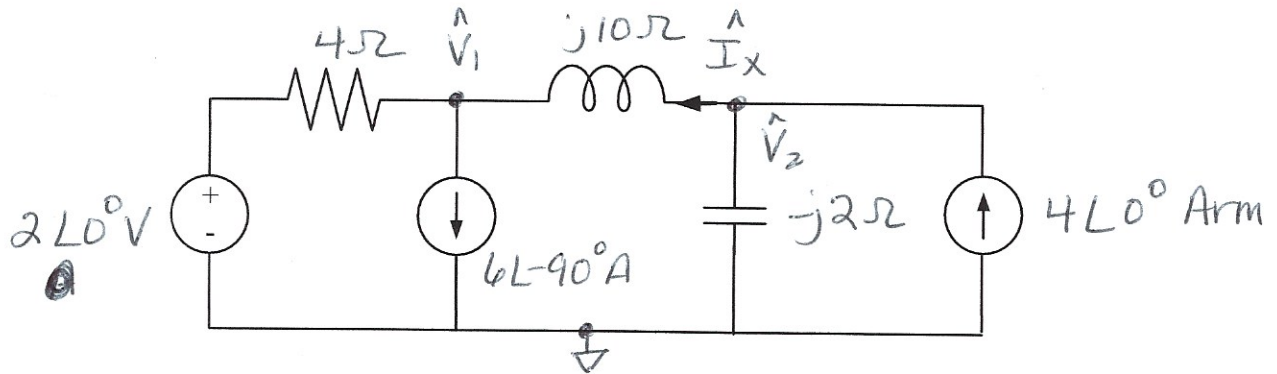

Know:

$$\hat{I}_x = \frac{\hat{V}_2 - \hat{V}_1}{j10 \Omega}$$

$$(N1) \quad \frac{\hat{V}_1 - 2 \angle 0^\circ}{4} + 6 \angle -90^\circ + \frac{\hat{V}_1 - \hat{V}_2}{j10} = 0$$

$$(N2) \quad \frac{\hat{V}_2 - \hat{V}_1}{j10} + \frac{\hat{V}_2}{-j2} + (-4 \angle 0^\circ) = 0$$

Simplify:

$$(N1) \quad \hat{V}_1 (0.27 \angle -21.80^\circ) + \hat{V}_2 (0.1 \angle 90^\circ) = 6 \angle 90^\circ$$

$$(N2) \quad \hat{V}_1 (0.1 \angle 90^\circ) + \hat{V}_2 (0.4 \angle 90^\circ) = 4 \angle 0^\circ$$


$$\hat{V}_1 = 21.48 \angle 121.32^\circ \text{ V}$$

$$\hat{I}_x = 3.57 \angle -156.92^\circ \text{ A}$$

$$\hat{V}_2 = 14.85 \angle -79.17^\circ \text{ V}$$

$$i_x(t) = 3.57 \cos(5t - 156.92^\circ) \text{ A}$$

Mesh

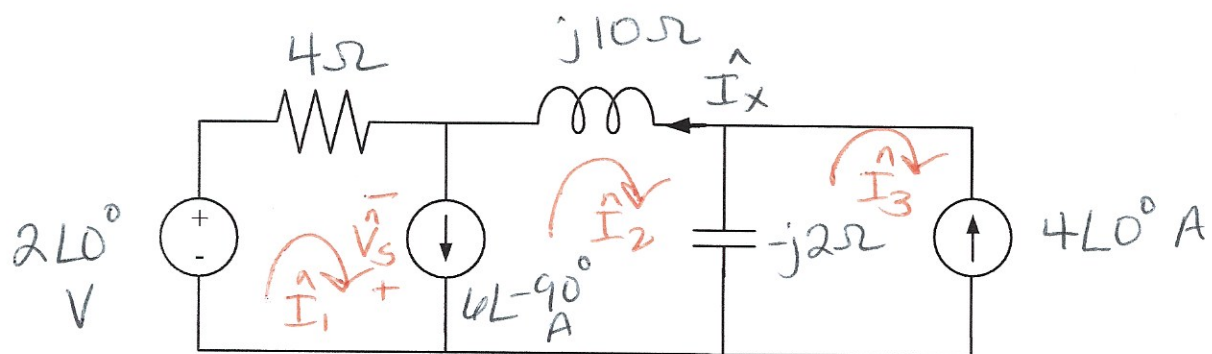

Know :

$$\hat{I}_x = -\hat{I}_2$$

$$\hat{I}_3 = -4\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_1 - \hat{I}_2 = 6\angle -90^\circ \text{ A}$$

m1: $2\angle 0^\circ - 4\hat{I}_1 + \hat{V}_s = 0$

m2: $-\hat{V}_s - j10\hat{I}_2 - (-j2)(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) = 0$

add m1 + m2: $2\angle 0^\circ - 4\hat{I}_1 - j10\hat{I}_2 - (-j2)(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) = 0$

simplify: $\hat{I}_1(-4) + \hat{I}_2(-j8) = \hat{I}_3(j2) - 2\angle 0^\circ$

$$\hat{I}_1(-4) + \hat{I}_2(-j8) = 8.25\angle -104.04^\circ$$

Known $\rightarrow \hat{I}_1(1) + \hat{I}_2(-1) = 6\angle -90^\circ$


solve: $\hat{I}_1 = 5.66\angle -54.34^\circ \text{ A}$

$$\hat{I}_2 = 3.59\angle 22.99^\circ \text{ A}$$


$$\hat{I}_x = -\hat{I}_2 = 3.59\angle -157.01^\circ \text{ A}$$

$$i_x(t) = 3.59 \cos(5t - 157.01^\circ) \text{ A}$$

Superposition

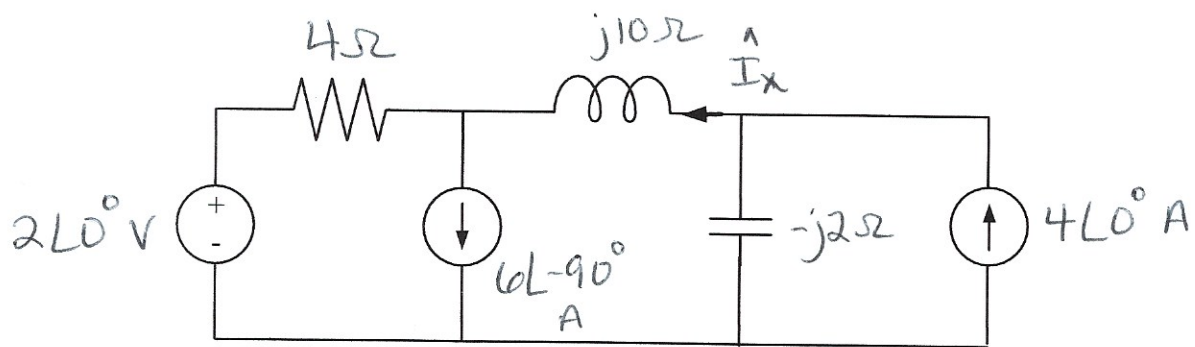


2∠0° V on

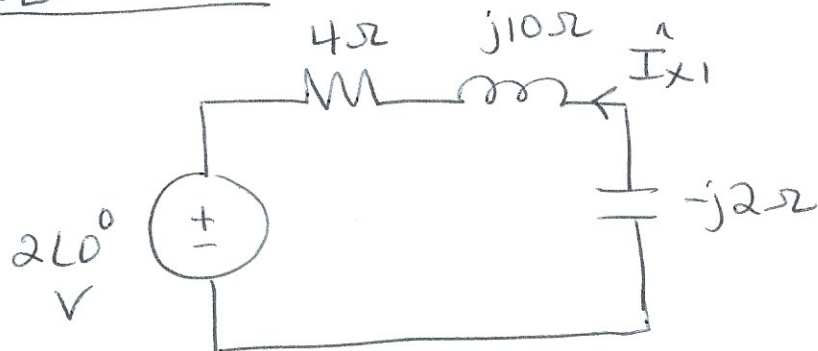

$$\hat{I}_{x1} = \frac{-(2\angle 0^\circ)}{4 + j10 - j2}$$

$$= 0.224 \angle 116.56^\circ \text{ A}$$

6∠-90° A on

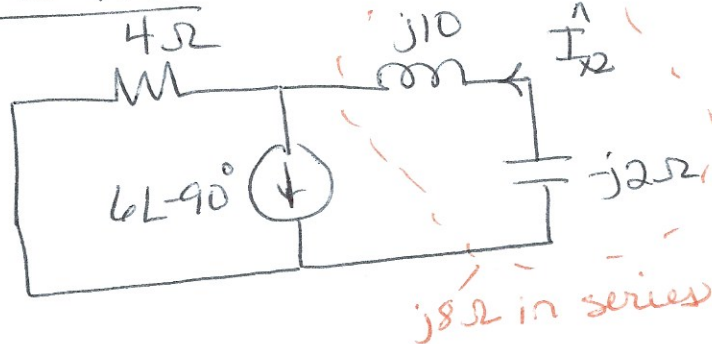


by current division

$$\hat{I}_{x2} = 6\angle -90^\circ \left(\frac{4 \parallel j8}{j8} \right)$$

$$\hat{I}_{x2} = 2.68 \angle -153.43^\circ \text{ A}$$

4∠0° A on

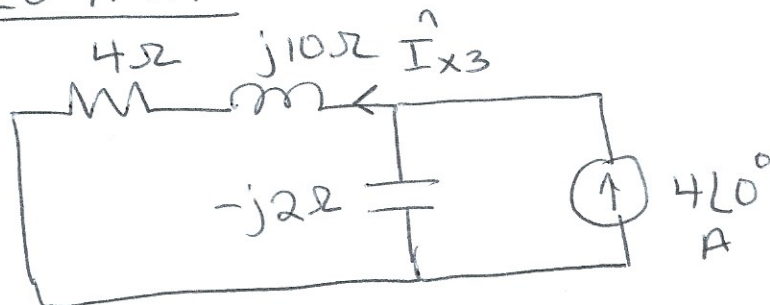

by current division


$$\hat{I}_{x3} = 4\angle 0^\circ \left(\frac{(4 + j10) \parallel -j2}{4 + j10} \right)$$

$$\hat{I}_{x3} = 0.89 \angle -153.43^\circ \text{ A}$$


$$\hat{I}_x = \hat{I}_{x1} + \hat{I}_{x2} + \hat{I}_{x3} = 3.58 \angle -157.01^\circ \text{ A}$$

$$i_x(t) = 3.58 \cos(5t - 157.01^\circ) \text{ A}$$

Solutions: Thevenin

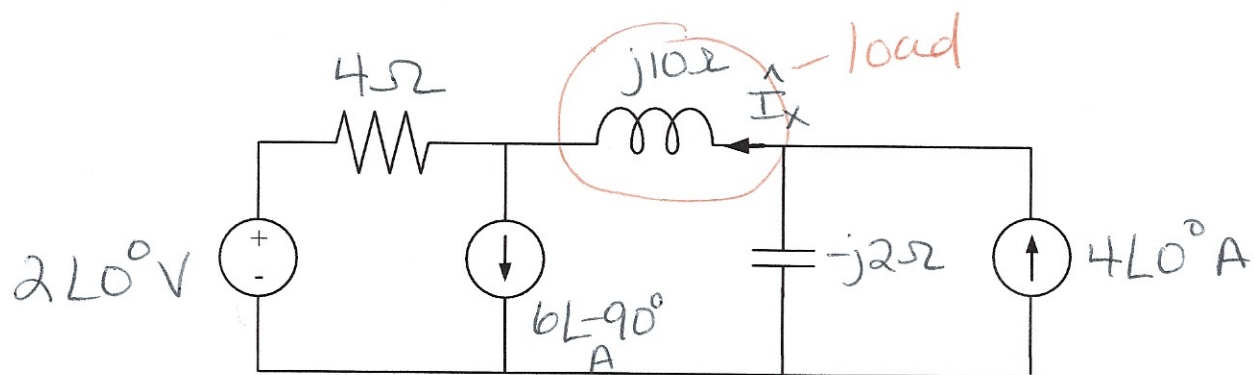

Find \hat{V}_{oc}

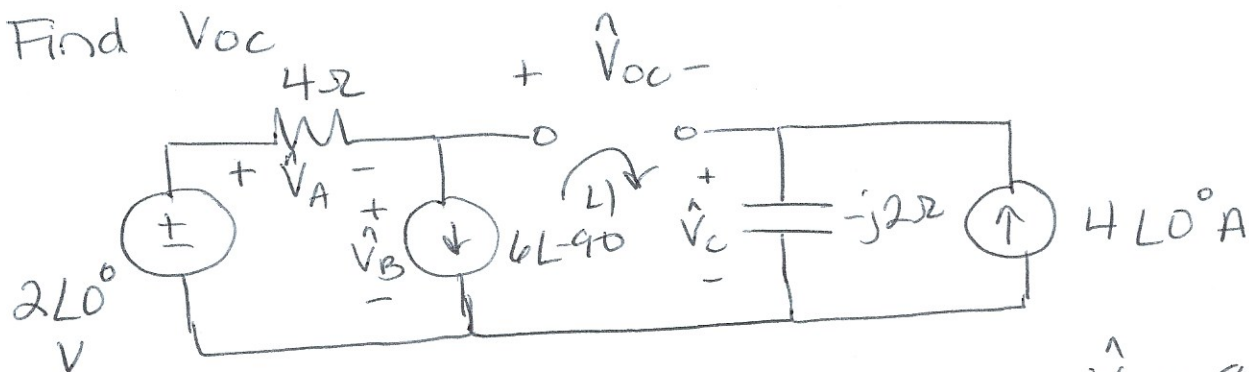


$$\hat{V}_A = 24\angle-90^\circ \text{ V}$$

$$\hat{V}_C = 8\angle-90^\circ \text{ V}$$


$$\hat{V}_B = 2\angle 0^\circ - \hat{V}_A = 24.08\angle 85.24^\circ \text{ V}$$

by KVL @ LI: $\hat{V}_B - \hat{V}_{oc} - \hat{V}_C = 0$ $\hat{V}_{oc} = 32.06\angle 86.43^\circ \text{ V}$

Find Z_{TH}

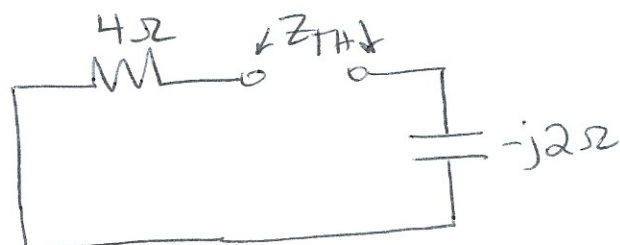

$$Z_{TH} = 4 - j2 \Omega$$

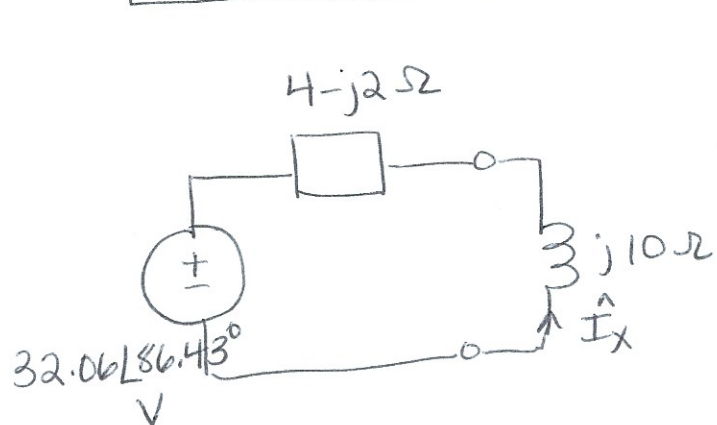


$$\hat{I}_x = \frac{-(32.06\angle 86.43^\circ)}{4 - j2 + j10}$$

$$\hat{I}_x = 3.58\angle -157.01^\circ \text{ A}$$

$$i_x(t) = 3.58 \cos(5t - 157.01^\circ) \text{ A}$$

AC power nodal

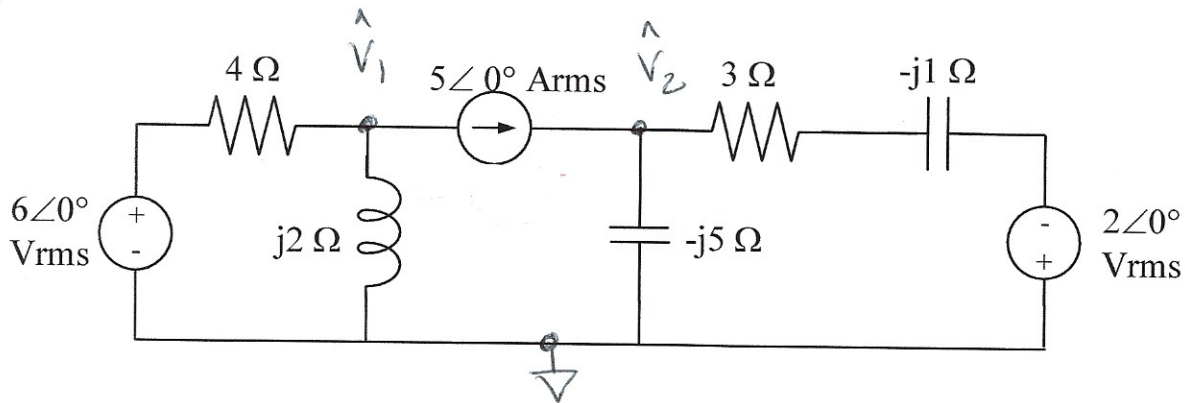

$$(N1) \quad \frac{\hat{V}_1 - 6\angle 0^\circ}{4} + \frac{\hat{V}_1}{j2} + 5\angle 0^\circ = 0 \quad \hat{V}_1 = 6.26 \angle -116.57^\circ \text{ Vrms}$$

$$(N2) \quad \frac{\hat{V}_2 + 2\angle 0^\circ}{3-j1} + \frac{\hat{V}_2}{-j5} + (-5\angle 0^\circ) = 0 \quad \hat{V}_2 = 10.38 \angle -47.60^\circ \text{ Vrms}$$

$$\hat{S} = \hat{V} \cdot \hat{I}^*$$

$$6\angle 0^\circ \text{ Vrms} : \hat{S} = (6\angle 0^\circ) \left(\frac{\hat{V}_1 - 6\angle 0^\circ}{4} \right)^* = 15.65 \angle 147.53^\circ \text{ VA Abs}$$

$$\hat{S} = 15.65 \angle -32.46^\circ \text{ VA Del}$$

$$5\angle 0^\circ \text{ Arms} : \hat{S} = (\hat{V}_2 - \hat{V}_1)(5\angle 0^\circ)^* = 50.07 \angle -11.91^\circ \text{ VA, Del}$$

$$2\angle 0^\circ \text{ Vrms} \quad \hat{S} = (2\angle 0^\circ) \left(\frac{\hat{V}_2 + 2\angle 0^\circ}{3-j1} \right)^*$$

$$\hat{S} = 7.48 \angle 21.99^\circ \text{ VA, del}$$

$$\sum \hat{S}_{\text{del}} = 70.94 \angle -12.98^\circ \text{ VA}$$

AC power nodal continued.

Impedances

4Ω : voltage across 4Ω is $\hat{V}_1 - 6\angle 0 = 10.43\angle -147.53^\circ$ V_{rms}

$$P = \frac{(10.43)^2}{4} = 27.20 \text{ W} \Rightarrow \boxed{\hat{S} = 27.20\angle 0^\circ \text{ VA}} \quad \text{Abs}$$

$$Q = 0$$

3Ω : current through 3Ω is $\frac{\hat{V}_2 + 2\angle 0^\circ}{(3-j1)} = 3.74\angle -21.99^\circ$ Arms

$$P = (3.74)^2(3) = 41.92 \text{ W},$$

$$Q = 0$$

$$\boxed{\hat{S} = 41.92\angle 0^\circ \text{ VA, Abs}}$$

$j2\Omega$: $P = 0$

$$Q = \frac{|\hat{V}_1|^2}{2} = 19.59 \text{ VAR}$$

$$\boxed{\hat{S} = 19.59\angle 90^\circ \text{ VA, Abs}}$$

$-j5\Omega$: $P = 0$

$$Q = \frac{|\hat{V}_2|^2}{-5} = -21.55 \text{ VAR}$$

$$\boxed{\hat{S} = 21.55\angle -90^\circ \text{ VA, Abs}}$$

$-j1\Omega$: current is $3.74\angle -21.99^\circ$ Arms


$$P = 0 \quad Q = (3.74)^2(-1) = -13.97 \text{ VAR}$$

$$\boxed{\hat{S} = 13.97\angle -90^\circ \text{ VA, Abs}}$$

$$\sum \hat{S}_{abs} = 70.93\angle -12.98^\circ \text{ VA}$$

checks w/
 $\sum \hat{S}_{all} = 0$

AC power mesh

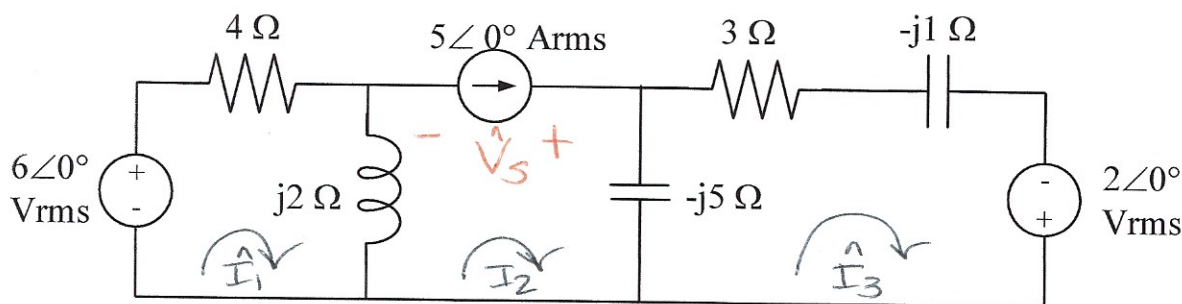

$$\hat{I}_2 = 5\angle 0^\circ \text{ Arms}$$

$$m1: 6\angle 0^\circ - 4\hat{I}_1 - j2(\hat{I}_1 - \hat{I}_2) = 0$$

$$m2: \text{don't need now}$$

$$m3: -(3-j1)\hat{I}_3 + 2\angle 0^\circ - (-j5)(\hat{I}_3 - \hat{I}_2) = 0$$

← solve

$$\hat{I}_1 = 2.61\angle 32.47^\circ \text{ Arms}$$

$$\hat{I}_3 = 3.74\angle -21.99^\circ \text{ Arms}$$

$$m2:$$

$$-j2(\hat{I}_2 - \hat{I}_1) + \hat{V}_s - (-j5)(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) = 0$$

$$\hat{V}_s = 10.02\angle -11.89^\circ \text{ Vrms}$$

Complex Power

$$6\angle 0^\circ \text{ Vrms}: \hat{S} = (6\angle 0^\circ)(\hat{I}_1)^* = 15.66\angle -32.47^\circ \text{ VA}_{\text{Del}}$$

$$5\angle 0^\circ \text{ Arms}: \hat{S} = \hat{V}_s \cdot (5\angle 0^\circ)^* = 50.10\angle -11.89^\circ \text{ VA}_{\text{Del}}$$

$$2\angle 0^\circ \text{ Vrms}: \hat{S} = 2\angle 0^\circ \cdot \hat{I}_3^* = 7.48\angle 21.99^\circ \text{ VA}_{\text{Del}}$$

$$\Sigma \hat{S}_{\text{Del}} = 70.98\angle -12.97^\circ \text{ VA}$$

$$4\Omega: P = I_1^2 \cdot 4 = 27.25 \text{ W}, Q = 0 \quad \hat{S} = 27.25\angle 0^\circ \text{ VA, Abs}$$

$$3\Omega: P = I_3^2 \cdot 3 = 41.96 \text{ W}, Q = 0 \quad \hat{S} = 41.96\angle 0^\circ \text{ VA, Abs}$$

$$j2\Omega: P = 0; Q = |\hat{I}_1 - \hat{I}_2|^2(2) = (3.13)^2(2) = 19.58 \text{ VAR}$$

$$\hat{S} = 19.58\angle 90^\circ \text{ VA, Abs}$$

Mesh AC power cont

$$-j5\Omega : P=0$$


$$\begin{aligned} Q &= |\hat{I}_2 - \hat{I}_3|^2 (-5) \\ &= (2.08)^2 (-5) \\ &= -21.54 \text{ VAR} \end{aligned}$$

$$\hat{S} = 21.54 \angle -90^\circ \text{ VA, Abs}$$


$$-j1\Omega : P=0$$

$$Q = I_3^2 (-1) = -13.99 \text{ VAR}$$
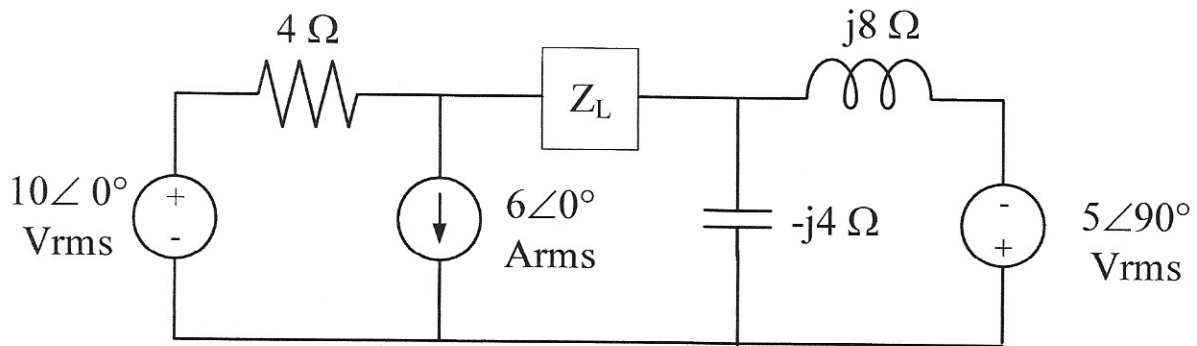
$$\hat{S} = 13.99 \angle -90^\circ \text{ VA Abs}$$



Find \hat{V}_{oc}

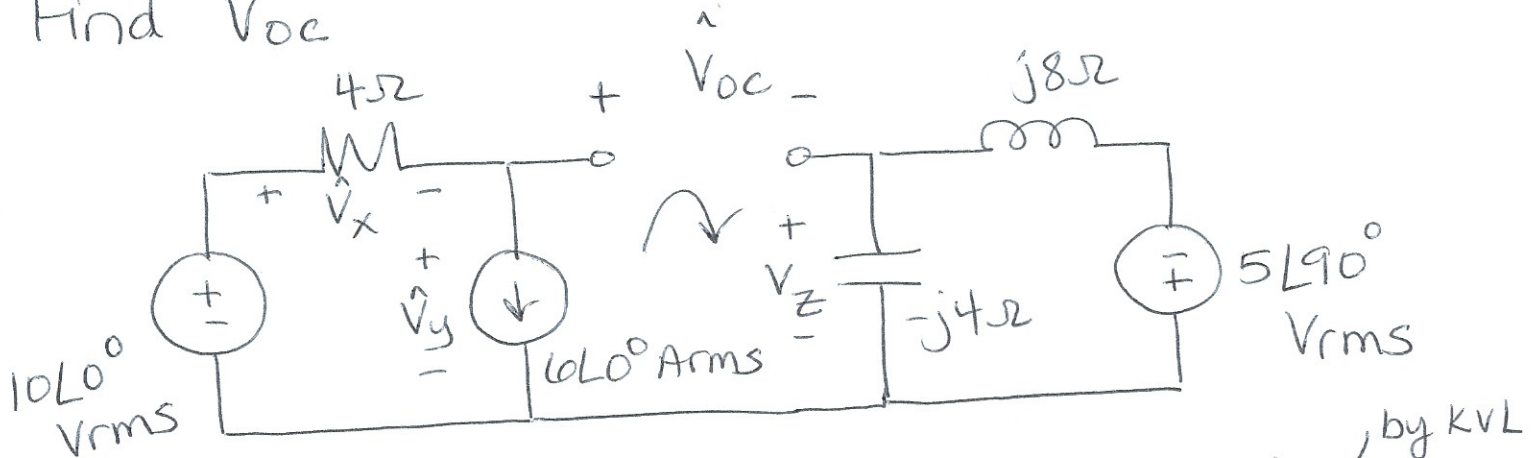

$$\hat{V}_x = 4(6\angle 0^\circ) = 24\angle 0^\circ \text{ Vrms} \quad \hat{V}_y = (10\angle 0^\circ) - \hat{V}_x \quad \text{by KVL}$$

$$= 14\angle 180^\circ \text{ Vrms}$$

$$\hat{V}_z = -(5\angle 90^\circ) \left(\frac{-j4}{-j4 + j8} \right) = 5\angle 90^\circ \text{ Vrms}$$


by volt. division

$$\text{by KVL: } \hat{V}_y - \hat{V}_{oc} - \hat{V}_z = 0$$

$$\hat{V}_{oc} = 14.87\angle -160.35^\circ \text{ Vrms}$$


max power cont

Find Z_{TH} & Z_L

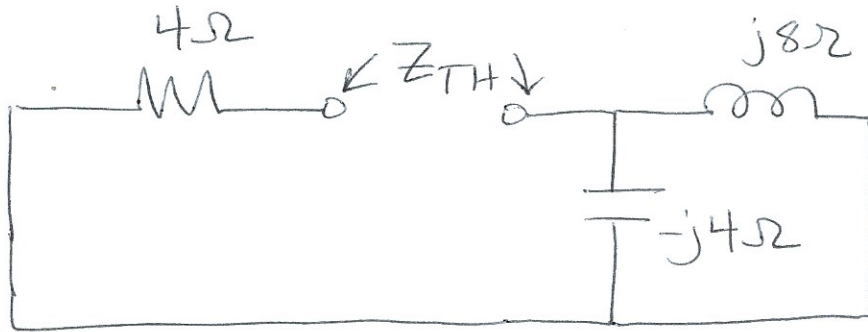

$$\begin{aligned} Z_{TH} &= 4 + (j8 \parallel -j4) \\ &= 8.94 \angle -63.43^\circ \Omega \\ &= 4 - j8 \Omega \end{aligned}$$
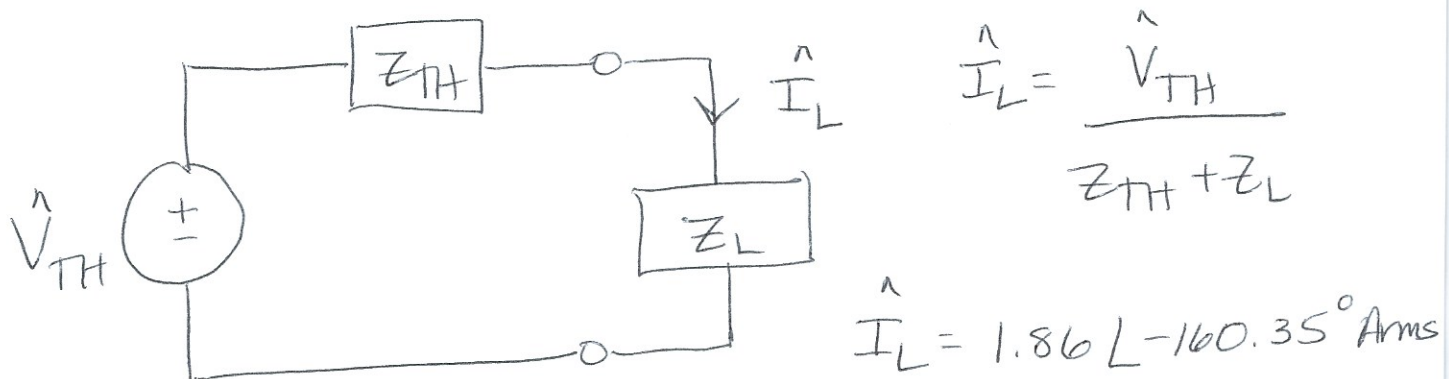
$$\begin{aligned} Z_L &= Z_{TH}^* = 4 + j8 \Omega \\ &= 8.94 \angle 63.43^\circ \Omega \end{aligned}$$




$$P_L = (I_L)^2 \cdot \text{Re}[Z_L]$$

$$P_L = (1.86)^2 (4) = 13.82 \text{ W abs}$$

A voltage source provides 100 Vrms to 2 loads. The source operates at a frequency of 60 Hz. The details of the loads are given below.

Z_1 : $P_1 = 20 \text{ kW}$ with $\text{pf}_1 = 0.5$ lagging
 Z_2 : $S_2 = 10 \angle 63^\circ \text{ kVA}$

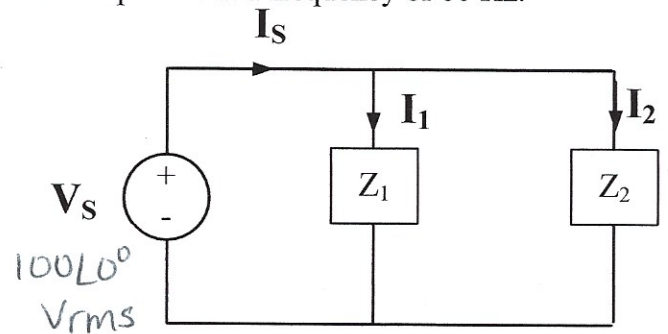

Load 1 : $P_1 = V_s I_1 \text{ pf}_1$
 $20 \times 10^3 = 100(I_1)(0.5)$

$$\angle Z_1 = \cos^{-1}(\text{pf}_1) = 60^\circ$$

$$I_1 = 400 \text{ Arms}$$

$$\hat{I}_1 = 400 \angle -60^\circ \text{ Arms}$$

$$Z_1 = \frac{\hat{V}_s}{\hat{I}_1} = 0.25 \angle 60^\circ \Omega$$

Load 2: $\hat{S}_2 = \hat{V}_s \cdot \hat{I}_2^*$

$$\hat{I}_2 = \left(\frac{\hat{S}_2}{\hat{V}_s} \right)^*$$

$$\hat{I}_2 = \left(\frac{(10 \times 10^3) \angle 63^\circ}{100 \angle 0^\circ} \right)^*$$

$$\hat{I}_2 = 100 \angle 63^\circ \text{ Arms}$$

$$Z_2 = \frac{\hat{V}_s}{\hat{I}_2} = 1 \angle 63^\circ \Omega$$

$$\hat{I}_s = \hat{I}_1 + \hat{I}_2$$

$$\hat{I}_s = 499.89 \angle -60.6^\circ \text{ Arms}$$

$$P_s = V_s I_s \cos(\theta - \phi)$$

$$= (100)(499.89) \cos(0 - (-60.6))$$

$$P_s = 24.54 \text{ kW}$$

check power

$$P_s = P_1 + P_2$$

$$P_s = (20 + \text{Re}[\hat{S}_2]) \text{ kW}$$

$$= (20 + 4.54) \text{ kW}$$

$$P_s = 24.54 \text{ kW}$$

Compensating Load. cont


d)

$$pf_{CL} = 0.95 \text{ lag}$$

$$P_S = 24.54 \text{ kW}$$

$$\hat{I}_{S \text{ old}} = 499.89 \angle -60.6^\circ \text{ Arms}$$
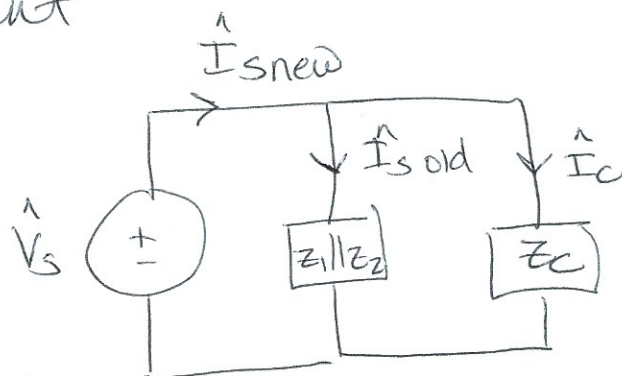
$$\hat{V}_S = 100 \angle 0^\circ \text{ Vrms}$$



$$\angle Z_{CL} = \cos^{-1}(0.95) = 18.19^\circ$$

$$P_S = V_S (I_{S \text{ new}}) pf_{CL}$$

$$24.54 \times 10^3 = 100 (I_{S \text{ new}}) (0.95)$$

$$I_{S \text{ new}} = 258.31 \text{ Arms}$$

$$\hat{I}_{S \text{ new}} = 258.31 \angle -18.19^\circ \text{ Arms}$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$



$$\omega \approx 377 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

by KCL $\hat{I}_C = \hat{I}_{S \text{ new}} - \hat{I}_{S \text{ old}}$

$$\hat{I}_C = 354.87 \angle 90^\circ \text{ Arms}$$

$$Z_C = \frac{\hat{V}_S}{\hat{I}_C} = 0.282 \angle -90^\circ \Omega$$

$$\frac{1}{\omega C} = 0.282$$

$$C = 9.41 \text{ mF}$$

e) Design #2

$$I_{S \text{ new}} = 0.15 I_{S \text{ old}} = 0.15 (499.89) = 74.98 \text{ Arms}$$

$$P_S = V_S I_{S \text{ new}} pf_{CL}$$

$$24.54 \times 10^3 = (100)(74.98) pf_{CL}$$

$$pf_{CL} = 3.273$$

Not possible because maximum pf is 1.