

module 4 - Assignment

Pg 1

① $V_{DS} = .1V$

$$V_t = 1.5V$$
$$k'_n = 25 \mu A/V^2$$

$$V_{GS} = 0V$$

$$\frac{W}{L} = 10$$

$$V_{GS} < V_t$$

$$I_D = 0 \rightarrow \text{cut off}$$

$$V_{GS} = 1V$$

$$V_{GS} < V_t$$

$$I_D = 0 \rightarrow \text{cut off}$$

$$V_{GS} = 2V$$

$$V_{DS} < V_{GS} - V_t \rightarrow \text{triode region}$$

$$.1 < 2 - 1.5$$

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$I_D = 25(10) \left[(0.5)(.1) - \frac{1}{2} (.1)^2 \right]$$

$$I_D = 11.25 \mu A$$

$$V_{GS} = 3V$$

$$0.1 < 3 - 1.5$$

triode

$$I_D = 25(10) \left[(1.5)(0.1) - \frac{1}{2} (0.1)^2 \right]$$

$$= 36.25 \mu A$$

(See my additional clarification note in the Module 4 lecture)

$$\textcircled{2} \quad V_{DS} = 3.3V \quad \mu_n' = 37.5 \mu A/V^2$$

$$V_t = 1V$$

$$W/L = 10$$

$$V_{GS} = 0V \quad \text{cutoff} \quad I_D = 0$$

$$V_{GS} = 1V \quad \text{cutoff} \quad I_D = 0$$

$$V_{GS} = 2V$$

Saturation

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t$$

$$3.3 > 2 - 1$$

$$I_D = \frac{1}{2} (\mu_n' \frac{W}{L}) (V_{GS} - V_t)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} (37.5)(10)(1)^2$$

$$\boxed{I_D = 187.5 \mu A}$$

$$V_{GS} = 3V$$

saturation

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t$$

$$3.3 > 3 - 1$$

$$I_D = 750 \mu A$$

$$\textcircled{3} \quad k'_n = 25 \frac{\mu A}{V^2} \quad V_t = 1V \quad \frac{W}{L} = 10$$

$$a) \quad V_{GS} = 5V \quad V_{DS} = 6V$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t \Rightarrow \text{saturation}$$

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$= \frac{1}{2} (25)(10)(4)^2$$

$$\boxed{I_D = 2mA} \quad \text{or } 2000 \mu A$$

$$b) \quad V_{GS} = 0 \quad V_{DS} = 6V$$

$$\text{cutoff} \quad I_D = 0$$

$$c) \quad V_{GS} = 2V$$

$$V_{DS} < 0$$

$$V_{DS} = -0.5V$$

cutoff

$$I_D = 0$$

$$\textcircled{4} \quad V_t = 0.8V$$

$$k'_n = 0.05 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$\frac{W}{L} = 2$$

$$V_{GS} = 2.5V$$

$$a) \quad \underline{\lambda = 0}$$

$$V_{DS} = 2V$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t$$

$$2 > 1.7$$

Saturation

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$I_D = 0.14 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = 10V$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t$$

$$10 > 1.7$$

Saturation

$$I_D = 0.14 \text{ mA}$$

$$b) \quad \lambda = 0.02 \text{ V}^{-1}$$

$$V_{DS} = 2V$$

Saturation

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$$

$$r_o = \frac{1}{(0.02)(0.14 \text{ mA})}$$

$$r_o = 375.14 \text{ k}\Omega$$

$$V_{DS} = 10V$$

Saturation

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$$

$$r_o = 375.14 \text{ k}\Omega$$

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)(1 + \lambda V_{DS})$$

$$I_D = 0.15 \text{ mA}$$

$$I_D = 0.17 \text{ mA}$$

$$c) V_A = 35 \text{ V}$$

$$V_{DS} = 2 \text{ V}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_D}$$

still
saturation

$$V_{DS} = 10 \text{ V}$$

$$r_o = 250 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = 250 \text{ k}\Omega$$

$$I_D = 0.153 \text{ mA}$$

$$I_D = 0.19 \text{ mA}$$

$$\textcircled{5} \quad k'_p = \frac{1 \text{ mA}}{V_2} \quad \frac{W}{L} = 2 \quad V_t = -2 \text{ V}$$

$$V_{SG} = 3 \text{ V}$$

$$a) V_{SD} = 0.5 \text{ V}$$

$$V_{SD} < V_{SG} - |V_t|$$

$$0.5 \text{ V} < 1 \text{ V}$$

triode

$$I_D = k'_p \frac{W}{L} \left[(V_{SG} - |V_{tp}|) V_{SD} - \frac{1}{2} V_{SD}^2 \right]$$

$$= 0.75 \mu\text{A}$$

b) $V_{SD} = 2V$

$V_{SD} > V_{SG} - |V_t|$

Saturation

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p \frac{W}{L} (V_{SG} - |V_t|)^2$$

$I_D = 0.1 \text{ mA}$


c) $V_{SD} = 5V$

$V_{SD} > V_{SG} - |V_t|$

Saturation

$I_D = 0.1 \text{ mA}$

⑥

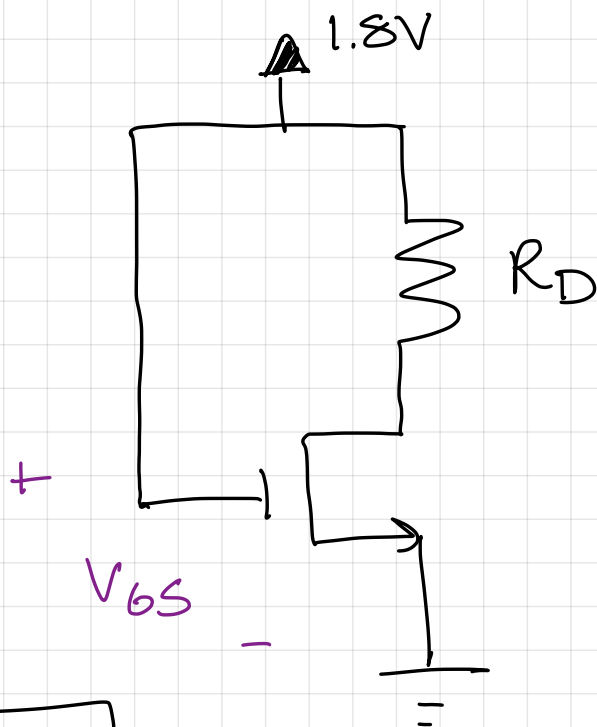

$V_t = 0.5V$
 $\mu_n' = 0.4 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$

$\frac{W}{L} = 5$

at edge of saturation

$V_{DS} = V_{GS} - V_t$

$V_{DS} = 1.8 - 0.5$

$V_{DS} = 1.3V$


$I_D = 1 \text{ mA}$

$V_{GS} = 1.8V$

$V_D = 1.3V$

$$R_D = \frac{1.8 - V_D}{I_D} = \frac{1.8 - 1.3}{1 \times 10^{-3}} = 0.5 \text{ k}\Omega$$

7

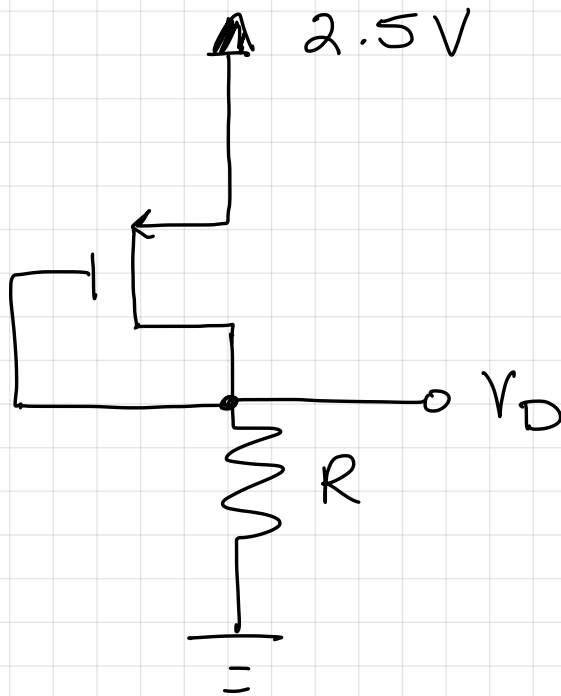

$$|V_t| = 0.6 \text{ V}$$

$$\mu_p' = 250 \text{ } \mu\text{A/V}^2$$

$$L = 0.25 \text{ } \mu\text{m}$$

$$I_D = 0.8 \text{ mA}$$

$$V_D = 1.5 \text{ V}$$

gate & drain are tied together
so device in saturation.

$$V_D = V_G = 1.5 \text{ V}$$

$$V_{SG} = 2.5 - 1.5 = 1.0 \text{ V}$$


$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p' \frac{W}{L} (V_{SG} - |V_t|)^2$$

$$0.8 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} (250 \times 10^{-6}) / \frac{W}{0.25 \text{ } \mu\text{m}} (1 - 0.6)^2$$

$$W = 10 \text{ } \mu\text{m}$$

$$R = \frac{V_D}{I_D} = \frac{1.5}{.8 \times 10^{-3}} = 1.875 \text{ k}\Omega$$

⑧

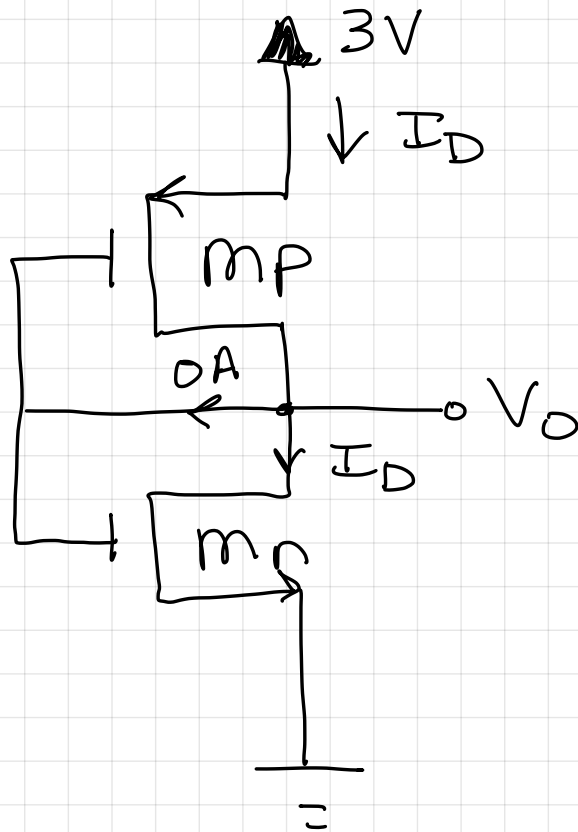

$$V_{tn} = |V_{tp}| = 1\text{V}$$

$$\mu_n' = 20 \mu\text{A/V}^2$$

$$\mu_p' = 8 \mu\text{A/V}^2$$

$$\frac{W}{L} = 3$$

step 1: what mode is each device in?

for both devices: the drain and gate are tied together

⇓
Saturation

$$V_{GSn} = V_O$$

$$V_{SGp} = 3 - V_O$$

② write current equations

$$I_{Dp} = \frac{1}{2} \mu'_p \left(\frac{W}{L} \right) (V_{SG} - |V_{tp}|)^2$$

$$I_{Dn} = \frac{1}{2} \mu'_n \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{tn})^2$$

$$I_{Dp} = \frac{1}{2} (8)(3)((3 - V_0) - 1)^2$$

$$I_{Dn} = \frac{1}{2} (20)(3)(V_0 - 1)^2 \leftarrow$$

$$I_{Dp} = I_{Dn}$$

$$\frac{1}{2} (8)(3)(2 - V_0)^2 = \frac{1}{2} (20)(3)(V_0 - 1)^2$$

$$1.5 V_0^2 - V_0 - 1.5 = 0$$

two solutions

$$V_0 = 1.39V$$

$$V_0 = -0.72V$$

↑
results
in
cutoff

$$I_D = 4.56 \mu A$$