

# Practice Problems #5

1.

$$V_{BE1} = 0.74 \text{ V}$$

$$V_{BE2} = 0.714 \text{ V}$$

$$I_{C1} = 9.5 \text{ mA}$$

$$I_{C2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{I_{C2}}{I_{C1}} = \exp\left(\frac{V_{BE2} - V_{BE1}}{V_T}\right)$$

$$I_{C2} = (9.5) \left( \exp\left(\frac{.714 - .74}{.025}\right) \right)$$

$$I_{C2} = 3.36 \text{ mA}$$

2.

$$I_B = 0.01 \text{ mA}$$

$$I_C = 0.6 \text{ mA}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = 0.61 \text{ mA}$$

$$I_C = \alpha I_E$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = 0.984$$

$$\alpha = 0.984$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$\beta = 60$$

$$3. \quad I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)$$

$$= 5 \times 10^{-15} \exp\left(\frac{.64}{.025}\right)$$

$$\boxed{I_C = 0.656 \text{ mA}}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \Rightarrow \frac{.656 \times 10^{-3}}{50} \text{ to } \frac{.656 \times 10^{-3}}{500}$$

$$= 13.1 \mu\text{A} \text{ to } 1.31 \mu\text{A}$$


$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E \Rightarrow 0.669 \text{ mA} \text{ to } 0.657 \text{ mA}$$

④

$$\beta = 50$$

$$|V_{BE}| = 0.8V$$

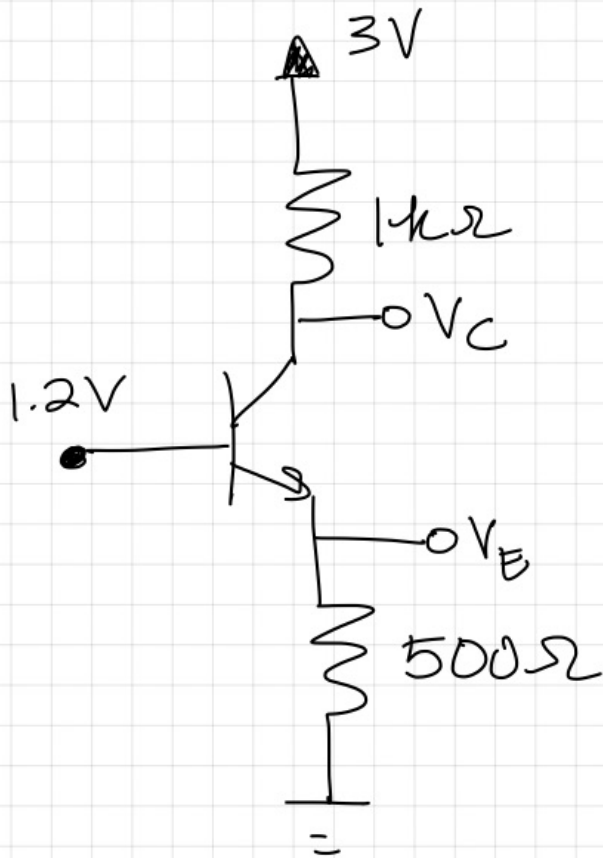

$$V_B = 1.2V$$

$$V_E = 0.4V$$

$$I_E = \frac{V_E}{500}$$

$$I_E = 0.8mA$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{50}{51} = 0.98$$

$$I_C = \alpha I_E$$

$$I_C = 0.78mA$$

$$I_C = \frac{3 - V_C}{1k\Omega}$$


$$V_C = 2.22V$$

$$I_B = I_E - I_C$$

$$I_B = 0.02mA$$

$$V_C > V_B > V_E \Rightarrow \text{active}$$

④ cont

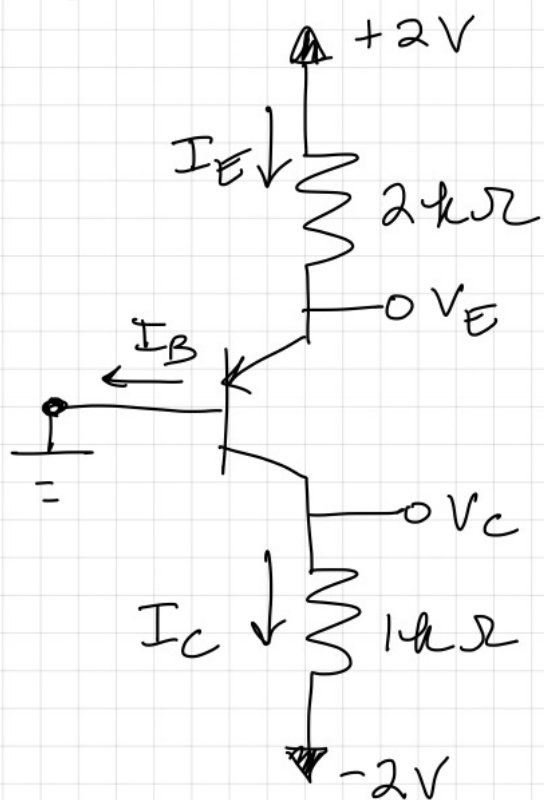

$$|V_{BE}| = 0.8V$$

$$\beta = 50$$

$$V_B = 0$$

$$V_E - V_B = 0.8V$$

$$V_E = 0.8V$$

$$I_E = \frac{2 - V_E}{2000}$$

$$I_E = 0.6mA$$

$$\frac{V_C + 2}{1000} = I_C$$

$$I_C = \alpha I_E = (0.98)(0.6)$$

$$V_C = -1.41$$

$$I_C = 0.59mA$$


$$V_C < V_B < V_E$$

$\Downarrow$   
active

$$I_B = I_E - I_C$$

$$I_B = 0.01mA$$

⑤

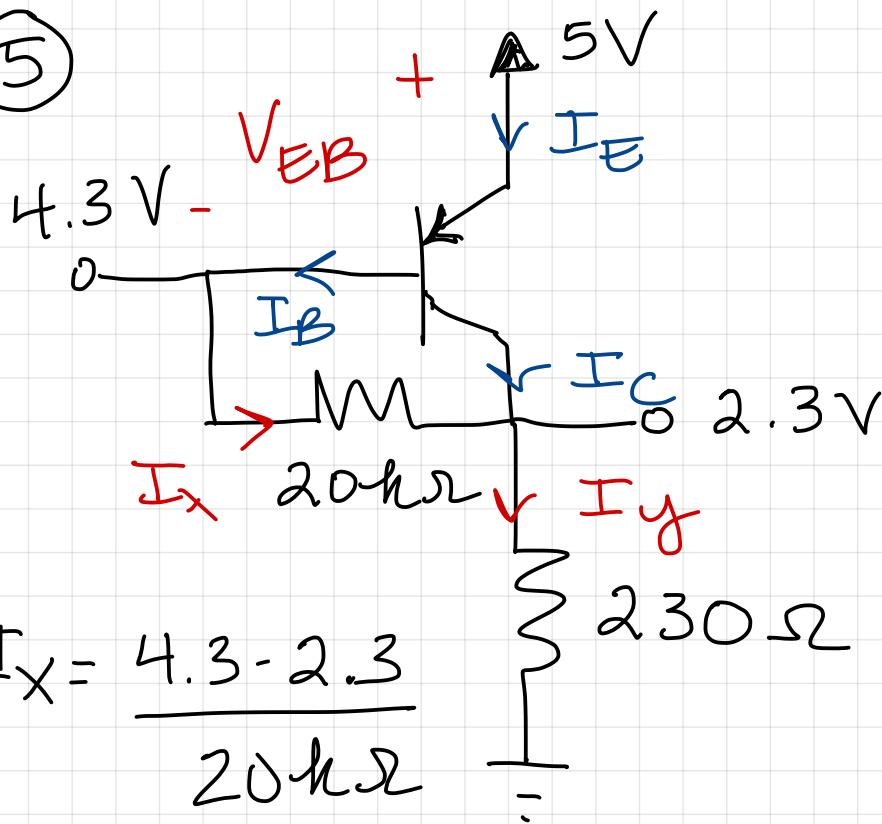

$V_{EB} = 0.7V$   
Active

$$I_x = \frac{4.3 - 2.3}{20k\Omega}$$

$$I_x = 0.1mA = I_B$$


$$I_y = \frac{2.3}{230} = 10mA$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$\boxed{\beta = 99}$$

$$I_C = I_y - I_x = 9.9mA$$

6

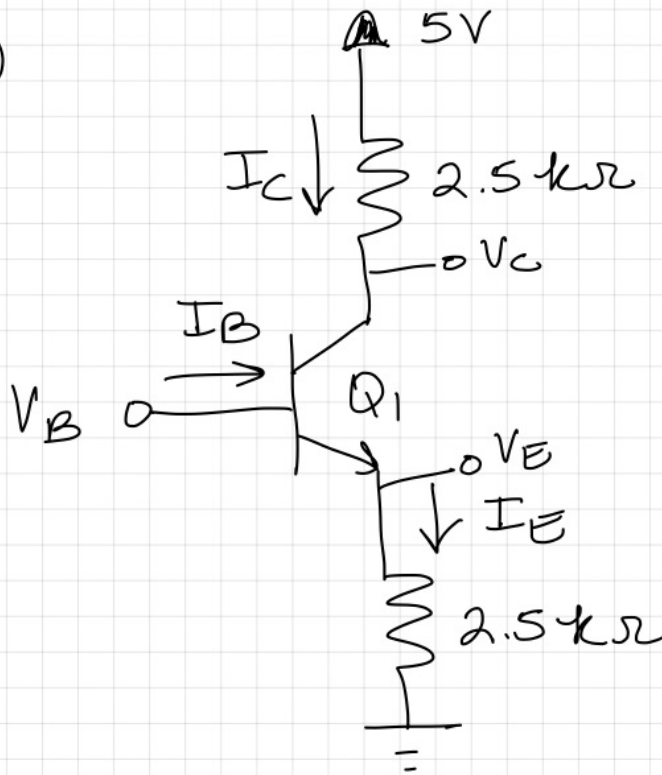

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

note:  $\beta = \text{very large}$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_B \rightarrow 0$$

$$I_E \approx I_C$$

$$\beta = 100 \quad (\alpha = 0.99)$$

$$V_B = 0$$

$$V_E = -0.7$$

$Q_1 = \text{cutoff}$

$$V_B = 1V$$

$$V_E = 0.3V$$

$$I_E = \frac{0.3}{2.5 \times 10^3} = 0.12 \text{ mA}$$

$$I_C = \alpha I_E = 0.119 \text{ mA}$$

$\beta = \text{very large}$

$$V_B = 0$$

$$V_E = -0.7V$$

$Q = \text{cutoff}$

$$V_B = 1V$$

$$V_E = 0.3V$$

$$I_E = 0.12 \text{ mA}$$

$$I_C \approx 0.12 \text{ mA}$$

$$I_B \approx 0$$

$$I_B = I_E - I_C = 0.001 \text{ mA}$$

$$V_B = 2 \text{ V}$$

$$V_E = 1.3 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{1.3}{2.5 \times 10^3} = 0.52 \text{ mA}$$

$$I_C = \alpha I_E = 0.515 \text{ mA}$$

$$I_B = 0.005 \text{ mA}$$

$$V_B = 2 \text{ V}$$

$$V_E = 1.3 \text{ V}$$

$$I_E = 0.52 \text{ mA}$$

$$I_C \approx 0.52 \text{ mA}$$

$$I_B \approx 0$$