


1) $A_d = 40 \text{ V/V}$
 $R_{id} = 100 = 2R_1$ $A_{CM} = 0$

$R_1 = 50 \text{ k}\Omega$

$A_d = 100 = \frac{R_2}{R_1} = 100 \frac{R_2}{50}$

$5,000 = R_2 \Rightarrow R_2 = 5 \text{ M}\Omega$

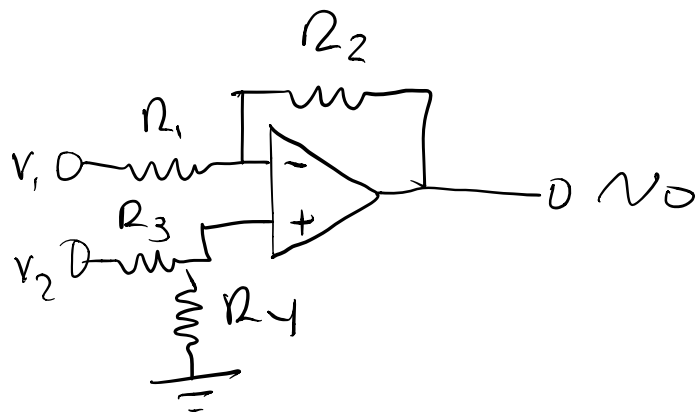$R_4 = R_2 = 5 \text{ M}\Omega$
 $R_3 = R_1 = 50 \text{ k}\Omega$



2) $3 \text{ V/V} \leq A_d \leq 300 \text{ V/V}$ $R_{O+} = 100 \text{ k}\Omega$ $\frac{R_4}{R_3} = 1$

$A_d = \left(1 + \frac{2R_2}{2R_1}\right) \underbrace{\left(\frac{R_4}{R_3}\right)}_{\text{Second stage gain}}$ Let $R_4 = R_3 = 100 \text{ k}\Omega$

$2R_1 = R_F + 100 \text{ k}\Omega \begin{cases} \text{Max: } R_F + 100 \\ \text{min: } R_F \end{cases}$

$A_d = 3$ or $A_d = 300$

$\left(1 + \frac{2R_2}{R_F + 100}\right) (1) = 3$ $\frac{2R_2}{R_F + 100} = 2$

$2R_2 = 2(R_F + 100 \text{ k}\Omega)$ $2R_2 = R_2 = 149.5 \text{ k}\Omega$

$\left(1 + \frac{2R_2}{R_F}\right) (1) = 300$ $2R_2 = 299 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = \frac{299 \text{ k}\Omega}{2}$

$$294 \text{ rF} = 2 \text{ rF} + 200 \text{ E3}$$

$$297 \text{ rF} = 200 \text{ E3}$$

$$R_2 = 149.5 \text{ k}\Omega$$

$$294 \text{ rF} = 2 \text{ rF} + 200 \times 10^3 \Omega$$

$$297 \text{ rF} = 200 \times 10^3$$

$$2 R_2 = R_2 = 149.5 \text{ rF}$$

$$rF = 673.40 \Omega$$

$$R_2 = 100, \underline{673.4} = 100.673 \text{ k}\Omega$$

