



Ohm's Law for Impedance ( $Z$ )

Resistor  $\hat{V} = R \hat{I} \Rightarrow \hat{V} = Z_R \hat{I}$   
 $Z_R = R + j0$   
 $= R \angle 0$

Capacitor  $\hat{V} = \frac{-j}{\omega C} \hat{I} \Rightarrow \hat{V} = Z_C \hat{I}$   
 $Z_C = \frac{-j}{\omega C}$   
 $= \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ$

Inductor  $\hat{V} = j\omega L \hat{I} \Rightarrow \hat{V} = Z_L \hat{I}$   
 $Z_L = j\omega L$   
 $= \omega L \angle 90^\circ$

all impedances have units of Ohms.

Mar 2-3:46 PM

The diagrams show the step-by-step simplification of a circuit to find the equivalent impedance  $Z_{eq}$ .

1. Initial circuit: A series combination of  $4\Omega$  and  $-j5\Omega$  in series with a parallel combination of  $j9\Omega$  and  $7\Omega$ .  

$$Z_{eq} = (4 - j5) + \frac{j9 \cdot 7}{7 + j9}$$

2. Simplifying the parallel part:  

$$\frac{j63}{7 + j9} = \frac{j63(7 - j9)}{(7 + j9)(7 - j9)} = \frac{j441 + 567}{49 + 81} = \frac{567 + j441}{130}$$

3. Combining the series components:  

$$Z_{eq} = (4 - j5) + \frac{567 + j441}{130}$$

4. Final simplified value:  

$$Z_{eq} = 8.36 - j1.61 \Omega$$

Mar 2-3:52 PM