

Ex : 0.8  $\mu\text{m}$  fabrication process  
NMOS transistor

$$t_{ox} = 8 \text{ nm}$$

$$\mu_n = 450 \frac{\text{cm}^2}{\text{V}\cdot\text{s}}$$

$$W = 8 \mu\text{m}$$

$$L = 0.8 \mu\text{m}$$

$$V_t = 0.7 \text{ V}$$

$$a) \quad C_{ox} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0}{t_{ox}} = \frac{(3.9)(8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m})}{8 \times 10^{-9} \text{ m}}$$

$$C_{ox} = 4.31 \times 10^{-3} \frac{\text{F}}{\text{m}^2}$$

$$b) \quad k'_n = \mu_n C_{ox}$$


$$= \frac{450 \text{ cm}^2}{\text{V}\cdot\text{s}} \left| \frac{4.31 \times 10^{-3} \text{ F}}{\text{m}^2} \right| \frac{1 \text{ m}^2}{100^2 \text{ cm}^2}$$

$$= 194.15 \times 10^{-6} \frac{\text{F}}{\text{V}\cdot\text{s}}$$

$$q = CV$$

$$C = \frac{q}{V} = \left[ \frac{\text{C}}{\text{V}} \right]$$

$[F]$



b) cont

$$k'_n = 194.15 \times 10^{-6} \frac{C/V}{V-S} = \frac{C}{S} \cdot \frac{1}{V^2}$$

$$k'_n = 194.15 \times 10^{-6} \frac{A}{V^2}$$

$$k'_n = 194.15 \frac{\mu A}{V^2}$$

c) NMOS  $\Rightarrow i_D = 100 \mu A$   
edge of saturation  
 $\rightarrow v_{DS} = v_{GS} - V_t$

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 = 100 \mu A$$

$\uparrow \qquad \qquad \qquad \uparrow$

$$i_D = \frac{1}{2} \left( 194.15 \frac{\mu A}{V^2} \right) \left( \frac{8 \mu m}{.8 \mu m} \right) (v_{GS} - 0.7)^2$$

$$100 = \frac{1}{2} (194.15) (10) (v_{GS} - V_t)^2$$

$$v_{GS} = 1.02 V$$

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t$$

$$= 1.02 - 0.7$$

$$V_{DS} = 0.321 \text{ V}$$

$v_{ov}$   
 $V_{ov}$  } overdrive voltage

$$\textcircled{v_{ov}} = V_{GS} - V_t$$

$$V_{ov} = V_{GS} - V_t$$

{  $v_{GS}$  or  $i_D \Rightarrow$  ac + dc components  
 $V_{GS}$  or  $I_D \Rightarrow$  dc only  
 $v_{gs}$  or  $i_d \Rightarrow$  ac only (small signal)

Ex 2

Nmos <sup>from Ex 1</sup> is in triode  
 $V_{DS}$  is very small

Nmos device acts like 1000  $\Omega$  resistor. What is  $V_{GS}$ ?

$$r_{ds} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{1}{\mu_n \left( \frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)}$$

$$r_{ds} = \frac{1}{(194.15 \times 10^{-6})(10)(V_{GS} - 0.7)} = 1000$$

$V_{GS} = 0.915 \text{ V}$