

# module 2B practice problem solutions

① Difference Amp (assume ideal  
& matched resistors)

$$R_{id} = 2R_1 = 50k\Omega$$

$$R_1 = 25k\Omega$$

$$A_d = 50 = \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_2 = 1.25M\Omega$$

for  $A_{cm} = 0$

$$R_4 = R_2 = 1.25M\Omega$$

$$R_1 = R_3 = 25k\Omega$$

② since  $R_1 \neq R_3$   
 $R_2 \neq R_4$

$$\begin{aligned} R_1 &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 55 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 6 \text{ k}\Omega \\ R_4 &= 58 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$A_{cm} = -\frac{R_2}{R_1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right)$$

$$A_d = \frac{1}{2} \left( \frac{R_2}{R_1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) \right)$$

$$A_{cm} = -\frac{55}{10} + \left(1 + \frac{55}{10}\right) \left(\frac{58}{6 + 58}\right)$$

$$A_{cm} = 0.39 \text{ V/V}$$

$$A_d = \frac{1}{2} \left( \frac{55}{10} + \left(1 + \frac{55}{10}\right) \left(\frac{58}{6 + 58}\right) \right)$$

$$A_d = 5.70 \text{ V/V}$$

$$CMRR = 20 \log \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| = 23.29 \text{ dB}$$

$$\textcircled{3} \quad A_d = \left( 1 + \frac{2R_2}{2R_1} \right) \underbrace{\left( \frac{R_4}{R_3} \right)}_{\text{second gain stage}}$$

I didn't specify the size of the pot. I chose  $100\text{k}\Omega$  lots of possible designs!

$$\frac{R_4}{R_3} = 2 \frac{V}{V}$$

let

$$\boxed{\begin{aligned} R_4 &= 200\text{k}\Omega \\ R_3 &= 100\text{k}\Omega \end{aligned}}$$

$$2R_1 = R_f + 100\text{k}\Omega \quad \begin{cases} \text{max: } R_f + 100\text{k}\Omega \\ \text{min: } R_f \end{cases}$$

$$A_d = \left( 1 + \frac{2R_2}{2R_1} \right) (2)$$

$A_d = 5$  for  $2R_1$  at max value

$A_d = 500$  for  $2R_1$  at min value

$$\left( 1 + \frac{2R_2}{R_f + 100\text{k}} \right) (2) = 5$$

$$\boxed{2R_2 = 1.5 (R_f + 100 \times 10^3)}$$

$$\left(1 + \frac{2R_2}{R_f}\right)(2) = 500$$

$$2R_2 = 249R_f$$

$$249R_f = 1.5R_f + 150 \times 10^{-3}$$

$$247.5R_f = 150 \times 10^{-3}$$

$$R_f = 606.06 \, \Omega$$
$$R_2 = 75.45 \, k\Omega$$