

$$V_{BE} = .8V \quad \alpha = .98$$

$$\beta = \frac{.98}{.98+1} \quad V_{BE}$$

$$i_B = .02mA$$

$$i_C = 0.95mA$$

$$i_E = 0.97mA$$

$$i_C = .98 \times .97$$

$$.97 = i_B + .97$$

$$V_{BE} = V_B - V_E$$

$$.8V = 4 - V_E$$

$$V_E = 3.2V$$

$$V = IR$$

$$3.2 = i_E (3.3k\Omega)$$

DC Biasing

$$i_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)$$

$$i_B = \frac{i_C}{\beta} \quad i_E = i_B + i_C$$

$$i_C = \alpha i_E$$

$$\beta = \frac{\alpha}{\alpha-1} \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta+1}$$

active:  $V_{BE} > 0$  and  $V_{CE} > -0.4V$

• BJT Operation + DC Biasing:

npn:

$$i_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)$$

$$i_B = \frac{i_C}{\beta} \quad i_E = i_B + i_C$$

$$i_C = \alpha i_E$$

$$\beta = \frac{\alpha}{\alpha-1} \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta+1}$$

→ active:  $V_{BE} > 0$  and  $V_{CE} > -0.4V$

