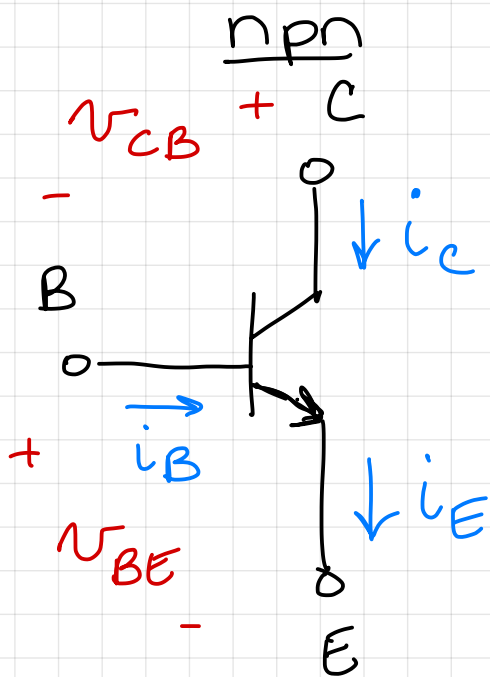


# BJT Operation / DC Biasing



$$i_C = I_s \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)$$

$$i_B = \frac{i_C}{\beta}$$

$$i_E = i_B + i_C$$

$$i_C = \alpha i_E$$


$$\beta = \frac{\alpha}{\alpha - 1}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

active

$$V_{BE} > 0$$

$$V_{CB} > -0.4V$$

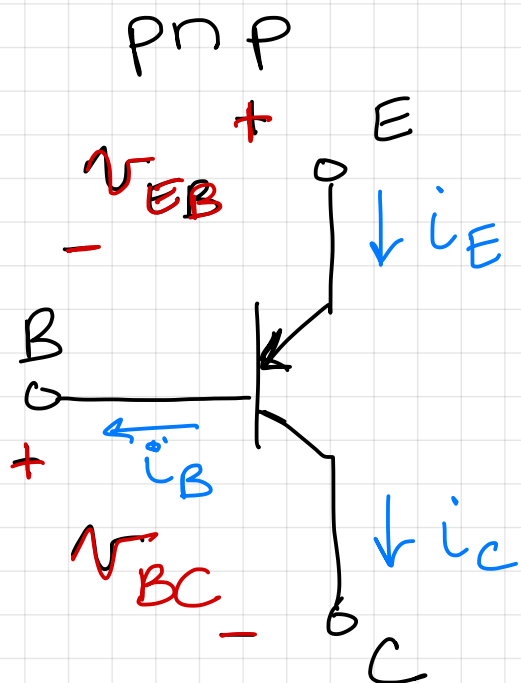

active mode

$$i_C = I_S \exp(V_{EB}/V_T)$$

$$i_C + i_B = i_E$$

$$i_B = \frac{i_C}{\beta}$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

$$i_C = \alpha i_E \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta+1}$$

$$V_{EB} > 0$$

$$V_{BC} > -0.4V$$