

$$M1: 10\angle 0^\circ - 4\hat{I}_1 - (-j1)(\hat{I}_1 - \hat{I}_2) = 0$$

$$M3: -j8(\hat{I}_3 - \hat{I}_2) - 2\hat{I}_3 + 4\angle 45^\circ = 0$$

$$\hat{I}_1 = 1.37\angle 46.02^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_3 = 5.96\angle -101.46^\circ \text{ A}$$

Know

$$\hat{I}_2 = 6\angle -120^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_R = \hat{I}_3$$

$$\hat{V}_c = -j1(\hat{I}_1 - \hat{I}_2)$$


$$\omega = 4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\hat{I}_R = 5.96\angle -101.46^\circ \text{ A}$$

$$\hat{V}_c = 7.34\angle -32.59^\circ \text{ V}$$

$$i_R(t) = 5.96 \cos(4t - 101.46^\circ) \text{ A}$$
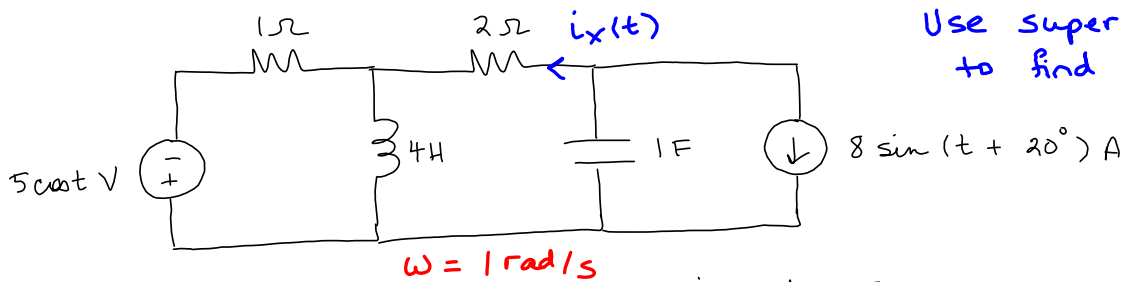
$$v_c(t) = 7.34 \cos(4t - 32.59^\circ) \text{ V}$$



Use superposition to find $i_x(t)$

Sources

$$5 \cos t \text{ V} \rightarrow 5 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$8 \sin(t + 20^\circ) \text{ A}$$

$$8 \cos(t + 20 - 90^\circ)$$

$$8 \cos(t - 70^\circ) \rightarrow 8 \angle -70^\circ \text{ A}$$


Impedances

$$1 \Omega \rightarrow 1 \Omega$$


$$2 \Omega \rightarrow 2 \Omega$$

$$4 \text{ H} \rightarrow j\omega L = j(1)(4) = j4 \Omega$$
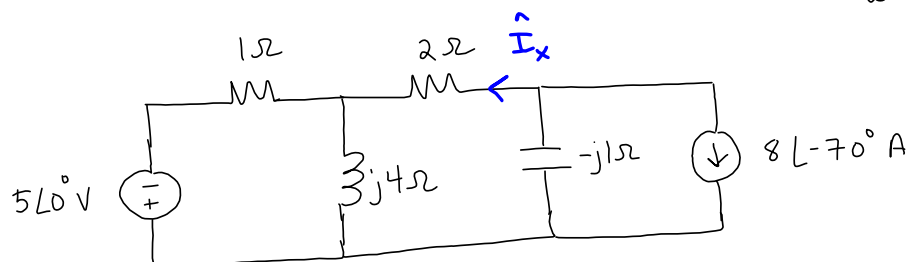
$$1 \text{ F} \rightarrow \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{(1)(1)} = -j1 \Omega$$



5 angle 0 degrees V ON

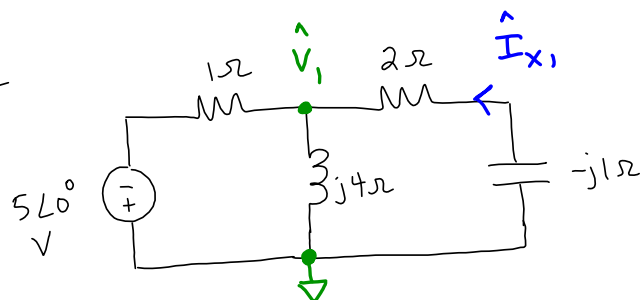

Know




$$\hat{I}_{x1} = \frac{0 - \hat{V}_1}{2 - j1}$$

$$\frac{\hat{V}_1 + 5 \angle 0}{1} + \frac{\hat{V}_1}{j4} + \frac{\hat{V}_1}{2 - j1} = 0$$

$$\hat{V}_1 \left(1 + \frac{1}{j4} + \frac{1}{2 - j1} \right) = -5 \angle 0$$

$$\hat{V}_1 = 3.57 \angle -177.95^\circ \text{ V}$$
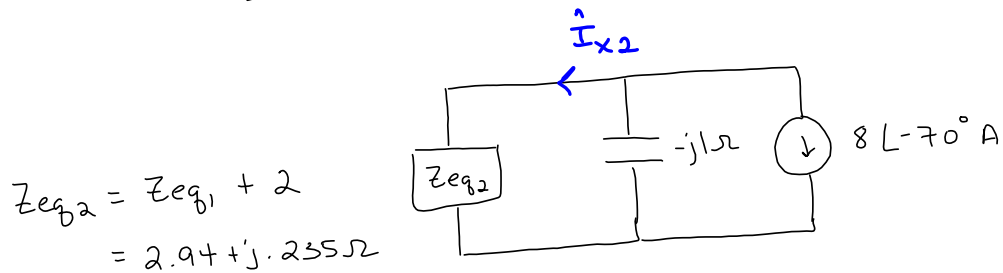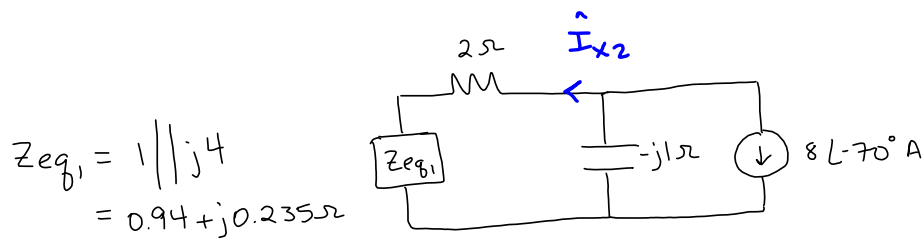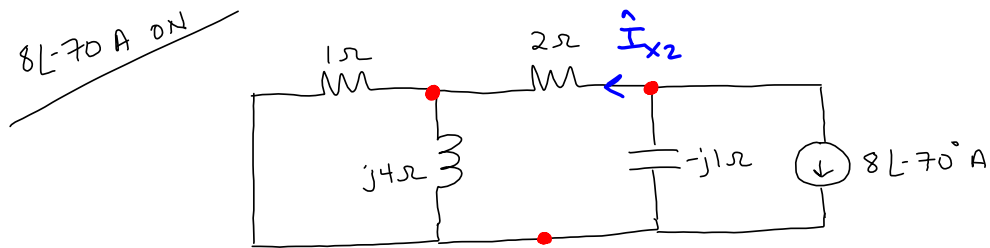
$$\boxed{\hat{I}_{x1} = 1.60 \angle 28.61^\circ \text{ A}}$$




$$\hat{I}_{x2} = - \left[8\angle -70^\circ \cdot \frac{(-j1 \parallel Z_{eq2})}{Z_{eq2}} \right]$$


$$\hat{I}_{x2} = 2.63 \angle 34.57^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \hat{I}_x &= \hat{I}_{x1} + \hat{I}_{x2} = 1.60 \angle 28.61^\circ + 2.63 \angle 34.57^\circ \\ &= 4.22 \angle 32.32^\circ \text{ A} \end{aligned}$$
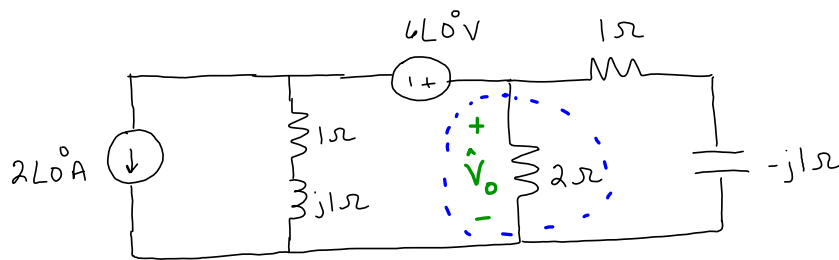
$$i_x(t) = 4.22 \cos(t + 32.32^\circ) \text{ A}$$



Use Thev Eq.
ckt to find \hat{V}_o .

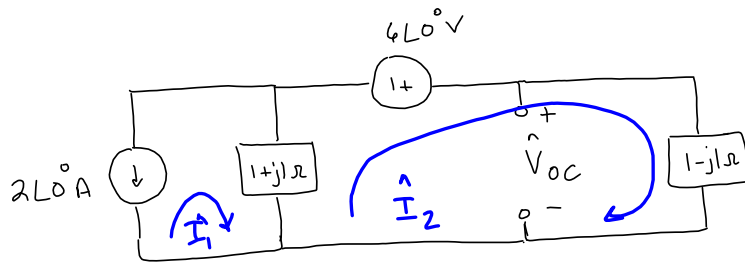

Know

$$\hat{I}_1 = -2\angle 0^\circ \text{ A} \\ = 2\angle 180^\circ \text{ A}$$


$$\hat{V}_{oc} = \hat{I}_2 (1-j1)$$

$$m2: 6\angle 0^\circ - (1-j1)\hat{I}_2 - (1+j1)(\hat{I}_2 - \hat{I}_1) = 0$$


$$\hat{I}_2 = 2.24\angle -26.54^\circ \text{ A}$$

$$\hat{V}_{oc} = 3.16\angle -71.57^\circ \text{ V}$$

Find Z_{TH}

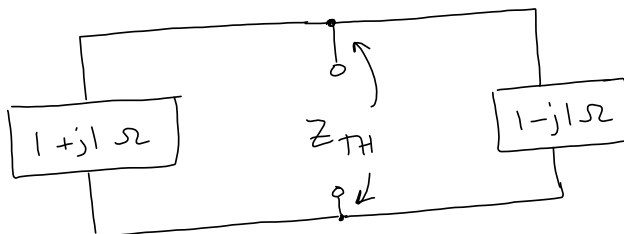
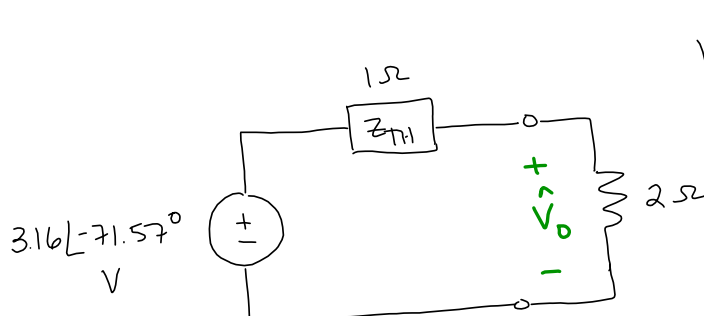
$$Z_{TH} = (1+j1) \parallel (1-j1) \\ = 1\Omega$$



$$\hat{V}_o = 3.16\angle -71.57^\circ \left(\frac{2}{2+Z_{TH}} \right)$$

$$\hat{V}_o = 2.11\angle -71.57^\circ \text{ V}$$

$$v_o(t) = 2.11 \cos(\omega t - 71.57^\circ) \text{ V}$$

Average value of a function, $f(t) \Rightarrow F$
 $g(t) \Rightarrow G$

$$F = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta) \quad \omega = 2\pi f$$


$$f = \frac{1}{T}$$

$$V = \frac{1}{T} \int_0^T V_m \cos(\omega t + \theta) dt$$

$$V = \frac{1}{T} \left[\frac{V_m}{\omega} \sin(\omega t + \theta) \right]_0^T$$

$$V = \frac{1}{T} \left[\frac{V_m}{\omega} (\sin(\omega T + \theta) - \sin(\theta)) \right]$$

$$V = 0$$

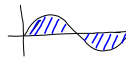

R M S value of voltage (or current) $v(t)$ (or $i(t)$)
 O E Q
 O E A
 T N U
 R
 E

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta)$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (V_m \cos(\omega t + \theta))^2 dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_m^2 \cos^2(\omega t + \theta) dt}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t + \theta) dt} \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{T} \int_0^T \frac{1 + \cos(2\omega t + 2\theta)}{2} dt}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{T} \int_0^T \left(\frac{1}{2} dt + \frac{\cos(2\omega t + 2\theta)}{2} dt \right)}$$

sinusoid

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{T} \int_0^T \frac{1}{2} dt}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{T} \left(\frac{1}{2} t \right)_0^T}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2} \left(\frac{1}{2} T \right)}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2}}$$

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$v(t) = 10 \cos(2t + 30^\circ) \Rightarrow 10 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\frac{10}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ \text{ V}_{rms}$$

$$i(t) = 6 \sin(8t - 70^\circ)$$

$$= 6 \cos(8t - 160^\circ) \text{ A} \Rightarrow 6 \angle -160^\circ \text{ A}$$

$$\frac{6}{\sqrt{2}} \angle -160^\circ \text{ A}_{rms}$$