

1) Weighted Summer

$$V_0 = -8v_1 - 5v_2 \quad R_F = 200 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{R_F}{R_1} = 8$$

$$\frac{R_F}{R_2} = 5$$

$$\frac{200}{R_1} = 8$$

$$\frac{200}{R_2} = 5$$

$$R_1 = \frac{200}{8} \quad R_1 = 25 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{200}{5} = 40 \text{ k}\Omega$$

2) Zener Diode

$$V_Z = 3.2\text{V} \quad I_Z = 1.1\text{mA} \quad V_{Z0} = 3.16\text{V}$$

$$r_Z = ?$$

$$3.2 = 3.16 + (1.1 \times 10^{-3})(r_Z) \quad \text{.0011}$$

$$.04 = (.0011)(r_Z) \quad r_Z = 3636$$

3) Ideal Diode

$$V_S, V_O = V_S$$

$$V_O = I \times R$$


$$V_S = 10$$

$$i_D = \frac{10}{2 \times 10^3}$$

$$i_D = 0.005 \text{ A}$$

$$V_O = 20 \text{ V}$$

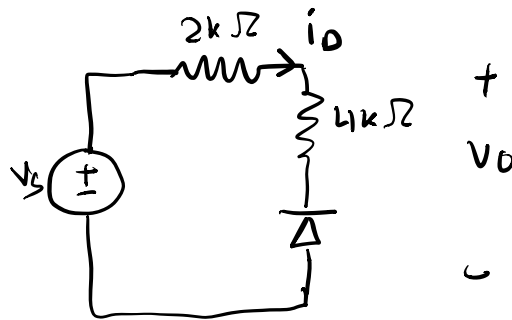$V_O = 4 \text{ k}\Omega \times i_D \rightarrow$ Does not make sense for it to be greater than 10... Something else.




Or $V_O = \frac{4 \text{ k}\Omega}{6 \text{ k}\Omega} \cdot 10 = 6.67 \text{ V}.$
 Could also be -6.67

Something else!

4) $k'_n = .8 \text{ mA/V}^2$ $V_t = .75 \text{ V}$ $\frac{W}{L} = 2$

$V = 3.5$ $I_D = 2 \text{ mA}$

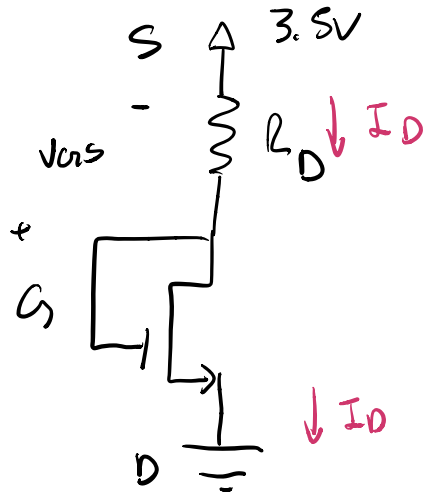

$$V = IR$$

$$R_D = \frac{V}{I} = \frac{3.5}{2 \text{ mA}}$$

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$2 \text{ mA} = \frac{1}{2} (.8)(2)(V_{GS} - .75)^2$$

$$2.5 = (V_{GS} - .75)^2$$

$$1.58 = V_{GS} - .75$$

$$\boxed{V_{GS} = 2.33 \text{ V}}$$

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t$$

$$V_{DS} = 2.33 - .75$$

$$\boxed{V_{DS} = 1.58 \text{ V}}$$

$$5) \quad \beta = 200$$

$$I_{CQ} = 0.8 \text{ mA}$$

$$V_A = 80$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{0.8 \text{ mA}}{0.025} = 32 \text{ mA/V}$$

$$\Gamma_{\pi} = \frac{\beta}{32} = \frac{200}{32} = 6.25$$

$$\Gamma_o = \frac{V_A}{I_{CQ}} = \frac{80}{0.8 \text{ mA}} = 100 \text{ k}\Omega$$

6)

50V/V

$$R_4 = 100k\Omega$$

$$R_3 = 30k\Omega$$

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$R_2 = ?$$

$$\left(\frac{100}{30}\right) 50V/V = \left(1 + \frac{2R_2}{20k\Omega}\right) \left(\frac{100}{30}\right) \left(\frac{100}{30}\right)$$

$$(20) \quad \underset{-1}{166.67} = \underset{-1}{1} + \frac{2R_2}{20}$$

$$\frac{(20) 165.67}{2} = R_2 \quad R_2 = 1656.67$$