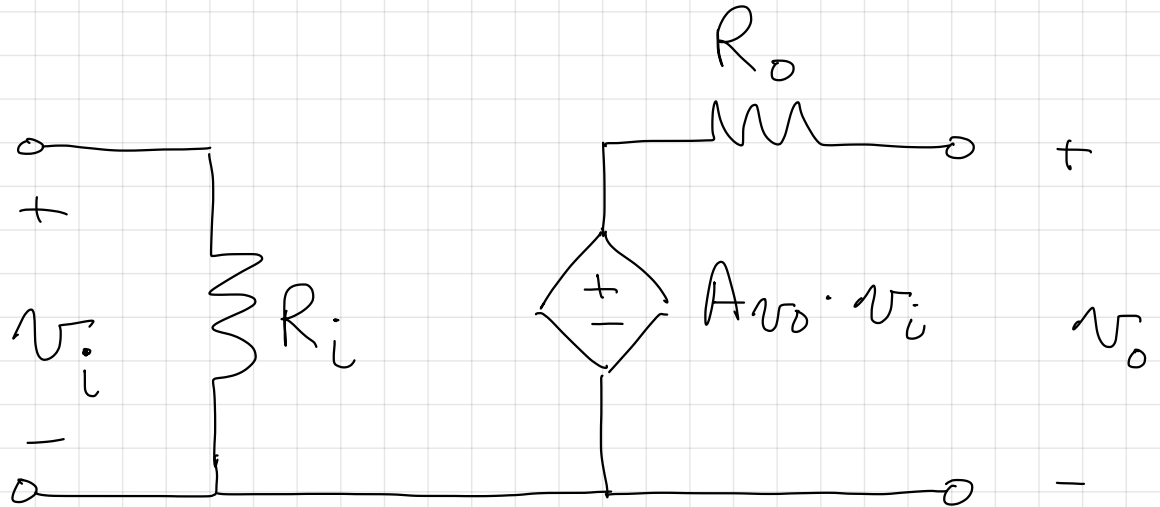


Standard voltage amplifier



$A_{vo} \equiv$ open-loop voltage gain

$R_i \equiv$ input resistance


$R_o \equiv$ output resistance

for open loop conditions

$$v_o = A_{vo} \cdot v_i$$

source input : V_S , $R_S \Rightarrow$ series

R_L terminate output

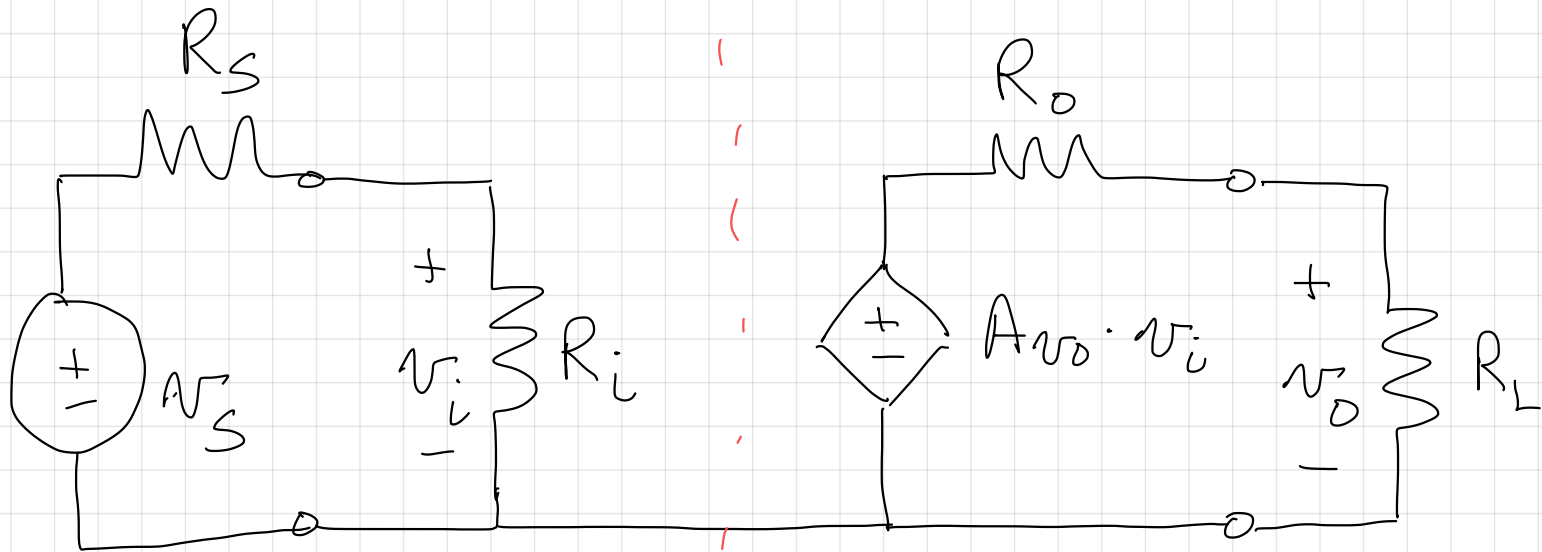

find the closed loop voltage gain : $A_V = \frac{v_o}{v_S}$

left hand side :

by voltage division : $v_i = v_S \left(\frac{R_i}{R_S + R_i} \right)$

$$\frac{v_i}{v_S} = \frac{R_i}{R_S + R_i}$$

right hand side: by voltage division

$$v_o = A_{v_o} v_i \left(\frac{R_L}{R_L + R_o} \right)$$

$$\frac{v_o}{v_i} = A_{v_o} \left(\frac{R_L}{R_L + R_o} \right)$$

$$\frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{\cancel{v_i}} \cdot \frac{\cancel{v_i}}{v_s} = \frac{v_o}{v_s}$$


$$\frac{v_o}{v_s} = A_{v_o} \left(\frac{R_L}{\underline{R_L + R_o}} \right) \cdot \left(\frac{R_i}{R_s + R_i} \right)$$

$A_{v_o} \Rightarrow$ large

$R_o \Rightarrow$ small, ideally zero.

$R_i \Rightarrow$ large, ideally infinity

Example

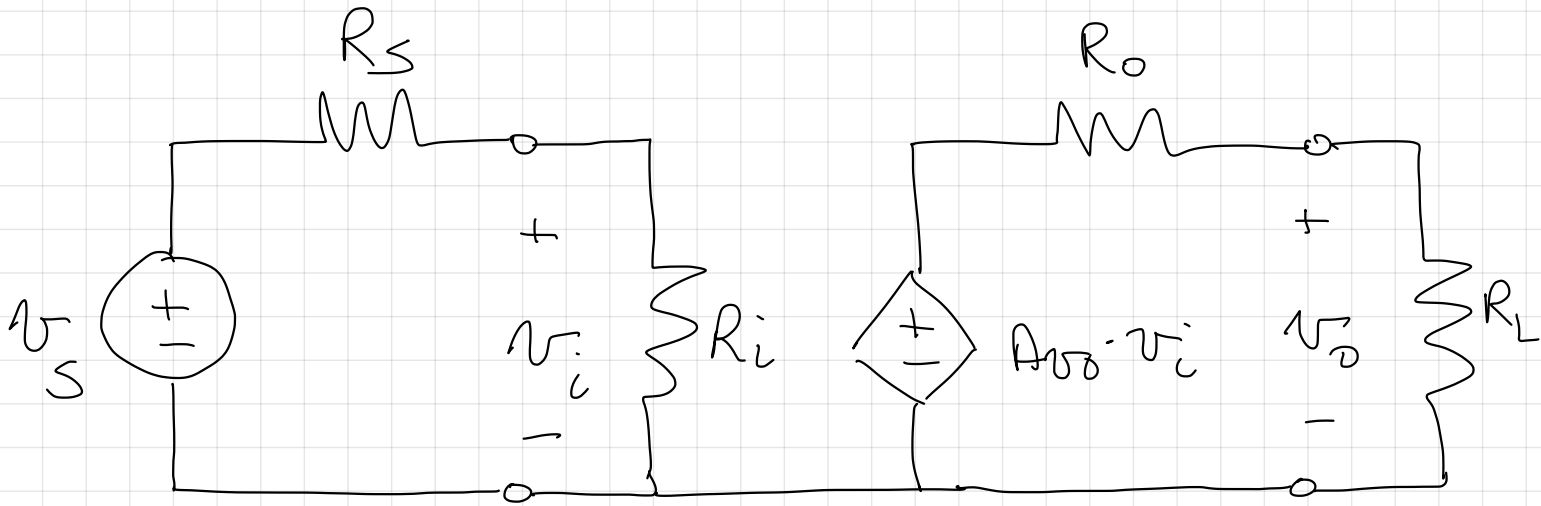

$$A_{vo} = 200 \text{ V/V}$$

$$R_L = 10 \Omega$$

$$R_s = 1 \text{ m}\Omega$$

$$\frac{v_o}{v_s} = A_{vo} \left(\frac{R_L}{R_o + R_L} \right) \left(\frac{R_i}{R_i + R_s} \right)$$

case 1: large output resistance $R_o = 1 \text{ k}\Omega$
smaller input resistance $R_i = 100 \text{ k}\Omega$

$$\begin{aligned} \frac{v_o}{v_s} &= (200) \left(\frac{10}{1000 + 10} \right) \left(\frac{100 \times 10^3}{100 \times 10^3 + 1 \times 10^6} \right) \\ &= (200) (0.0099) (0.0909) \end{aligned}$$

$$\frac{v_o}{v_s} = 0.18 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

Case 2: $R_i = 1\text{ M}\Omega$
 $R_o = 100\Omega$

$$\frac{v_o}{v_s} = (200) \left(\frac{10}{10+100} \right) \left(\frac{1 \times 10^6}{1 \times 10^6 + 1 \times 10^6} \right)$$
$$= 200 \left(\frac{1}{11} \right) \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\boxed{\frac{v_o}{v_s} = 9.09 \text{ V/V}}$$

$$\frac{v_o}{v_s} = A_{v0} \left(\frac{R_L}{R_o + R_L} \right) \left(\frac{R_i}{R_i + R_s} \right)$$

One amplifier alone can't
always do the job needed

so we can cascade
amplifiers together.