

Complex Power

$$x = 2 - j1 \quad x^* = 2 + j1$$

$$y = 10 \angle 30^\circ \quad y^* = 10 \angle -30^\circ$$

$\hat{S} \equiv$  complex power

$$\hat{S} = \hat{V} \cdot \hat{I}^*$$

$$\hat{V} = V_{rms} \angle \theta$$

$$\hat{I} = I_{rms} \angle \phi$$

$$\hat{S} = (V_{rms} \angle \theta) (I_{rms} \angle -\phi)$$

$$\hat{S} = (V_{rms} I_{rms}) \angle (\theta - \phi) \quad [\text{volt-amperes, VA}]$$

$$\hat{S} = P + jQ \quad P = \text{Re}[\hat{S}]$$

$$Q = \text{Im}[\hat{S}]$$

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta - \phi) \quad [\text{Watts, W}]$$

$$Q = V_{rms} I_{rms} \sin(\theta - \phi) \quad [\text{volt-amperes, reactive VAR}]$$

↑

quadrature power

Sources:

$$\hat{S} = \hat{V} \cdot \hat{I}^* = \underbrace{(V_{rms} I_{rms}) \angle (\theta - \phi)}_{\text{apparent power}}$$

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta - \phi)$$

$$Q = V_{rms} I_{rms} \sin(\theta - \phi)$$

Impedances

Resistor :  $P = \frac{(V_{rms})^2}{R} \quad \text{or} \quad P = (I_{rms})^2 \cdot R$

$$Q = 0$$

$$\hat{S} = P + jQ$$

$$\hat{S} = P = (I_{rms})^2 \cdot R \angle 0^\circ$$

capacitor :  $P = 0$

$$Q = -\frac{(I_{rms})^2}{\omega C} \quad \text{or} \quad Q = -(V_{rms})^2 \cdot \omega C$$

$$\hat{S} = 0 + jQ$$

$$= \frac{(I_{rms})^2}{\omega C} \angle -90^\circ$$

inductor :  $P = 0$

$$Q = (I_{rms})^2 \cdot \omega L$$

$$= \frac{(V_{rms})^2}{\omega L}$$

$$\hat{S} = 0 + jQ$$

$$= (I_{rms})^2 \cdot \omega L \angle 90^\circ$$