

$$V_1 = 10.0 \angle 136.4^\circ \text{ Vrms}$$

$$V_2 = 3.45 \angle 25.47^\circ \text{ Vrms}$$

### Impedances

$$j4\Omega : P = 0$$

$$-j5\Omega : P = 0$$

$$2\Omega : P = \frac{V_{rms}^2}{2} = \frac{(10)^2}{2} = 50 \text{ W ABS}$$

$$\underline{1\Omega} : \frac{\hat{V}_2 + 2\angle -45^\circ}{1} = 4.53 \angle 0.88^\circ \text{ Arms}$$

$$6\Omega : \frac{\hat{V}_2}{6 + j4} = 0.48 \angle -8.22^\circ \text{ Arms}$$

$$P = I_{rms}^2 (1)$$

$$= (4.53)^2 (1) = 20.52 \text{ W, ABS}$$


$$P = I_{rms}^2 (6)$$

$$= (0.48)^2 (6)$$

$$= 1.38 \text{ W, ABS}$$

$$\Sigma P = 20.52 + 50 + 1.38$$

$$\Sigma P = 71.90 \text{ W ABS}$$

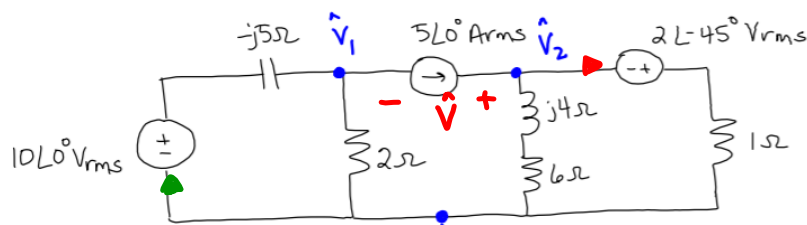

$$V_1 = 10.0 \angle 136.4^\circ \text{ Vrms}$$

$$V_2 = 3.45 \angle 25.47^\circ \text{ Vrms}$$

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta - \phi)$$

$$2 \angle -45^\circ \text{ Vrms}$$

$$4.53 \angle 0.88^\circ \text{ Arms}$$

from page 1

$$P = (2)(4.53) \cos(-45 - 0.88) \\ = 6.31 \text{ W, Del}$$

$$5 \angle 0^\circ \text{ Arms} \quad \hat{V} = \hat{V}_2 - \hat{V}_1 = 11.69 \angle -27.59^\circ \text{ Vrms}$$

$$P = (11.69)(5) \cos(-27.59 - 0) = 51.80 \text{ W, Del}$$

↗

$$10 \angle 0^\circ \text{ Vrms} : \frac{10 \angle 0 - \hat{V}_1}{-j5} = 3.71 \angle 68.2^\circ \text{ Arms}$$

$$10 \angle 0^\circ : P = (10)(3.71) \cos(0 - 68.2^\circ) = 13.78 \text{ W, Del}$$

$$\Sigma P_{\text{del}} = 13.78 + 51.8 + 6.31 \\ = 71.89 \text{ W, Del}$$