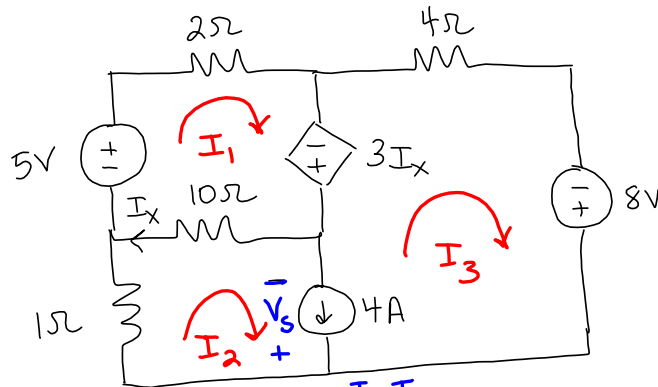


Exam 1 \Rightarrow Wednesday, [★]Feb 12th [★]

Covers everything superposition \Rightarrow [😊]No [😊]Brute [😊]Force

Bring: [★]pencils, [★]erasers, [★]calculator (fresh batteries) [🌀]
3" x 5" sheet of notes: handwritten; any two sides
3-4 problems 😊



Find I_x
using mesh

Know

$$I_x = I_1 - I_2$$

$$I_2 - I_3 = 4$$

$$m1: 5 - 2I_1 + 3I_x - 10(I_1 - I_2) = 0$$

$$m2: \begin{cases} -1I_2 - 10(I_2 - I_1) + V_s = 0 \text{ (active)} \\ 1I_2 + 10(I_2 - I_1) - V_s = 0 \text{ (passive)} \end{cases}$$

$$m3: [-4I_3 + 8 - V_s - 3I_x = 0]$$

$$m1: -9I_1 + 7I_2 = -5$$

$$m2: -I_2 - 10(I_2 - I_1) - 4I_3 + 8 - 3(I_1 - I_2) = 0$$

$$7I_1 - 8I_2 - 4I_3 = -8$$

$$I_2 - I_3 = 4$$

$$I_1 = 3.86A$$

$$I_2 = 4.25A$$


$$I_3 = 0.25A$$

$$I_x = -0.39A$$

Superposition

ckts that are linear

- / additivity
- / homogeneity

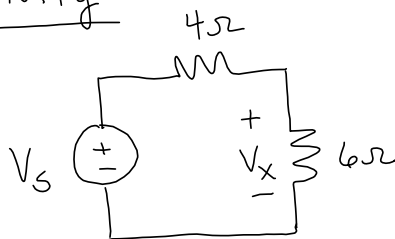Additivity

$$V_X = V_S \cdot \frac{6}{10}$$

$$V_S = 20V \Rightarrow V_X = 12V$$



$$V_{S1} = 12V \Rightarrow V_{X1} = 7.2V$$

$$\underline{V_{S2} = 8V} \Rightarrow \underline{V_{X2} = 4.8V}$$

$$V_S = 20V$$



$$V_X = 12V$$

Homogeneity

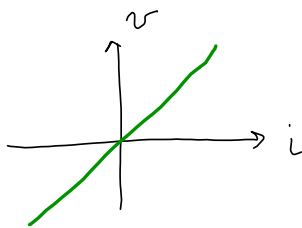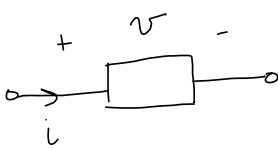

$$v = ki$$

$$i = 2i \quad v = 2v$$

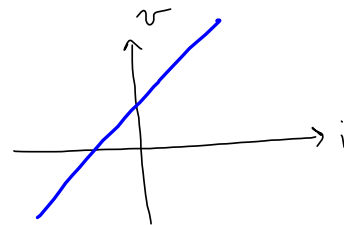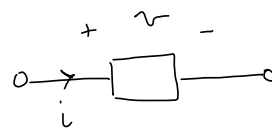

$$v = mi + b$$



$$i = 2i \quad v \neq 2v$$


Super position Steps

- ① Identify all independent sources in ckt $\Rightarrow n$
 - ② Turn $n-1$ sources off
 - ③ Solve circuit using any method you like.
 I_{x1} V_{g1}
- ← iterate until each source has been on one time

- ④ Sum parts together


Turning sources off

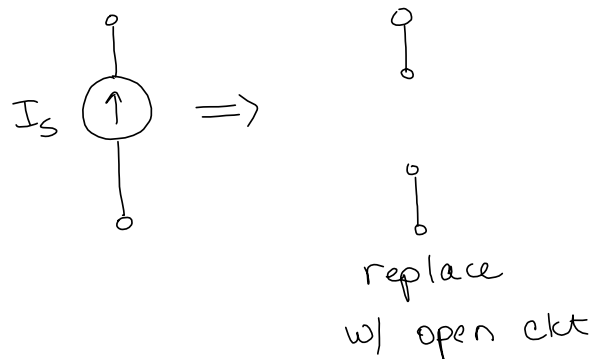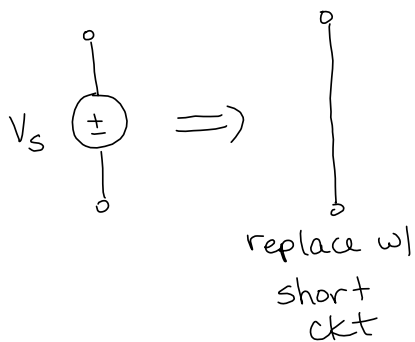

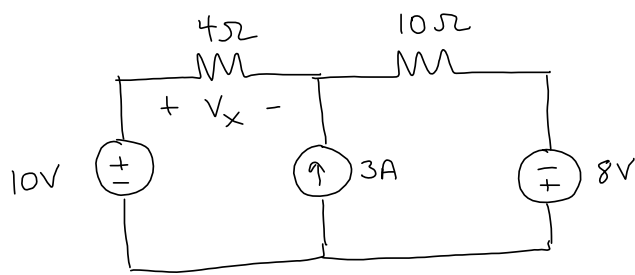

Find V_x using superposition


10V ON

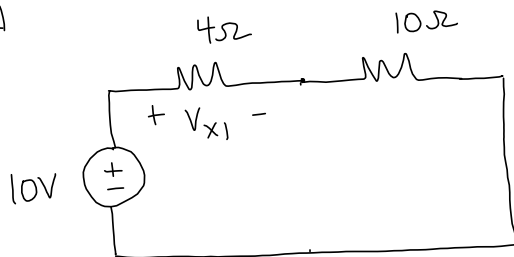

$$V_{x1} = 10 \left(\frac{4}{14} \right)$$

$$V_{x1} = 2.86 \text{ V}$$



8V ON:

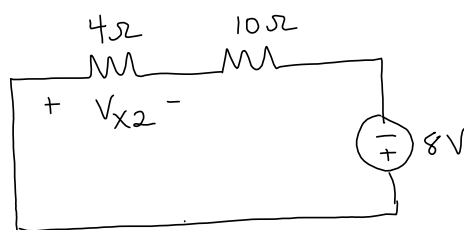

$$V_{x2} = 8 \left(\frac{4}{14} \right)$$

$$V_{x2} = 2.29 \text{ V}$$

3A ON:

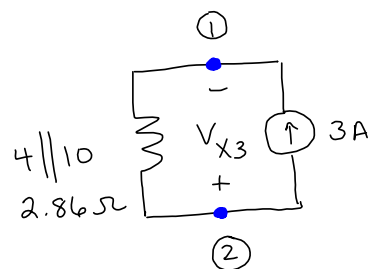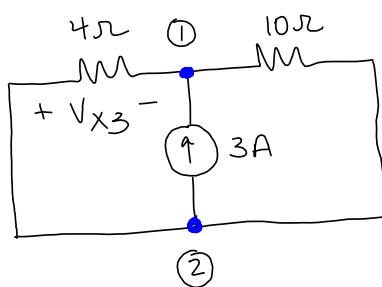

$$V_{x3} = -3(2.86)$$

$$V_{x3} = -8.57 \text{ V}$$

$$V_x = V_{x1} + V_{x2} + V_{x3}$$

$$= 2.86 + 2.29 + (-8.57)$$

$$V_x = -3.42$$