

Find V_x and power, using mesh analysis

Know: $I_3 = -5A$

$V_x = -10I_2$
 $I_1 - I_2 = 2A$

m1: $10 - 3I_1 + V_5 = 0$

m2: $-V_5 - 10I_2 - 4(I_2 - I_3) = 0$

m3: Don't need $[-4(I_3 - I_2) - V_T = 0]$

add m1 & m2: $10 - 3I_1 + \cancel{V_5} - \cancel{V_5} - 10I_2 - 4(I_2 - I_3) = 0$


using m1:

$V_5 = 3I_1 - 10$
 $= -6.82V$

$-3I_1 - 14I_2 = 10$
 $I_1 - I_2 = 2$

$I_1 = 1.06A$
 $I_2 = -0.94A$
 $V_x = 9.41V$

using m3: $V_T = -4(I_3 - I_2) = 16.24V$

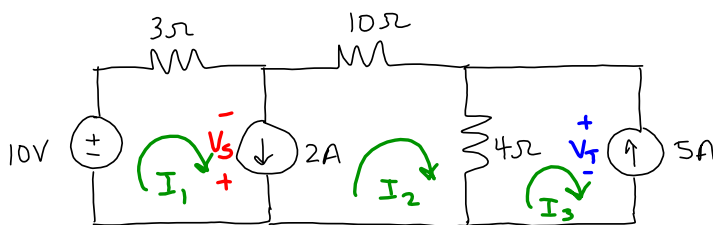

Resistors: $P = I^2 R$

$3\Omega: P = I_1^2(3) = 3.37W, Abs$

$10\Omega: P = I_2^2(10) = 8.84W, Abs$

$4\Omega: P = (I_2 - I_3)^2(4) = 65.93W, Abs$

$\sum P_{abs} = 78.14W$

Sources: $P = VI$


$10V: P = (10)I_1$
 $= 10.60W, Del$

$5A: P = V_T(5)$
 $= 81.20W, Del$

$2A: P = V_5(2)$
 $= -13.64W, Del$

$\sum P_{del} = 78.16W$



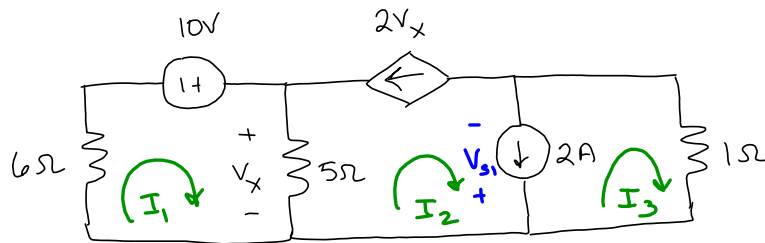

Find V_x and power delivered by $2V_x$ source using mesh analysis.

Know :

$$I_2 = -2V_x$$

$$I_2 - I_3 = 2A$$

$$V_x = 5(I_1 - I_2)$$

from Knowns

$$I_2 = -2(5(I_1 - I_2))$$

$$I_2 = -10I_1 + 10I_2$$

$$-10I_1 + 9I_2 = 0$$

$$m1: -6I_1 + 10 - 5(I_1 - I_2) = 0$$

m2: Don't need yet

$$m3: -V_{s1} - 1I_3 = 0 \quad \left[\begin{array}{l} V_{s1} = -1I_3 \\ = -0.04V \end{array} \right]$$

$$m1: -11I_1 + 5I_2 = -10$$


Solve

$$I_1 = 1.84A$$

$$I_2 = 2.04A$$

$$I_3 = I_2 - 2 = 0.04A$$


$$V_x = -1.02V$$

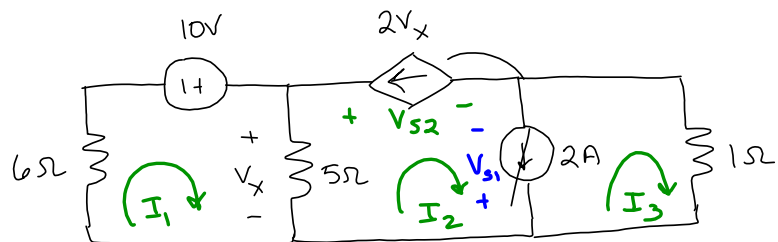


$$m2: -5(I_2 - I_1) - V_{s2} + V_{s1} = 0$$

$$\begin{aligned} V_{s2} &= V_{s1} - 5(I_2 - I_1) \\ &= -1.06V \end{aligned}$$

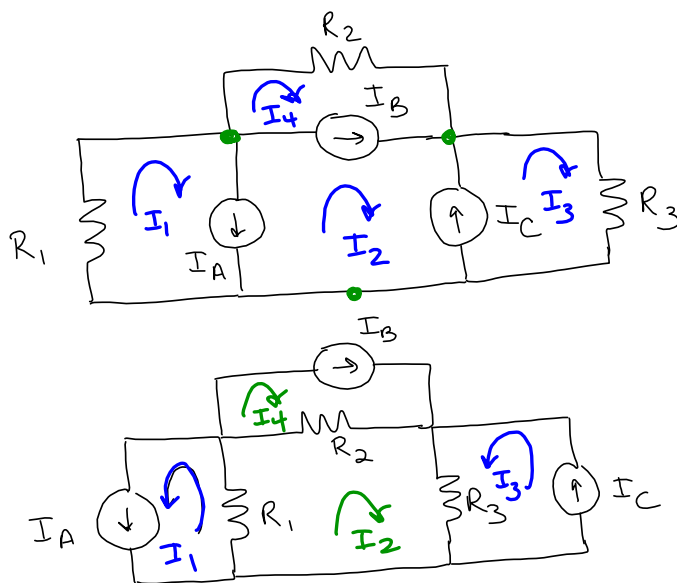
$$\begin{aligned} P &= VI \\ &= V_{s2} (2V_x) \\ &= 2.16W, Del \end{aligned}$$


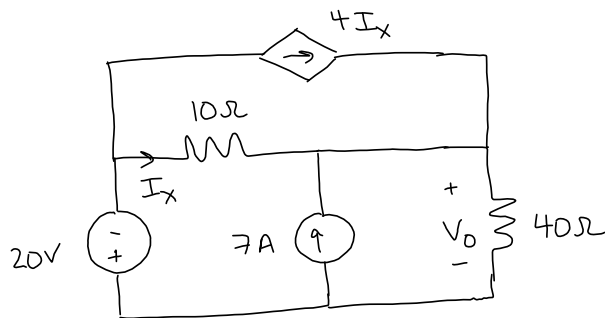
$$m_2: -R_1(I_1 + I_2) - R_2(I_2 - I_4) - R_3(I_2 + I_3) = 0$$



Find I_x and V_o .

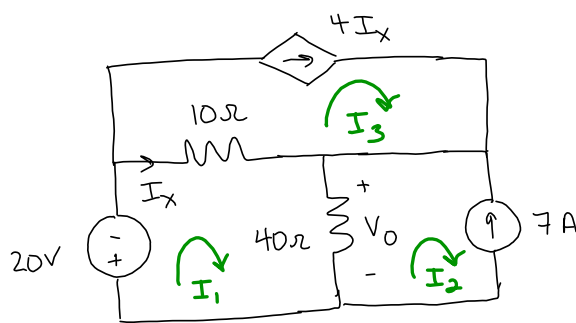

Know :

$$I_2 = -7A$$

$$I_3 = 4I_x$$

$$I_x = I_1 - I_3$$

$$V_o = 40(I_1 - I_2)$$

$$\text{M1: } -20 - (I_1 - I_3)10 - (I_1 - \overset{-7}{I_2})40 = 0$$

$$-50I_1 + 10I_3 = 300$$

$$I_1 = -7.14A$$

$$I_3 = -5.71A$$

$$I_x = I_1 - I_3$$

$$I_x = -1.43A$$

$$V_o = -5.71V$$

$$I_3 = 4(I_1 - I_3)$$

$$I_3 = 4I_1 - 4I_3$$

$$4I_1 - 5I_3 = 0$$