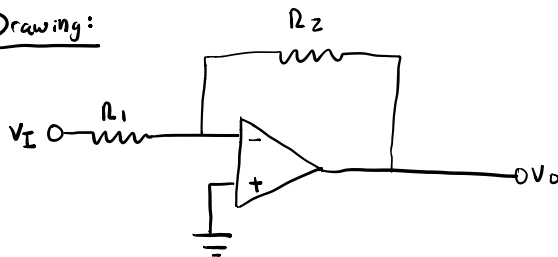


1)

a)

Nolan Anderson

Drawing:



Closed loop gain, $G = -100 \text{ V/V}$

$$R_1 = R_{in} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$-R_2 = -G \cdot R_1 = R_2 = 5,000 \text{ k}\Omega$$

b)

Open loop gain = $5,000 \text{ V/V}$

Calculate closed loop gain:

$$A_v = \frac{-R_2/R_1}{1 + (1 + R_2/R_1)(1/5,000)} \quad (5000/50 = 100)$$

$$A_v = \frac{100}{1 + (1 + 100)(1/5,000)} ; A_v = 98.02 \text{ V/V}$$

c)

$$A_v = \frac{-R_2/R_1}{1 + (1 + R_2/R_1)\frac{1}{A_o}} \Rightarrow -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{A_v} = 1 + (1 + \frac{R_2}{R_1})\left(\frac{1}{A_o}\right)$$

$$\rightarrow R_1 \left(1 + \frac{1}{A_o}\right) = -R_2 \left(\frac{1}{A_v} + \frac{1}{A_o}\right)$$

$$R_1 = -R_2 \frac{A_o + A_v}{A_o A_v + A_v} = \frac{-100 + 5000}{(-100)(5000) - 100} (-5000) = \frac{4900}{-500100} \times -5000 =$$

$$R_{in} = R_1 = 48.99 \text{ k}\Omega$$

2)