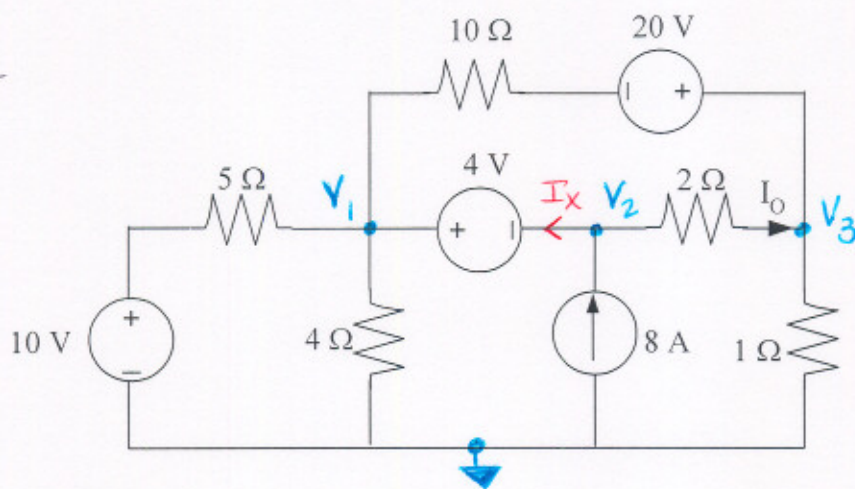


Nodal Analysis Examples - Solutions

1. Use nodal analysis to solve for the current I_O and the power delivered by the 4 V source.

note: I labeled I_x .



we know:

$$I_O = \frac{V_2 - V_3}{2}$$

$$P_{4V} = 4 I_x$$

$$V_1 - V_2 = 4$$

$$(N1) \quad \frac{V_1 - 10}{5} + \frac{V_1}{4} + \frac{V_1 + 20 - V_3}{10} - I_x = 0$$

$$(N2) \quad I_x - 8 + \frac{V_2 - V_3}{2} = 0$$

$$(N3) \quad \frac{V_3 - V_2}{2} + \frac{V_3 - 20 - V_1}{10} + \frac{V_3}{1} = 0$$

simplify

$$(N1) \quad .55V_1 - .1V_3 - I_x = 0$$

$$(N2) \quad .5V_2 - .5V_3 + I_x = 8$$

$$(N3) \quad -.1V_1 - .5V_2 + 1.6V_3 = 2$$

know $V_1 - V_2 = 4$

solve

$$V_1 = 12.12V \quad V_3 = 4.55V$$

$$V_2 = 8.12V \quad I_x = 6.21A$$

so

$$I_O = 1.79A$$

$$P_{4V} = 24.84W, \text{del}$$


2. Use Nodal Analysis to find I_0 and the power delivered by the 2A source.

Know:

$$I_0 = \frac{5 - V_1}{5}$$

$$V_s = V_2$$

$$P_{2A} = V_s \cdot 2 \\ = 2V_2$$

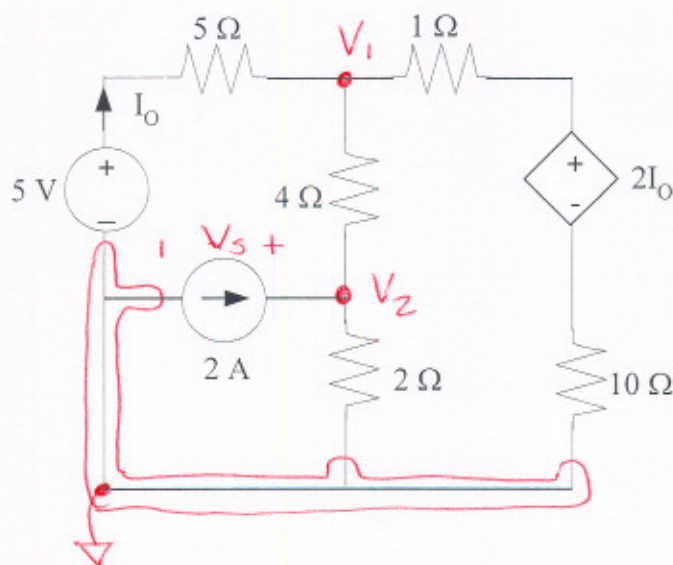

note:

I labeled V_s .

$$\textcircled{N1} \quad \frac{V_1 - 5}{5} + \frac{V_1 - V_2}{4} + \frac{V_1 - 2I_0}{11} = 0$$

$$\textcircled{N2} \quad \frac{V_2}{2} + \frac{V_2 - V_1}{4} + (-2) = 0$$

Simplify (remember $I_0 = \frac{5 - V_1}{5}$)

$$\textcircled{N1} \quad V_1(0.577) + V_2(-0.25) = 1.18$$

$$\textcircled{N2} \quad V_1(-0.25) + V_2(0.75) = 2$$

Solve

$$V_1 = 3.74 \text{ V}$$

$$V_2 = 3.91 \text{ V}$$

\Rightarrow

So

$$I_0 = 0.25 \text{ A}$$

$$P_{2A} = 7.82 \text{ W, del}$$