

Nolan Anderson


1.) Small signal model

$$R_D = 6k\Omega$$

$$R_{sig} = 500\Omega$$

$$R_L = 10k\Omega$$

$$R_{in} = 625\Omega$$

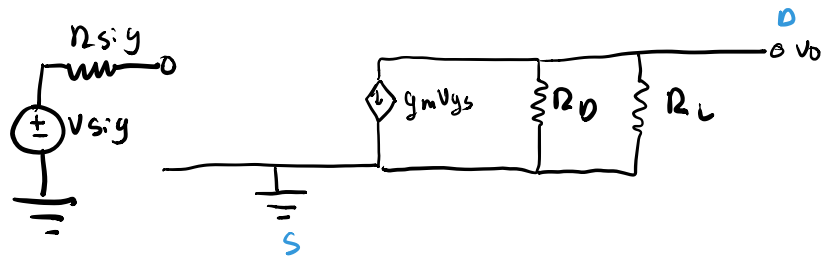

g_m

$$R_{in} = \frac{1}{g_m} \Rightarrow 625 = \frac{1}{g_m} \quad 625g_m = 1 \quad g_m = .0016$$

$$g_m = 1.6 \text{ mA/V}$$

G_v

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{10}$$

$$G_v = \frac{(R_D || R_L)}{R_{sig} + 1/g_m} = G_v = \frac{3.75k\Omega}{500 + 1/1.6} = 7.49 \text{ V/V}$$

$$\begin{aligned}
 2.) \quad k'_n &= 300 \text{ } \mu\text{A}/\text{V}^2 \\
 V_t &= 1.0 \text{ V} \\
 \lambda &= .045 \text{ V}^{-1} \\
 \frac{W}{L} &= 10 \\
 I_{DQ} &= .2 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

V_{DSQ}

$$I_{DQ} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t)^2$$

$$.2 \text{ mA} = \frac{1}{2} (.3 \text{ mA})(10) (V_{GSQ} - 1.0)^2$$

$$V_{GSQ} = \sqrt{.133} + 1$$

$$V_{GSQ} = 1.365 = 1.37$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{DQ}} \quad ? \text{ not sure, out of time.}$$

$$g_m = k'_n \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t)$$

$$g_m = (.3)(10)(1.37 - 1.0)$$

$$g_m = 1.1 \text{ mA/V}$$