

Nolan Anderson

QUIZ 02

09/08/2020

EE 315

$$i_2 = \frac{0 - v_o}{R_2} \Rightarrow$$


1.)

$$R_1 = 100k\Omega$$

$$R_2 = 400k\Omega$$

$$R_L = 1k\Omega$$
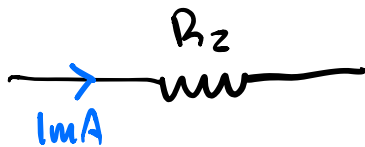
$$G_T = \frac{400k\Omega}{100k\Omega} = 4 \text{ V/V}$$



$$V = IR$$

$$V = (1mA)(400k\Omega)$$

$$(1 \times 10^{-3})(400 \times 10^3) = 400V$$


2.)

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$R_2 = 250k\Omega$$

$$R_A = 10k\Omega$$

$$R_B = 45k\Omega$$

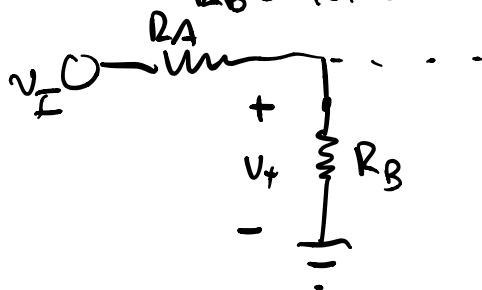

$$G_T = ? \quad G_T = \frac{v_o}{v_I} \quad R_i = \infty$$

$$v_+ = v_I \left(\frac{45}{55} \right) \quad \frac{v_o}{v_+} = \left(1 + \frac{250}{10} \right)$$

$$\frac{v_o}{v_I} = \left(\frac{45}{55} \right) \left(1 + \frac{250}{10} \right) = (26) (0.8181)$$

$$\frac{v_o}{v_I} = G_T = 21.27 \text{ V/V}$$


3.)

• noninverting

• $R_1 = 10k\Omega$

• $R_2 = 50k\Omega$

• $A = 10,000 \text{ V/V}$

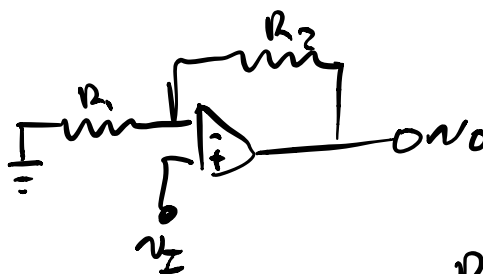

$$R_2 / R_1 = 5k\Omega$$

$$G_T = \frac{1 + R_2/R_1}{1 + \frac{1}{A} (1 + R_2/R_1)} = \frac{1 + 5}{1 + \frac{1}{10,000} (1 + 5)}$$

$$G_T = \frac{6}{1 + \frac{1}{10,000} (6)} = 5.996$$