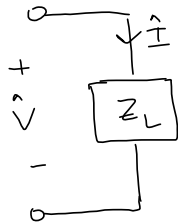


## Power Factor



$$\hat{V} = V_{rms} \angle \theta$$

$$\hat{I} = I_{rms} \angle \phi$$

$$Z_L = \frac{\hat{V}}{\hat{I}} = \frac{V_{rms} \angle \theta}{I_{rms} \angle \phi} = \left( \frac{V_{rms}}{I_{rms}} \right) \angle (\theta - \phi)$$

$$Z_L = |Z_L| \angle \theta - \phi$$

$\uparrow$   $\frac{V_{rms}}{I_{rms}}$        $\uparrow$   $\theta - \phi$

angle  $\equiv \theta - \phi \rightarrow$  power angle


$$\text{power factor (pf)} = \cos(\theta - \phi)$$

PF

$$Z_L : R_L + jX_L$$

polar form

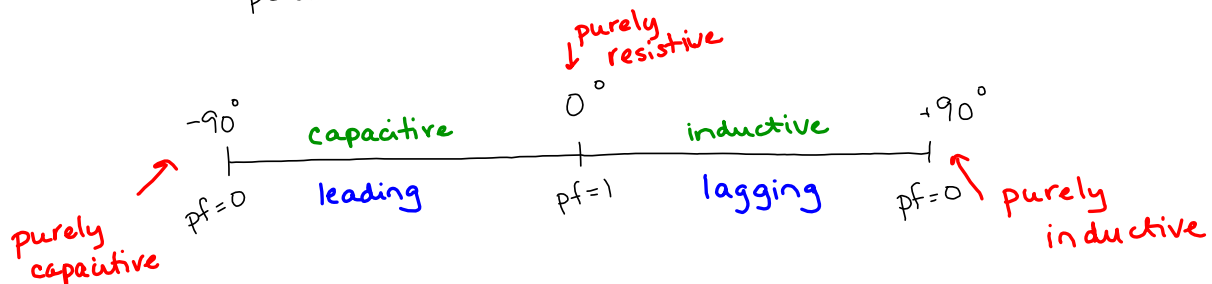angles are between  $+90^\circ$  and  $-90^\circ$



$$\text{pf} = \cos(\theta - \phi)$$

$$= \cos(\angle Z_L)$$

$$\cos(90) = 0$$

$$\cos(-90) = 0$$

$$\cos(0) = 1$$

Ex:  $Z_L = 4 + j8 \Omega$

$$= 8.94 \angle 63.42^\circ \Omega$$


$$\text{pf} = \cos(63.42) = 0.447 \text{ lagging}$$

0.447 lag

$$Z_L = 2.5 \angle -30^\circ \Omega$$

$$\text{pf} = \cos(-30) = 0.866 \text{ leading}$$

= 0.866 lead

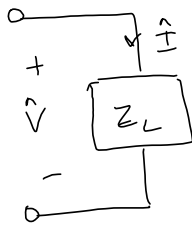

$$\begin{aligned}\hat{S} &= \hat{V} \cdot \hat{I}^* \\ &= (V_{rms} I_{rms}) \angle (\theta - \phi)\end{aligned}$$

$\uparrow$   
 $pf = \cos(\theta - \phi)$   
 $pf = \cos(\angle \hat{S})$   
 $= \cos(\angle Z_L)$

$$P = V_{rms} I_{rms} \underbrace{\cos(\theta - \phi)}_{pf}$$