
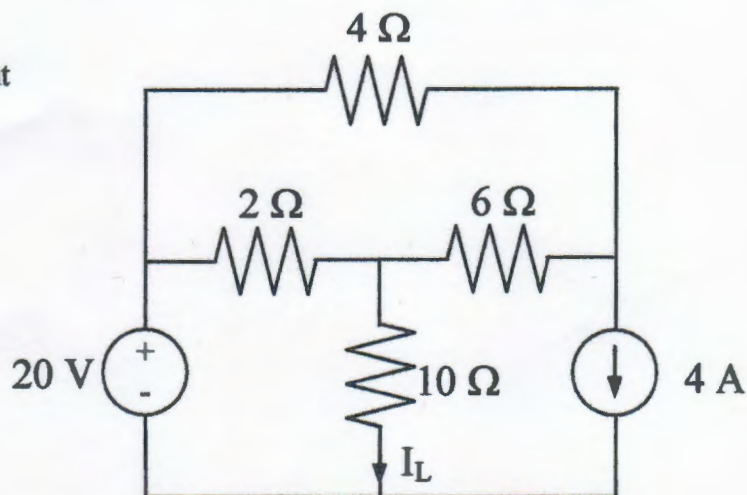


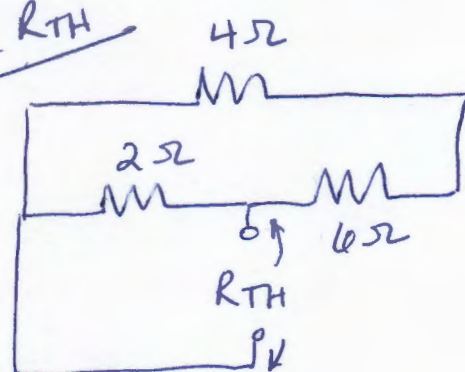Using a Thevenin Equivalent Circuit, find the current through the $10\ \Omega$ resistor, I_L .




Find R_{TH}




$$R_{TH} = 10 \parallel 2$$

$$R_{TH} = 1.67\ \Omega \quad +8$$

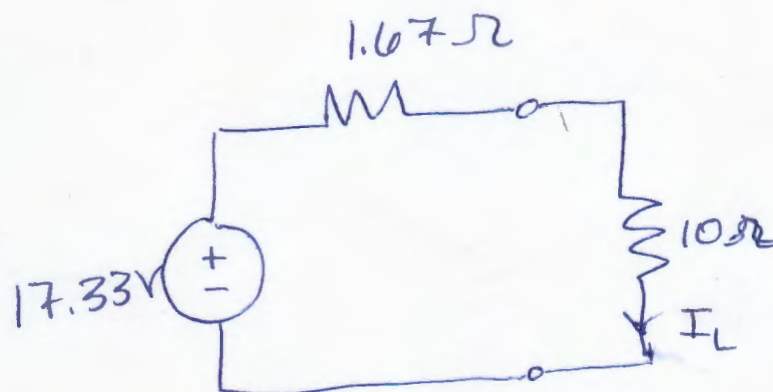

$$I_L = \frac{17.33}{10 + 1.67} \quad +2$$

$$I_L = 1.49\text{ A}$$

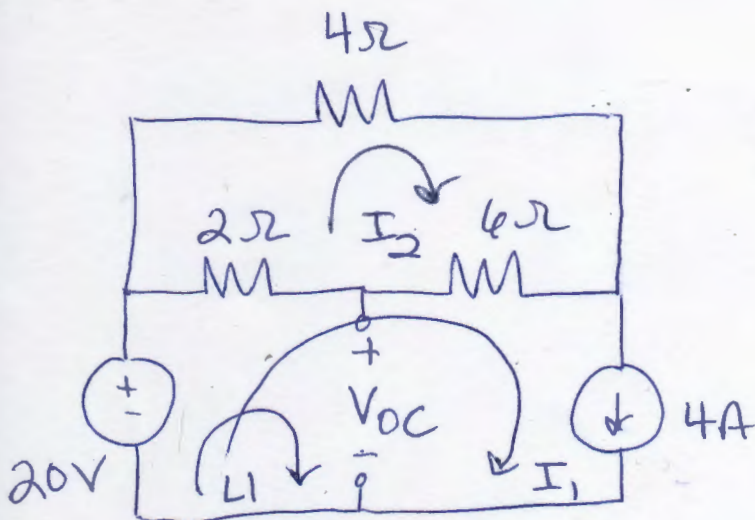

$$I_1 = 4$$

$$\text{KVL: } -4I_2 - 8(I_2 - I_1) = 0$$

$$-12I_2 = -32$$

$$I_2 = 2.67\text{ A}$$

submesh I_1

$$20 - 2(I_1 - I_2) - V_{OC} = 0$$

$$V_{OC} = 17.33\text{ V}$$

$$V_{TH} = 17.33\text{ V} \quad +10$$