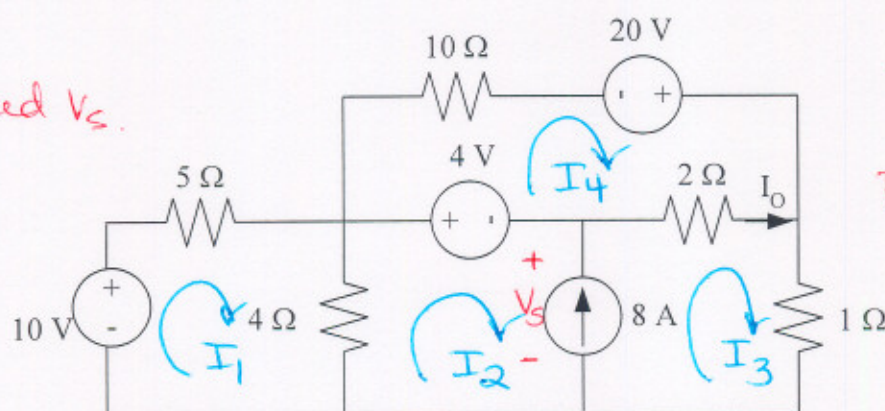


Mesh Analysis Examples:

1. Use Mesh analysis to solve for the current I_0 and the power delivered by the 8A source.

note: I labeled V_s .



Know

$$I_0 = I_3 - I_4$$

$$P_{8A} = 8 \cdot V_s$$

$$I_3 - I_2 = 8$$

$$m1: 10 - 5I_1 - 4(I_1 - I_2) = 0$$

$$m2: -4(I_2 - I_1) - 4 - V_s = 0$$

$$m3: V_s - 2(I_3 - I_4) - 1I_3 = 0$$

$$m4: -10I_4 + 20 - 2(I_4 - I_3) + 4 = 0$$

Simplify

$$m1: -9I_1 + 4I_2 = -10$$

$$m2: 4I_1 - 4I_2 - V_s = 4$$

$$m3: -3I_3 + 2I_4 + V_s = 0$$

$$m4: 2I_3 - 12I_4 = -24$$

$$\text{Know: } -I_2 + I_3 = 8$$

solve:

$$I_1 = -0.42A$$

$$I_4 = 2.76A$$

$$I_2 = -3.45A$$

$$V_s = 8.12V$$


$$I_3 = 4.55A$$

So:

$$I_0 = 1.79A$$

$$P_{8A} = 64.96W, \text{del}$$

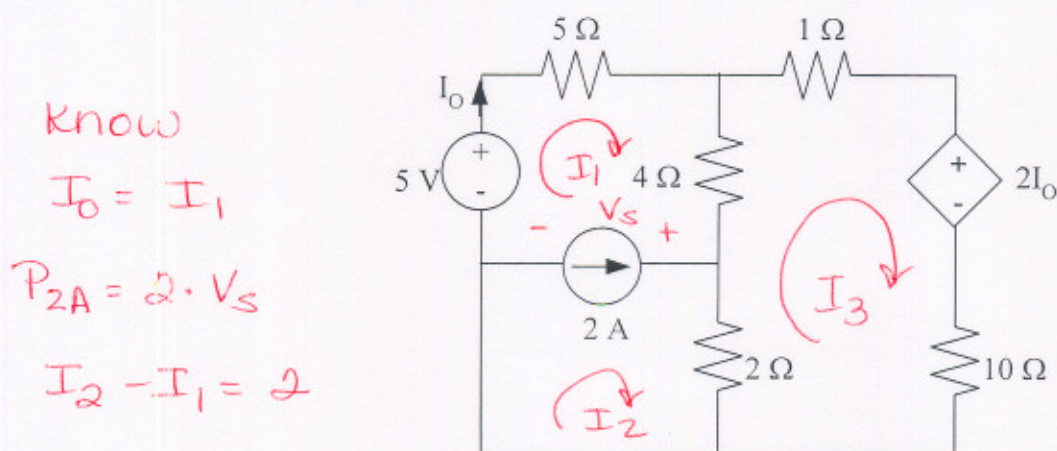2. Use mesh analysis to find I_0 and the power delivered by the 2A source.



$$m1: 5 - 5I_1 - 4(I_1 - I_3) - V_S = 0$$

$$m2: V_S - 2(I_2 - I_3) = 0$$

$$m3: -2(I_3 - I_2) - 4(I_3 - I_1) - 1I_3 - 2I_0 - 10I_3 = 0$$

Simplify (remember what is known)

$$m1: -9I_1 + 4I_3 - V_S = -5$$

$$m2: -2I_2 + 2I_3 + V_S = 0$$

$$m3: 2I_1 + 2I_2 - 17I_3 = 0$$

$$\text{known: } -I_1 + I_2 = 2$$

Solve

$$I_1 = 0.25A$$

$$I_2 = 2.25A$$

$$I_3 = 0.29A$$

$$V_S = 3.91V$$

So

$$I_0 = 0.25A$$

$$P_{2A} = 7.82W, \text{del}$$