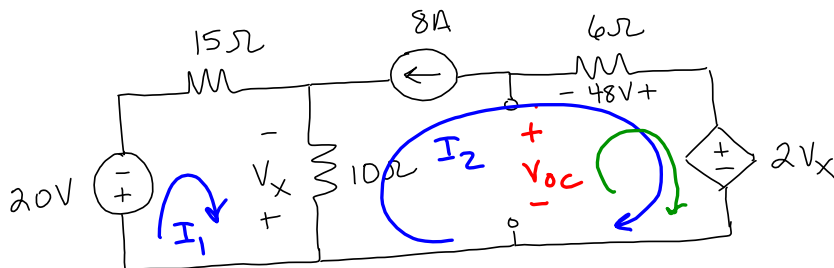


Find  $I_x$   
using a  
Thev Eq.  
ckt.

Find  $V_{th}$



know

$$\begin{aligned} I_2 &= -8A \\ V_x &= 10(I_2 - I_1) \end{aligned}$$

by KVL

$$m1: -20 - 15I_1 - 10(I_1 - I_2) = 0$$

$$-25I_1 = 20 - 10I_2 \quad \text{with } I_2 = -8$$

$$-25I_1 = 100$$

$$\boxed{I_1 = -4A}$$


$$V_{oc} + 48 - 2V_x = 0$$

$$V_x = 10(-8 + 4)$$

$$= -40V$$

$$V_{oc} = 2V_x - 48$$


$$\boxed{V_{oc} = -128V}$$

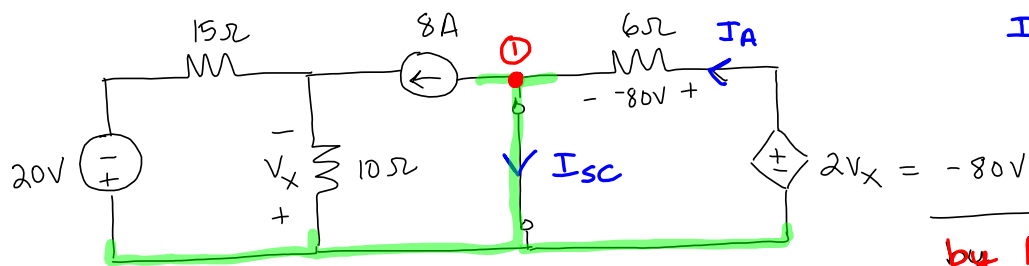

$$I_A = -\frac{80}{6} = -13.33 \text{ A}$$

by KCL @ ①
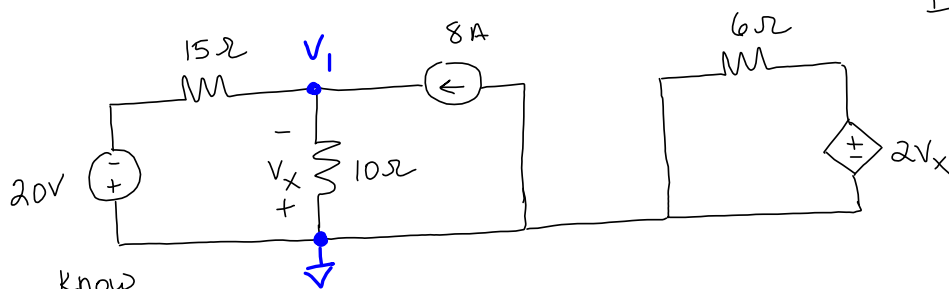
$$\begin{aligned} I_A &= 8 + I_{sc} \\ I_{sc} &= I_A - 8 \\ &= -21.33 \text{ A} \end{aligned}$$




know

$$V_x = -V_1 \quad \frac{V_1 + 20}{15} + \frac{V_1}{10} - 8 = 0 \Rightarrow V_1 = 40 \text{ V}$$

$$V_x = -40 \text{ V}$$


R<sub>TH</sub>
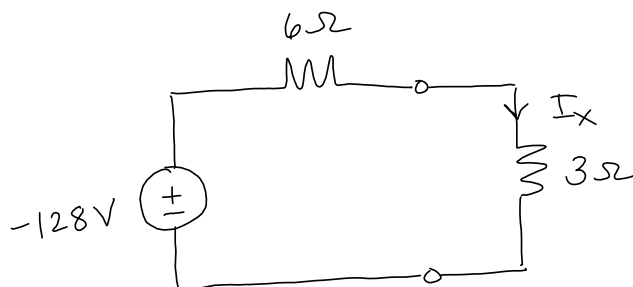
$$R_{TH} = \frac{V_{OC}}{I_{sc}} = \frac{-128}{-21.33} = 6 \Omega$$



$$I_x = \frac{-128}{9}$$

$$I_x = -14.22 \text{ A}$$

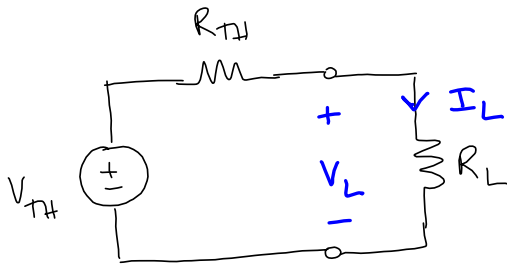

Design  $R_L$  such that it will absorb maximum power.

$$I_L = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L}$$

$$P_L = I_L^2 \cdot R_L = \left( \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} \right)^2 \cdot R_L$$

$$\max P_L \Rightarrow \frac{dP_L}{dR_L} = 0 \Rightarrow \text{solve } R_L$$

$$P_L = V_{TH}^2 \cdot \frac{R_L}{(R_{TH} + R_L)^2}$$

$$\frac{H_i}{H_o} \Rightarrow \frac{H_o dH_i - H_i dH_o}{H_o^2}$$

$$\frac{dP_L}{dR_L} = V_{TH}^2 \left( \frac{(R_{TH} + R_L)^2 (1) - \overset{\downarrow}{R_L} (2(R_{TH} + R_L)(1))}{(R_{TH} + R_L)^4} \right)$$


$$(R_{TH} + R_L)^2 - R_L (2(R_{TH} + R_L)) = 0$$

$$\cancel{(R_{TH} + R_L)} [(R_{TH} + R_L) - 2R_L] = 0$$

$$R_{TH} + R_L - 2R_L = 0$$


$$R_{TH} = R_L$$

for maximum power  $R_L = R_{TH}$

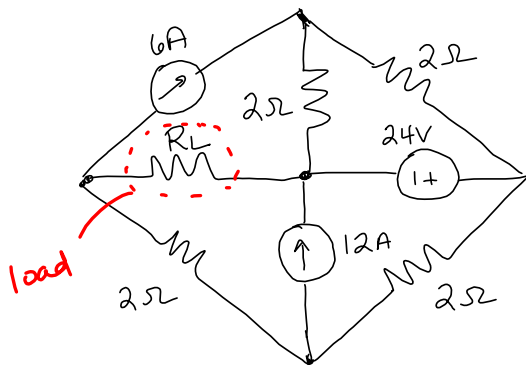

Find  $R_L$  for maximum power.


Find  $R_{TH}$

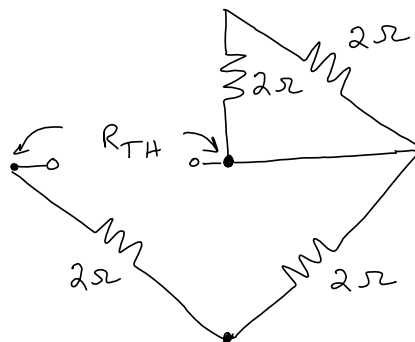

$$R_{TH} = 2 + 2 = 4\Omega$$

$$R_L = 4\Omega$$

Find  $V_{TH}$

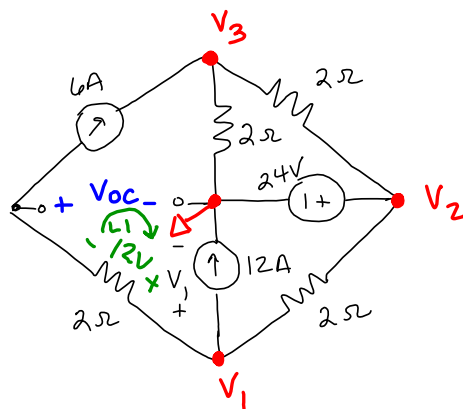

Know

$$V_2 = 24V$$


$$NI: 6 + 12 + \frac{V_1 - V_2}{2} = 0$$

$$V_1 = -12V$$


by KVL at L1:

$$-V_{OC} + V_1 - 12 = 0$$

$$V_{OC} = V_1 - 12 = -24V$$

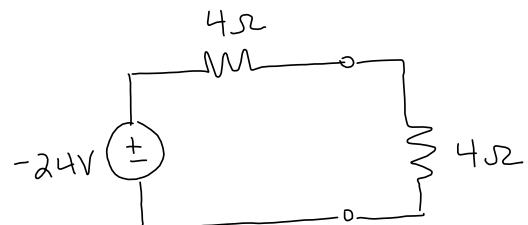

$$P_L = 36W, Abs$$

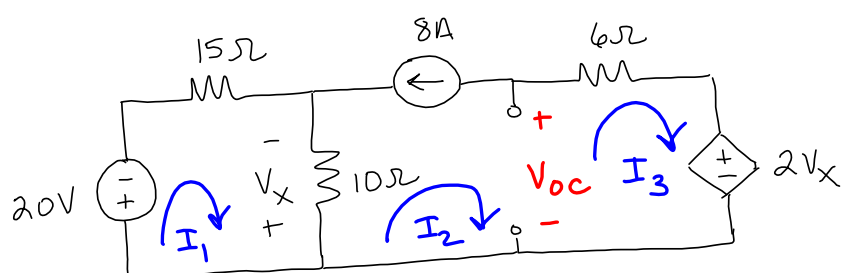

Know

$$I_2 - I_3 = 0$$