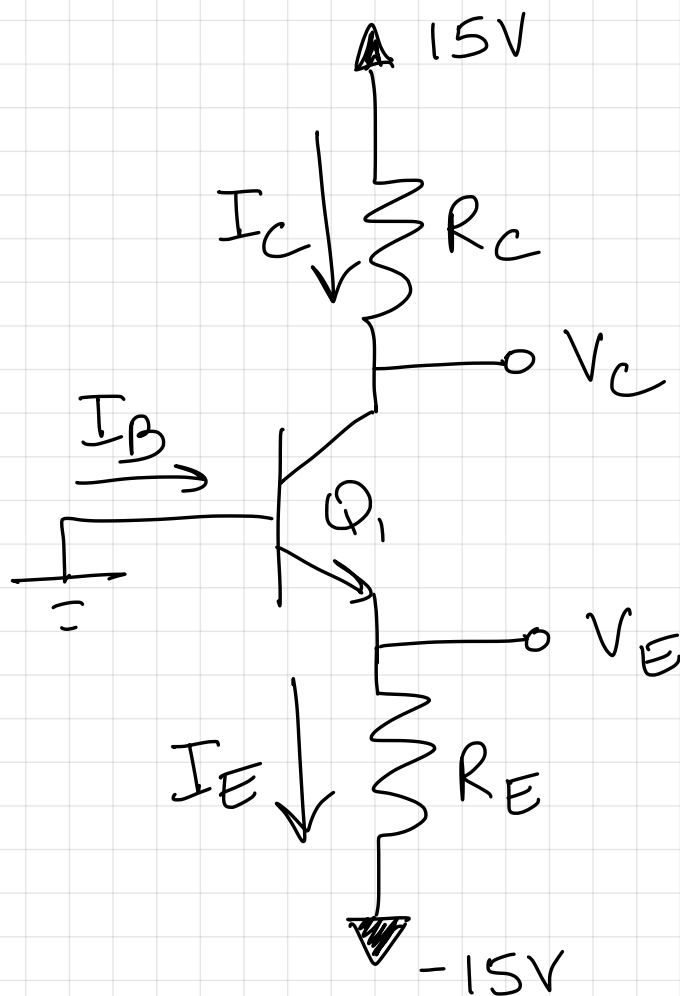


n.p.n $\Rightarrow Q_1, Q_2$

$$V_C = V_C$$



$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = 0.7V$$
$$I_C = 1mA$$

what are R_C
and R_E for

$$I_C = 2mA$$

$$V_C = 5V$$

$$V_{CB} > 0 \quad \left. \vphantom{V_{CB} > 0} \right\} 5 - 0 = 5V$$

$$R_C = \frac{15 - V_C}{I_C} = \frac{15 - 5}{2mA} = 5k\Omega$$

$$V_{BE2} - V_{BE1} = V_T \ln \left(\frac{I_{C2}}{I_{C1}} \right)$$

$$V_{BE2} - 0.7 = (0.025) \ln \left(\frac{2mA}{1mA} \right)$$

$$V_{BE2} = 0.717V$$

$$V_{BE_2} = V_B^0 - V_E = 0.717V$$

$$\boxed{V_E = -0.717V}$$

$$R_E = \frac{V_E - (-15)}{I_E}$$

$$I_C = \alpha I_E$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{100}{101}$$


$$\alpha = 0.99$$

$$I_E = \frac{I_C}{\alpha}$$

$$I_E = \frac{2 \times 10^{-3}}{0.99} = 2.02 \text{ mA}$$

$$R_E = \frac{-0.717 + 15}{2.02 \times 10^{-3}}$$

$$\boxed{R_E = 7.07 \text{ k}\Omega}$$

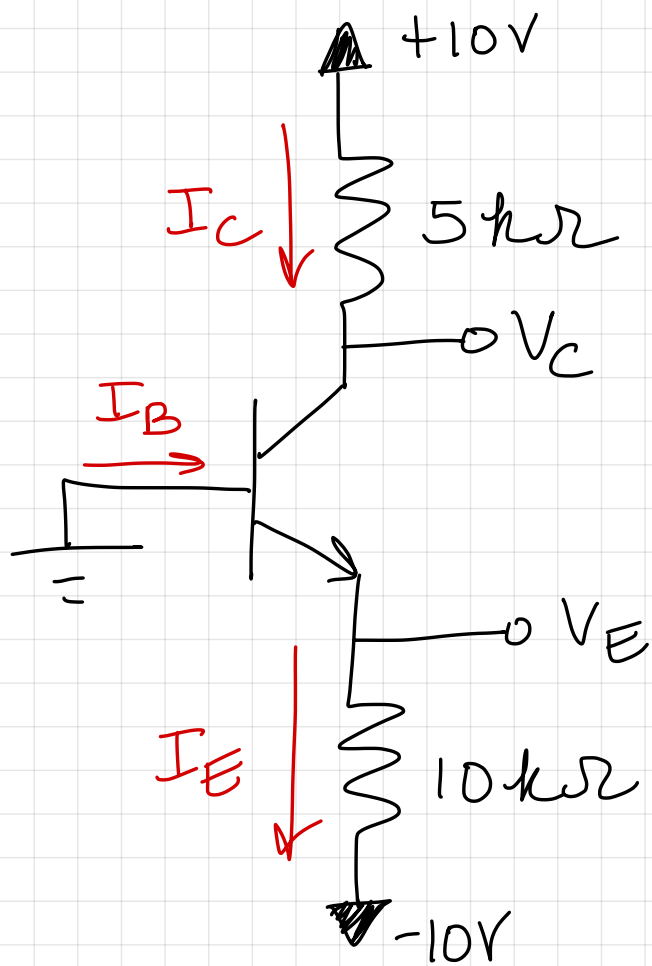

$$\beta = 50$$

$$V_E = -0.7V$$

Find I_C , I_B , I_E
& V_C .

$$I_E = \frac{V_E - (-10)}{10 \times 10^3}$$

$$= \frac{-0.7 + 10}{10 \times 10^3}$$

$$I_E = 0.93 \text{ mA}$$

$$I_C = \alpha I_E$$

$$= \left(\frac{\beta}{\beta + 1} \right) I_E$$

$$= \left(\frac{50}{51} \right) (0.93 \text{ mA})$$

$$I_C = 0.912 \text{ mA}$$


$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.912 \text{ mA}}{50} = 0.018 \text{ mA}$$

$$I_B = 0.018 \text{ mA}$$

$$V_C = 10 - 5 I_C^{\text{mA}}$$

$$= 10 - 5(.912)$$

$$V_C = 5.44 \text{ V}$$

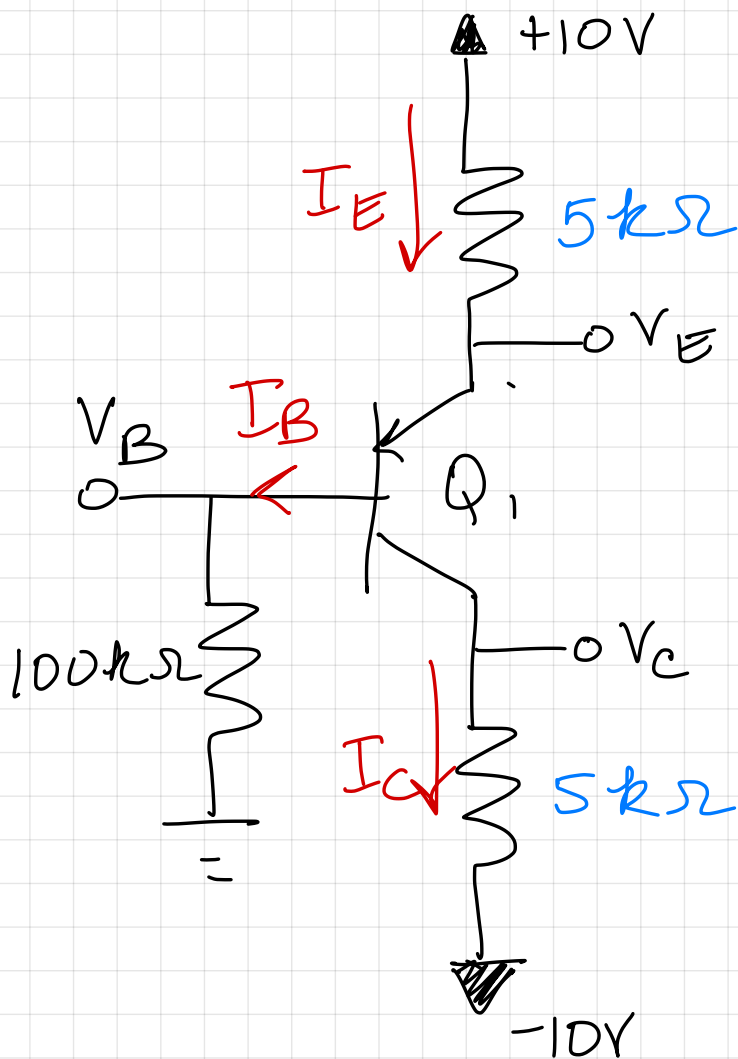

$$V_B = 1\text{V}$$

$$V_E = 1.7\text{V}$$

$$\beta, \alpha, V_C$$

$$V_{EB} = 0.7\text{V}$$

$$I_B = \frac{V_B}{100 \times 10^3} = \frac{1}{100 \times 10^3}$$

$$I_B = 0.01 \text{ mA}$$

$$I_E = \frac{10 - V_E}{5 \times 10^3}$$

$$I_E = \frac{10 - 1.7}{5 \times 10^3} = 1.66 \text{ mA}$$

$$I_C = I_E - I_B = 1.65 \text{ mA}$$

$$I_C = \alpha I_E$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = 0.994$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1.65}{0.01} = 165$$

$$I_C = \frac{V_C + 10}{5 \times 10^3}$$

$$V_C = 5 I_C - 10$$

$$V_C = -1.75 \text{ V}$$

$$V_{BC} = 1 - 4.75$$

$$V_{BC} = 2.75 \text{ V}$$



active.