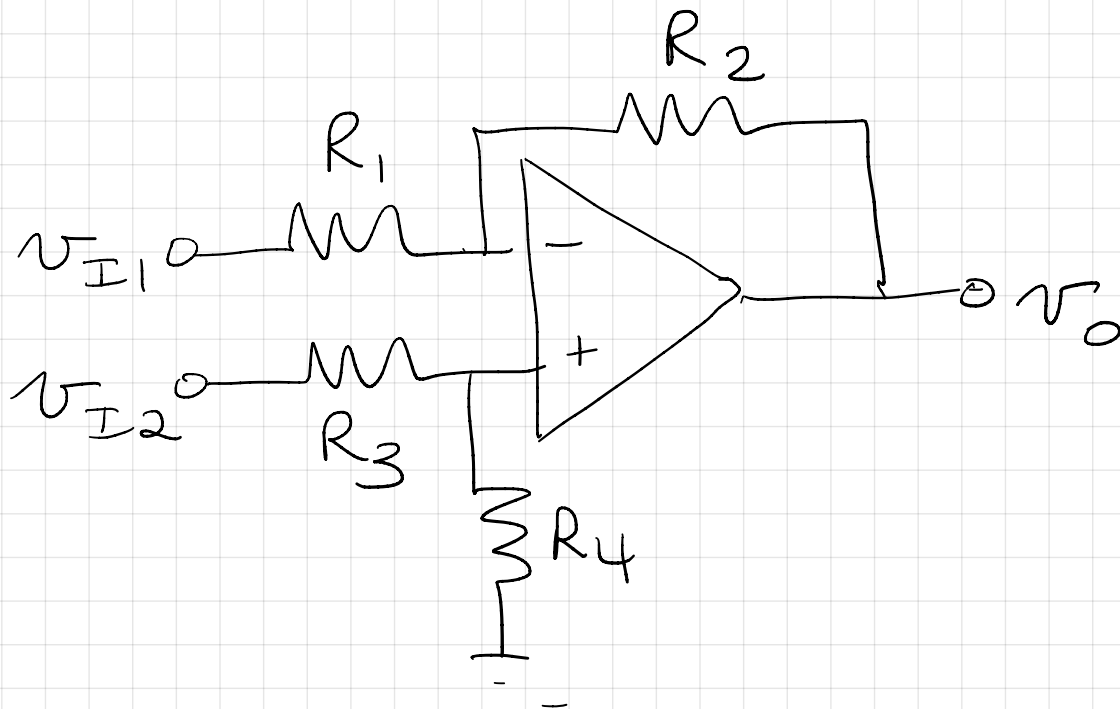


# Difference Amplifiers



$$A_{cm} = -\frac{R_2}{R_1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right)$$

---

$$R_1 = R_3 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = R_4 = 200 \text{ k}\Omega$$

$A_{cm} = 0$   
↑  
perfectly  
match  
resistors

$$A_d = \frac{R_2}{R_1} = \frac{200}{2} = 100 \frac{\text{V}}{\text{V}} \approx 40 \text{ dB}$$

$$R_{id} = 2R_1 = 4 \text{ k}\Omega \quad R_o = 0$$

$$\text{CMRR} \rightarrow \infty$$

$R_1 - R_4$  have 1% tolerance.

$$A_{cm} = -\frac{R_2}{R_1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right)$$

$$= \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) \left[ -\frac{R_2}{R_1} \left(\frac{R_3 + R_4}{R_4}\right) + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \right]$$

$$= \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) \left[ -\frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \right]$$

$$= \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) \left[ \left(-\frac{R_2}{R_1} - \frac{R_3}{R_4} \frac{R_2}{R_1}\right) + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \right]$$

$$= \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) \left[ 1 - \frac{R_2}{R_1} \frac{R_3}{R_4} \right]$$

$$= \frac{1}{\frac{R_3}{R_4} + 1} \left[ 1 - \frac{R_2}{R_1} \frac{R_3}{R_4} \right]$$

$$= \left( \frac{1}{\frac{R_3}{R_4} + 1} \right) \left( 1 - \frac{R_2}{R_1} \frac{R_3}{R_4} \right) \left( \frac{\frac{R_4}{R_3}}{R_4/R_3} \right)$$

$$= \frac{\left[ \frac{R_4}{R_3} - \frac{R_2}{R_1} \right]}{1 + \frac{R_4}{R_3}}$$

$$R_1 = R_3 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = R_4 = 200 \text{ k}\Omega$$

$$200 \text{ k}\Omega \pm 1\% (200 \text{ k}\Omega)$$

$$200 \text{ k}\Omega (1 \pm 0.01)$$

$$2 \text{ k}\Omega (1 \pm 0.01)$$

$$\frac{200(1-0.01)}{2(1+0.01)} \leq \frac{R_4}{R_3} \leq \frac{200(1+0.01)}{2(1-0.01)}$$

$$\frac{198}{2.02} \leq \frac{R_4}{R_3} \leq \frac{202}{1.98}$$

$$98.02 \leq \frac{R_4}{R_3} \leq 102.02$$

$$98.02 \leq \frac{R_2}{R_1} \leq 102.02$$

$$A_{cm} = \frac{\left[ \frac{R_4}{R_3} - \frac{R_2}{R_1} \right]}{1 + \frac{R_4}{R_3}} \quad \leftarrow \text{large}$$

$\leftarrow \text{small}$

want to know the worst case

$A_{cm}$

$$\text{let } \frac{R_4}{R_3} = 98.02 \quad \frac{R_2}{R_1} = 102.02$$

$$A_{cm} = \frac{(98.02 - 102.02)}{1 + 98.02} = -0.04 \quad \frac{V/V}{V/V}$$

$$|A_{cm}| = 0.04 \frac{V}{V}$$

$$A_d = \frac{R_2}{R_1} = \frac{102.02}{1} \frac{V}{V}$$

$$CMRR = 20 \log \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right|$$

$$= 20 \log \left| \frac{102.02}{0.04} \right|$$

$$= 68.04 \text{ dB}$$